
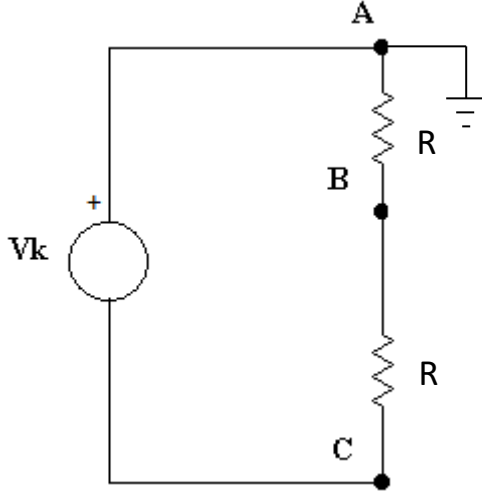


ELEKTRİK TESİSLERİNDE KORUMA DERSİ 1.ÖDEVİ


a-)

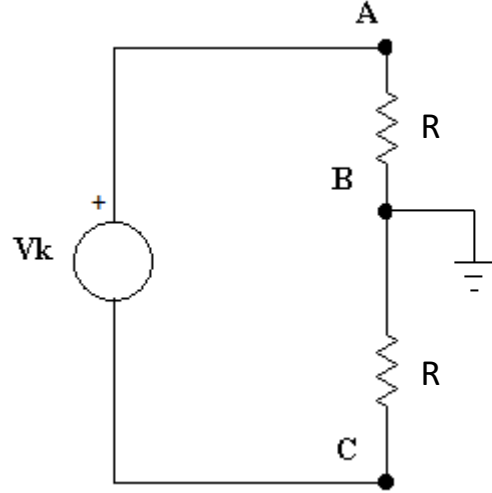


b-)



c-)

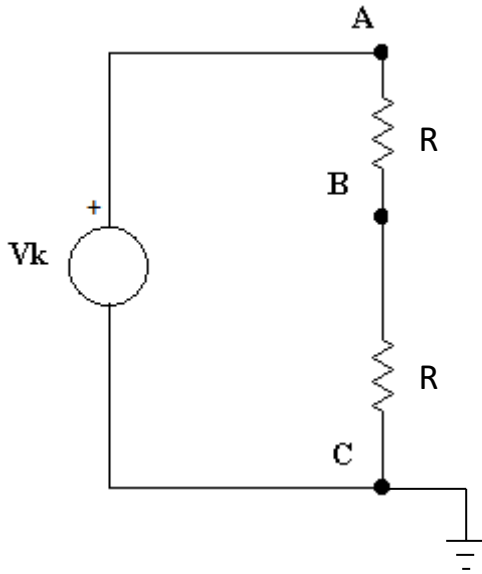

d-)

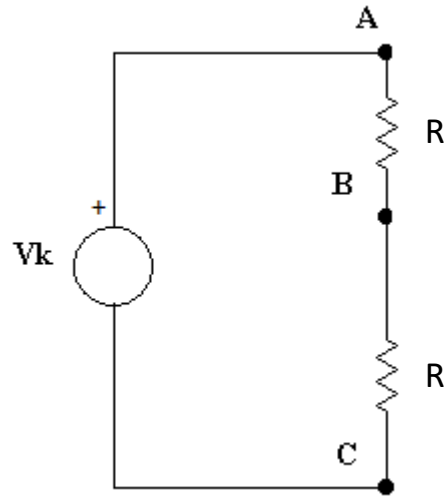

Şekilde verilen devrelerde 1) V_k (DA) iken; 2) V_k (AA) iken;

V_A , V_B , V_C , V_{AB} , V_{BC} , V_{AC} gerilimlerini hesaplayınız.

(V_k : 10-500 Volt aralığında bir değer seçiniz, DA ve AA için aynı gerilim değeri kullanınız)

(R : 10-500 Ohm aralığında bir değer seçiniz.)

Teslim Tarihi : 27 Şubat 2018