

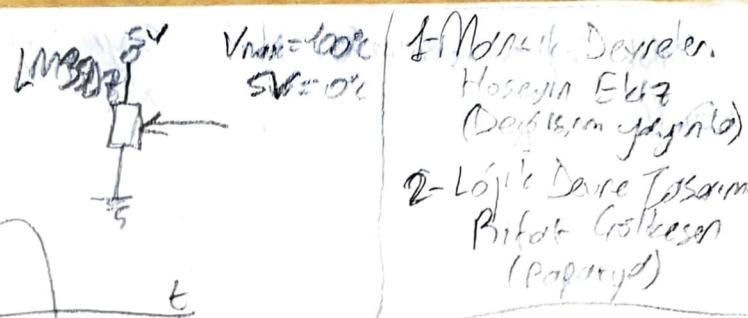


SDT

$$A = 65 = 01000001$$

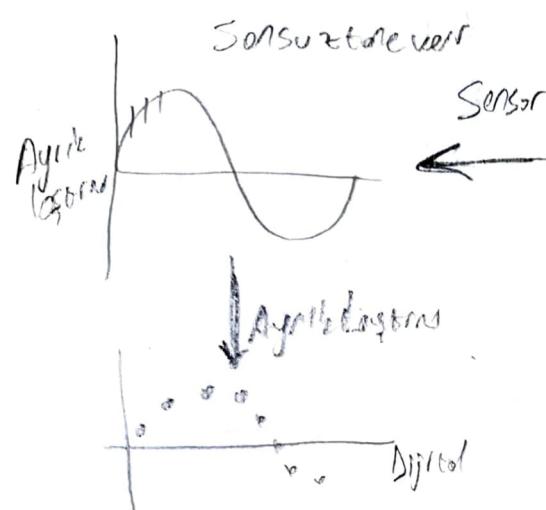

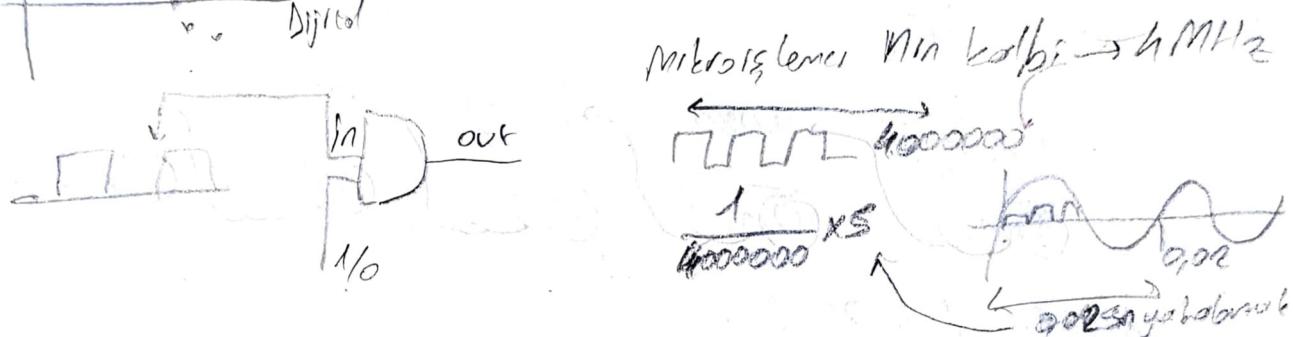(Sistemler (Birim))
Kod Sistemleri
Deep learning



Sayı Sistemleri Decimal, Binary, Octal, Hexadecimal

Onluk (Decimal) Sayı Sistemleri:

$$D = d_n \cdot 10^n + d_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + d_2 \cdot 10^2 + d_1 \cdot 10^1 + d_0 \cdot 10^0, \quad d_1 \cdot 10^{-1} + d_2 \cdot 10^{-2} + \dots$$

$$23,54 = 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0, \quad 5 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-2}$$

İkili Sayı Sistemleri

$$D = d_n \cdot 2^n + d_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \dots + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0, \quad d_1 \cdot 2^{-1} + d_2 \cdot 2^{-2} + \dots$$

$10101100_2 = 1981_{10}$

(MSB) (LSB)
Most Significant Bit Least Significant Bit
(En Önemli Bit) (En Sonrası Bit)

$$\Rightarrow 11011$$

$$D = 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

$$(110)_2 = (11)_10$$

Onluk	İkili
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

$$N = 6 \quad x = 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

Okluk Sayı Sistemindeki Bütün Sayı Sistemine Geçiş

Bölüm	Bölüm	Kolon
$\frac{2}{2}$	11	1 ↑
$\frac{1}{2}$	5	1
$\frac{5}{2}$	2	1
$\frac{2}{2}$	1	0

$x = 10111$
 10000

Profle Yol: $x_5 \ x_4 \ x_3 \ x_2 \ x_1 \ x_0$

0	1	0	1	1	1
32	16	8	4	2	0

$$\Rightarrow (23, 540)_{10} = (x)_2$$

$$10111, \quad 0,540 \quad 0,080 \quad 0,160 \quad 0,320 \quad 0,640 \quad 0,640$$

$$\underline{\underline{2}} \quad \underline{\underline{2}} \quad \underline{\underline{2}} \quad \underline{\underline{2}} \quad \underline{\underline{2}} \quad \underline{\underline{2}}$$

$$\underline{\underline{1080}} \quad \underline{\underline{0160}} \quad \underline{\underline{0320}} \quad \underline{\underline{0640}} \quad \underline{\underline{1280}}$$

10111, 10001 ...

$$\Rightarrow (41,6875)_{10} = (x)_2$$

$$101001, \quad 0,6875 \quad 0,3750 \quad 0,7500 \quad 0,5000$$

$$\underline{\underline{2}} \quad \underline{\underline{2}} \quad \underline{\underline{2}} \quad \underline{\underline{2}}$$

$$\underline{\underline{13750}} \quad \underline{\underline{07500}} \quad \underline{\underline{15000}} \quad \underline{\underline{10000}}$$

$$x = (101001, 1011)_2$$

Oktal (Sekizlik Sayı Sistemi)

$$(N)_8 = d_n 8^n + d_{n-1} 8^{n-1} + \dots + d_1 8^1 + d_0 8^0$$

$$\Rightarrow (23)_8 = 2 \cdot 8^1 + 3 \cdot 8^0 = (19)_{10}$$

$$\Rightarrow (154)_{10} = (x)_8$$

Bölüm	Bölüm	Kolon
$\frac{154}{8}$	19	2 ↑
$\frac{19}{8}$	2	3 ↓

$x = (232)_8$

$$\Rightarrow (10111,001)_2 = (x)_8$$

$\left[\begin{array}{l} 8'11 \text{ sayı sisteminde on fazla} \\ \text{oldugundan yedi de 111} \\ \text{tersci ediyor. Yani 3 bit, Buzde} \\ 3 11; paketler haline getiriliyor \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{l} 8'11 \text{ sayı sisteminde on fazla} \\ \text{oldugundan yedi de 111} \\ \text{tersci ediyor. Yani 3 bit, Buzde} \\ 3 11; paketler haline getiriliyor \end{array} \right]$

$$\Rightarrow (153,375)_{10} = (x)_8$$

$x = (231,3)_8$

$$\begin{array}{r} 153 \\ 19 \quad 11 \\ \underline{\underline{8}} \quad \underline{\underline{3}} \end{array} \quad \frac{0,375}{8} \quad \frac{3,000}{8}$$

Hexadecimal (Ondalı) Sistemi

0, 1, 2, 3, 4, ..., 8, 9, A, B, C, D, E, F
↓ 10 ↓ 15

$$\Rightarrow (56)_{16} = (x)_{10}$$
$$= 5 \cdot 16^1 + 6 \cdot 16^0$$
$$= 86$$

$$\Rightarrow (ABC)_{16} = (x)_{10}$$
$$= A \cdot 16^2 + B \cdot 16^1 + C \cdot 16^0$$
$$\downarrow 10 \quad \downarrow 11 \quad \downarrow 12$$

$$\Rightarrow (1233)_{10} = (x)_{16}$$
$$1233 / 16 \quad \overline{1} \uparrow \quad \overline{13} \uparrow$$
$$\overline{77} / 16 \quad \boxed{4} \rightarrow 13$$
$$x = (4D1)_{16}$$

$$\Rightarrow 10,975 = (x)_{16}$$
$$\begin{array}{c} \overline{A} \\ | \\ 0,975 \end{array} \quad \begin{array}{c} 0,975 \\ \overline{15,6} \\ | \\ 0,6 \end{array} \quad \begin{array}{c} 0,6 \\ \overline{16} \\ | \\ 9,6 \end{array} \quad \begin{array}{c} 9,6 \\ \overline{9,6} \\ | \\ 0 \end{array}$$
$$A, F99...$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{0111011011101011110}}_{16}$$
$$(B \quad B \quad 7 \quad S \quad E)_{16}$$

$1111 = 15$ obigndan
6 bitlerin yan hiz
polceker hizine

$8'li \rightarrow 16'li$ Sayı Sistemine Geçiş

1. Yolculuk $\rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow 16$

2. Yolculuk $\rightarrow 8 \rightarrow 2 \rightarrow 16$

$$\Rightarrow (665)_8 = (x)_{16}$$
$$\begin{array}{c} \downarrow \\ 110 \end{array} \quad \begin{array}{c} \downarrow \\ 100 \end{array} \quad \begin{array}{c} \downarrow \\ 101 \end{array} \quad \begin{array}{c} (110100101)_2 \\ 1 \quad A \quad S \\ \hline (1AS)_{16} \end{array}$$

$16'li \rightarrow 8'li$ Sayı Sistemine Geçiş

$$\Rightarrow (FOCA)_{16} = (x)_8$$
$$\begin{array}{c} \downarrow \\ 1110 \end{array} \quad \begin{array}{c} \downarrow \\ 0000 \end{array} \quad \begin{array}{c} \downarrow \\ 1100 \end{array} \quad \begin{array}{c} \downarrow \\ 1010 \end{array} \quad \begin{array}{c} (1110000011001010)_2 \\ 1 \quad 6 \quad 0 \quad 3 \quad 1 \quad 2 \\ \hline x = (160312)_8 \end{array}$$

16'lik Sayı Sisteminde Toplantı

$$0+0=0$$

$$0+1=1$$

$$1+0=1$$

$$1+1=0 \text{ (olduur)}$$

$$\begin{array}{r} 1010101010101010 \\ + 0101010101010101 \\ \hline 1010101010101011 \end{array}$$

if ($a == 5$) || ($c == 2$)

Console.WriteLine(a'');

if (true) if (z)



while ($x < s$) white (true)
while s sistemde Çıktırma

$$0 - 0 = 0$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

$$0 - 1 = 0 \text{ (elde var 1)}$$

TOMLEYENLER

1 r 'nın tamleyeni

2 $r-1$ 'ın tamleyeni

r 'nın tamleyeni; r tamsayı bir sayı sisteminde, n basamaklı pozitif bir tam sayı N ile temsil edilirse, N sayısının r tamleyeni $r^n - N$ dir.

$$\Rightarrow (52520)_{10} \quad r=10 \quad 10^5 \text{a tamleyen} \rightarrow 10^5 - 52520 = 47480$$

$$\Rightarrow (0,3267)_{10} \quad r=10 \quad " \quad " \rightarrow 10^0 - 0,3267 = 0,6733$$

$$\Rightarrow (25,638)_{10} \quad r=10 \quad " \quad " \rightarrow 10^2 - 25,638 = 74,361$$

$$\Rightarrow (43)_5 \rightarrow r \text{ tamleyeni} \rightarrow 5^2 - (43)_5 =$$

$$\Rightarrow (101100)_2 \rightarrow \begin{array}{l} r \text{ tamleyeni} \\ (2ye tamleyen) \end{array} \rightarrow r^6 - N \rightarrow 2^6 - 101100$$
$$\begin{array}{r} 1000000 \\ - 101100 \\ \hline 010100 \end{array}$$

Kısa Yol; En doğrultuk olabilirlik sıfırları ve sıfırdan farklı ilk hàngı olduğu gibi biraz diğer bitkiler tersler

$$\Rightarrow (0,0110)_2 \rightarrow 0,1010$$

" r " tamleyen ile Çıktırma işlemi

$$M - N = ?$$

1. Adım M 'yi N sayısının r tamleyeni ile toplar

2. Adım a) Elde var ise elde var (sonuç)

b) Elde yok ise sonucun r tamleyeni ol ve basına (-) işaretini kay.

$$\Rightarrow M = 72532, \quad N = 03250 \quad (DURAKLAT) \quad M - N = ? \Rightarrow M + N^T$$

$$N^T = 10^5 - 3250 = 96750$$

$$M + N^T = 72532$$

$$\begin{array}{r} 96750 \\ - 72532 \\ \hline 24218 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24218 \\ - 68282 \\ \hline 163882 \end{array}$$

$$\Rightarrow M = 32520 \quad N = 22532 \quad M-N=?$$

$$M^T = 10^5 - 22532 = 27468$$

$$\begin{array}{r} M+N^T = 032520 \\ + 27468 \\ \hline 030219 = S \end{array}$$

$$S^T = (-)10^5 - 30219 = -69282$$

$$\Rightarrow M = (1010100)_2, \quad N = (1000100)_2 \quad M-N = M+N^T$$

$$\begin{array}{r} N^T = 0111100 \\ + M = 1010100 \\ \hline 1001000 \end{array}$$

Sonuç
Pozitif

$$\begin{array}{l} M = 1000100 \\ N = 1010100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} N^T = 0101100 \\ + M = 1000100 \\ \hline 01110000 \end{array}$$

Elde edilen, Tamleyen ol.

$$= (-)0010000$$

"r-l" Tamleyen
 $r^n - r^{-m} - N \rightarrow$ ondalik basamak sayisi

$$\Rightarrow (52520)_10 = 10^5 - 10^0 - 52520 = 47478$$

$$\Rightarrow (0,3267)_10 = 10^0 - 10^{-4} - 0,3267 = 0,9999 - 0,3267 = 0,6732$$

$\boxed{\begin{array}{l} r-l \text{ tamleyen denet} \\ \text{bu sonucun } 9 \text{'e tamleyen} \\ \text{denet} \end{array}}$

$$\Rightarrow (101100)_2 \quad r-l' \text{ et tamleyen} \rightarrow 5'e tamleyen$$

$$\begin{aligned} &= 2^6 - 2^0 - 101100 \\ &= (1000000 - 1) - 101100 \\ &= 111111 - 101100 \\ &= (010011)_2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (0,0110)_2 \rightarrow (r-l)^T = ?$$

$$\begin{aligned} &2^0 - 2^{-3} - 0,0110 \\ &(1 - 2^{-3}) - 0,0110 \\ &= 0,1111 \end{aligned}$$

1' e tamleyen kim Kiso YOL; Her haneyi tersle \downarrow 1001100
 \downarrow 0110011

r-i ile geleneksel M-N=?

1-M'ye N sayisının ($r-1$) tamleyen iki tane $M+N_{(r-1)}^T$

2-Elide varsa elde et, En dogru olferiltili haneye +1 ekle
 Elde yoksa $r-1$ tamleyeni ol ve (-) boy

$$\Rightarrow M = 72532 \quad N = 03250$$

$$N_{(r-1)}^T = \overbrace{10^5 - 10^0}^{85893} - 03250 \\ = 96748$$

$$M+N_{(r-1)}^T = 72532 \\ + 96748 \\ \hline 169281 \\ + \\ 69282$$

$$\Rightarrow M = (1000100)_2 \quad N = (1010100)_2$$

$$M-N = M+N_{(r-1)}^T$$

$$N_{(r-1)}^T = 0101021$$

$$M = 1000100$$

$$0 \overline{) 1101111} \\ \text{Elde et} \quad \downarrow \quad (r-1) \text{ tamleyen ol} \\ = -(0010000)_2$$

1' e tamleyen iki gerek

KODLAMA

$$0 \rightarrow 1000000$$

$$e \rightarrow 88888$$

$$i \rightarrow$$

$$; \rightarrow$$

$$x \rightarrow ?S$$

0
1
01
11
1
1

0sayı/tam sayılar = 0'lu olasıligı

BCD Kodu

Her basamak 4 bit icin temsil edilebilir

$$(235)_{10} = (0010 \ 0011 \ 0101)_{BCD}$$

"Binary Coder Decimal"

+3 KODU

$$\Rightarrow (48)_{10} = (0111\ 1011)_2 + 3 \text{ kodu}$$

$$\begin{array}{r} +3 \\ \hline 7 \end{array}$$

Huffman Kodu
Hareketi dengelerken
dra derleme

5'te 2 KODU 27. 6. 2103

	2 4 2 1 0	7 6 2 1 0
0	1 1 0 0 0	0 1 0 1 0
1	0 0 0 1 1	0 1 1 0 0
2	0 0 1 0 1	1 0 0 0 1
3	0 0 1 1 0	1 0 0 1 0
4	0 1 0 0 1	1 0 1 0 0

Sırt her sağda
iki tane 1 olacak
(sütfir istisna)

"Doprulman kodi"

AIKEN KODU (2425)

	2 4 2 1	2 6 2 1
0	0 0 0 0	1 0 1 1
1	0 0 0 1	1 1 0 0
2	0 0 1 0	1 1 0 1
3	0 0 1 1	1 1 1 0
4	0 1 0 0	1 1 1 1

Sag tarafli 1'le sol tarafli 1'le

GRAY KODU

AB	CD
00	00 01 11 10
00	0 → 1 → 2 → 3
01	7 → 6 → 5 → 4
11	8 → 9 → 10 → 11
10	15 → 16 → 13 → 12

ABCD	
0000	-0
0001	-1
⋮	⋮
0110	-6
0111	-7
⋮	⋮
1010	-10

(Decimal)	→ GRAY KODU
0	0000
1	0011
2	0011
3	0111
4	0111
5	1111
6	1101
7	1101
8	1101
9	1101
10	1101
11	1101
12	1101
13	1101
14	1101
15	1101

[Paritasyonel]

İkili sistemesinde Gray koduna geçiş.

En başta 1 tane 0 olduğu kabul edilir. Her bit sorgulandıktan sonra
toplanır ve yazılır.

$0(101110101)_2$ elde yola
 $(111001111)_2$ gray kodu

Gray kodundan 2'lik sisteme gelir
 (111001111) Gray
 \downarrow
 101110101 előyeşil

en soldaki bit eşiği indirektinden
 bir sonraki bit 1'e topbris

BARCODE

Geniş boşluk = 1

Geniş çubuk = 1

Dar çubuk = 0

Dar boşluk = 0



11

BİT İSİMİ

LOJİK KAPILAR

VE KAPISI (AND KAPISI) (7408 Entegrasyon)

İki bitin çarpımı




$$Q = A \cdot B$$


(Boolean ifadesi)

		Doğrulık Tablosu	
A	B	Q	
0	0	0	
0	1	0	
1	0	0	
1	1	1	



Elektriksel eşdeğer devresi:

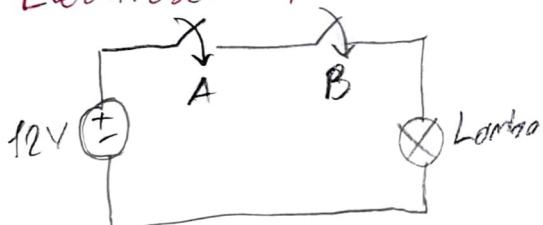

7408 entegrasyon:

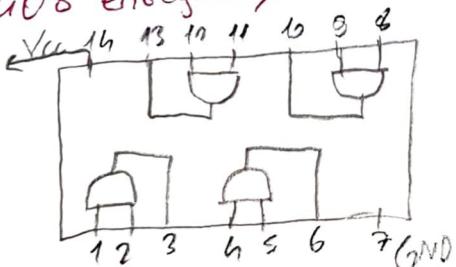

Diyotların nasıl yapıldığı:

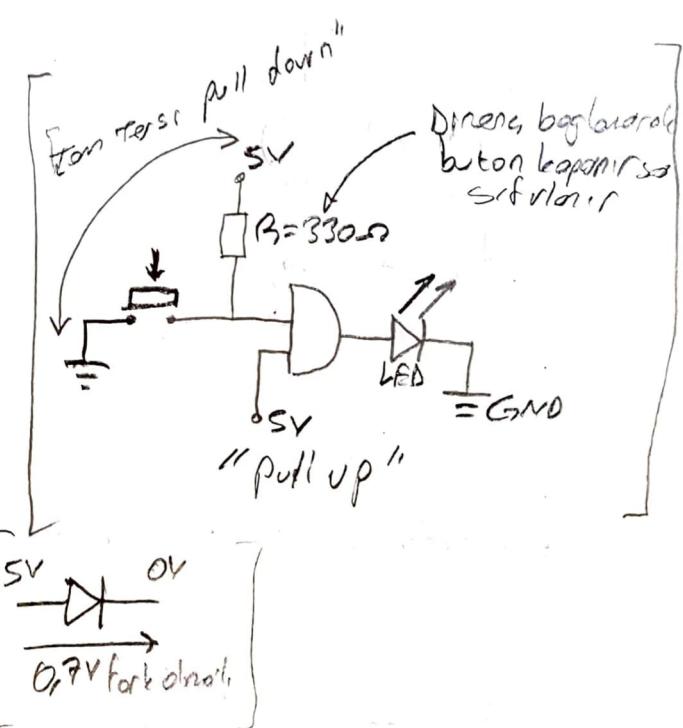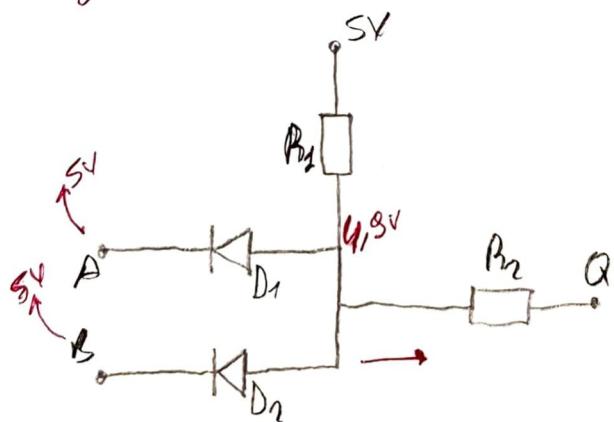




A	B	C	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$B = \text{başlı}$

$\Delta t = 1$

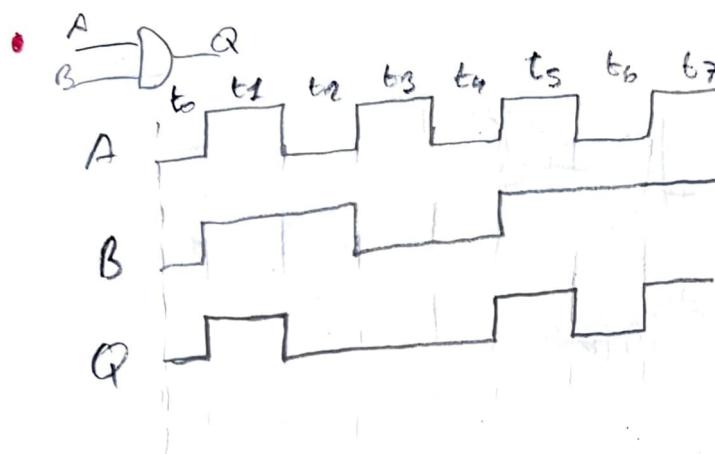


VEYA KAPISI (OR)



$$Q = A + B \\ (\text{Boolean ifadesi})$$

Elektroniksel Değerler;

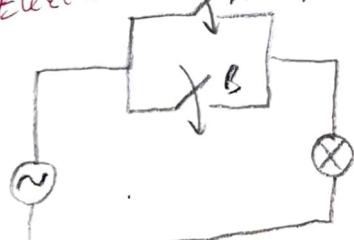

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


$a=5; b=3; 1$

if [$(a==5) \vee (b==3)$]

{
Console.WriteLine("1")
}

}

Dijitaler ile;

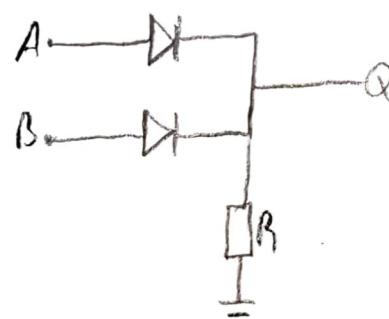



DEĞİL KAPISI (NOT) (7404)




A	Q
1	0
0	1

$$Q = \bar{A} = A'$$

(Boolean ifadesi)

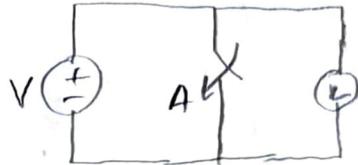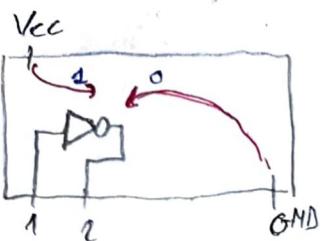


VE DEĞİL KAPISI (NAND)

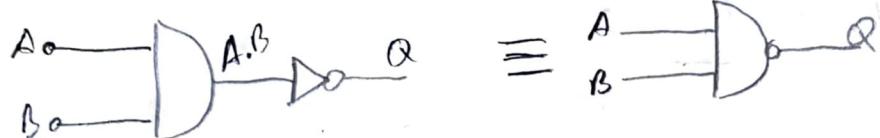


A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Q = \overline{AB}$$

(Boolean ifadesi)

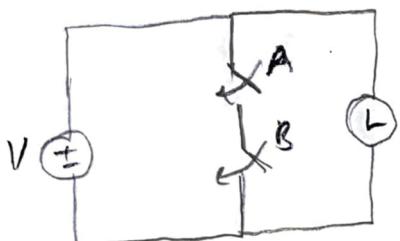


VE YA DEĞİL KAPISI (NOR)

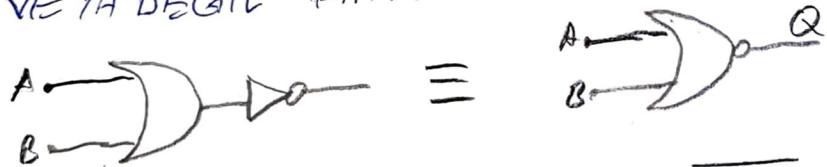

A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$Q = \overline{(A+B)}$$

(Boolean ifadesi)

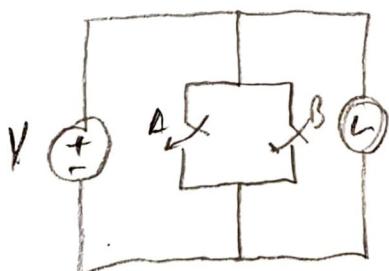

ÖZEL VE YA KAPISI (EXOR)

TÜBETAK KNB Projesi





A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Q = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B}$$

$$Q = A \oplus B$$

özel gösterim

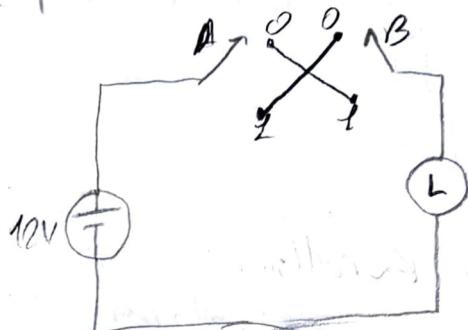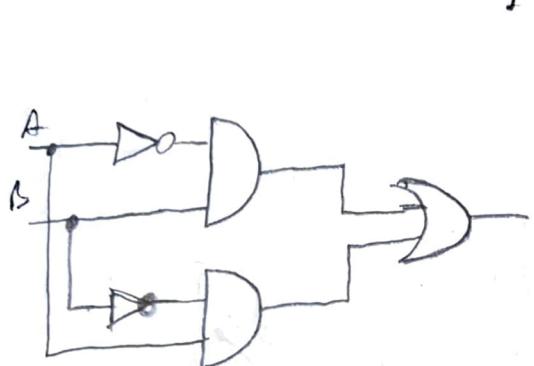


ÖZEL VEYA DEĞİL KAPISI (NEXOR)




A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Q = \bar{A}\bar{B} + AB$$

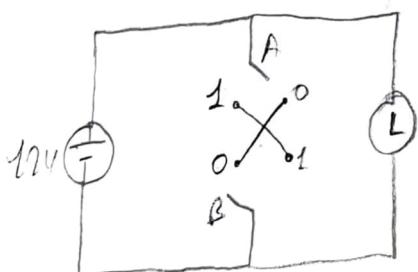

LOJİKTE KOME

$$E=1 \text{ (Lojik)}$$

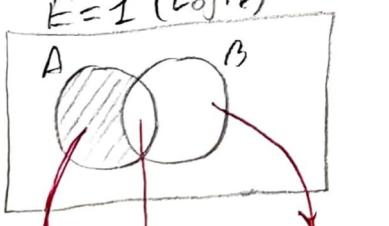

KAVRAMI


$$A \vee B = A + B$$

$$\begin{aligned} A/B &= A \bar{B} \\ A \wedge B &= AB \\ B/A &= \bar{B} \bar{A} \end{aligned}$$


$$(A \wedge B) = A \bar{B}$$


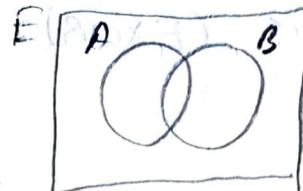
$$\begin{aligned} A+A &= 1 \\ A, A &= 0 \\ 1+A &= 1 \\ 1, A &= A \\ 0, A &= 0 \end{aligned}$$


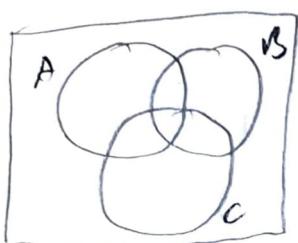
$$\begin{aligned} AB + A &= A \\ A(B+1) &= A \\ 1 & \end{aligned}$$



$$AB + AC = A(B+C)$$


Boolean kuralları:

- Toplamsa ekişiz eleman sıfırıdır.

$$A+0=A$$

$$0+0=0$$

$$1+0=1$$

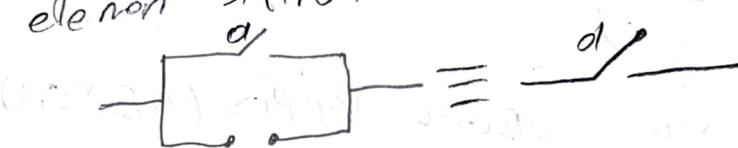

- Görpamsa ekişiz eleman birdir.

$$A, 1 = A$$

$$0, 1 = 0$$

$$1, 1 = 1$$




- Toplamsa birem eleman

$$A+1=1$$

$$0+1=1$$

$$1+1=1$$

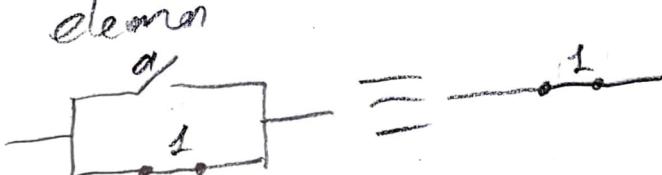


- Görpamsa yutum eleman

$$A, 0 = 0$$

$$0, 0 = 0$$

$$1, 0 = 0$$

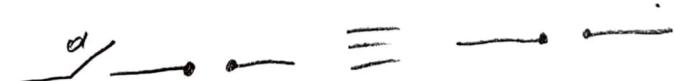

- Ters eleman

$$\bar{0}=1 \quad \bar{1}=0$$

$$\bar{E}=0$$


$$(A')'=A$$

- Toplamsa ve Görpamsa eklentiler

$$A+\bar{A}=1$$

$$0+1=1$$

$$1+0=1$$

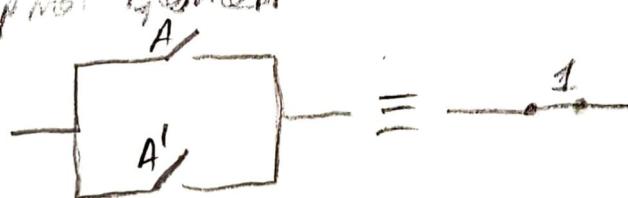

$$A \cdot \bar{A} = 0$$
$$0 \cdot 1 = 0$$
$$1 \cdot 0 = 0$$

$$\underline{A} \quad \underline{\bar{A}} \quad \equiv \quad \underline{0}$$

$$A \cdot A = A$$
$$0 \cdot 0 = 0$$
$$1 \cdot 1 = 1$$

$$\underline{A} \quad \underline{A} \quad \equiv \quad \underline{1}$$

$$A + A = A$$
$$0 + 0 = 0$$
$$1 + 1 = 1$$

$$\underline{A} \quad \underline{A} \quad \equiv \quad \underline{A}$$

Özellikler

1-) Sabit Kuvvetlilik

$$A + A = A \quad (A + A + A + \dots + A) = A$$

$$A \cdot A = A \quad (A \cdot A \cdot A \cdot \dots \cdot A) = A$$

2-) Değişim Konusu

$$AB = BA$$

$$A + B = B + A$$

3-) Birleşme Konusu

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$$

4-) Dağılma Konusu

$$A \cdot (B + C) = AB + AC$$

$$\star (A + B)(A + C) = A + (B \cdot C)$$

5-) Yutma Konusu

$$A + AB = A \quad (\cancel{B})$$

6-) Püsilleşmeli Konusu

$$A + \bar{A}B = A + B$$

$$A(\bar{A} + B) = AB$$

7-) De Morgan Kuralı (Eleman sayısının azaltılması)

$$\bar{AB} = \bar{A} + \bar{B}$$

$$(\bar{A} + \bar{B}) = \bar{A} \cdot \bar{B}$$


$$\bar{ABC} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$$

$$A - \bar{A}$$

$$\bar{A}, \bar{B} = \bar{B} + \bar{A}$$

Dag 1' mo özelligim Venn Şeması Ne İspatı

$$\bullet (A+B)(A+C) = A+BC$$

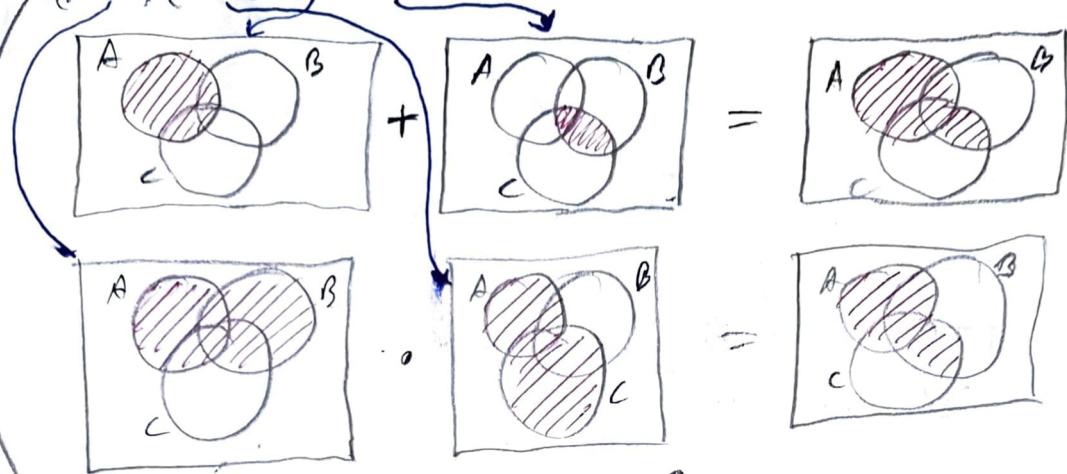

$$\begin{aligned} (A+B)(AC) &= A.A + A.C + AB + BC \\ &\stackrel{1}{=} A(1+C+B) + BC \\ &= A+BC \end{aligned}$$

$$\bullet \overline{A+\bar{AB}} \text{ iki kez de Morgan ol}$$

$$\bar{\bar{A}} = A$$

$$\overline{A+B} = \bar{A}\bar{B}$$

$$\overline{AB} = (\bar{A} + \bar{B})$$

$$\begin{aligned} \overline{A+\bar{AB}} &= \overline{\bar{A} \cdot (\bar{A}\bar{B})} \\ &= \overline{\bar{A} \cdot (A+\bar{B})} \\ &= \overline{\bar{A} \cdot A + \bar{A} \bar{B}} \\ &= \overline{\bar{A}\bar{B}} \\ &= \bar{A} + \bar{B} \\ &= A + B \end{aligned}$$

$$\bullet \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}$$


$$\begin{aligned} &= \bar{A}C(\bar{B} + B) + A\bar{B} \\ &\stackrel{1}{=} \bar{A}C + A\bar{B} \end{aligned}$$

$$\bullet AB + \bar{A}C + BC \cdot (\bar{A} + \bar{A})$$

$$\begin{aligned} &= AB + \bar{A}C + ABC + \bar{A}BC \\ &= AB(1+C) + \bar{A}C(1+B) \\ &= AB + \bar{A}C \end{aligned}$$

$$\bullet Y = \overline{\bar{A}(\bar{B}C)} \text{ fozit diyagramini çiz, dogrultu tablosunu dusurun ve de Morgan kurallini uygulayınız?}$$

[Bir son Birebol] [Anas J'e ulasmak]

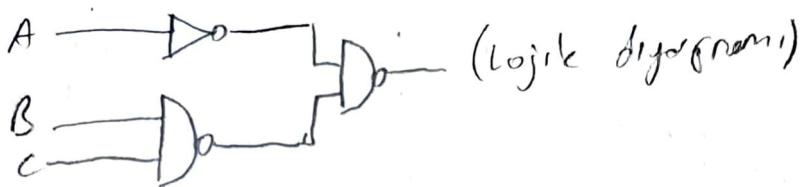


(Logik diagram)


A	B	C	\bar{A}	$\bar{B}\bar{C}$	Y
0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1

(Døgsnotat Yorkhous)

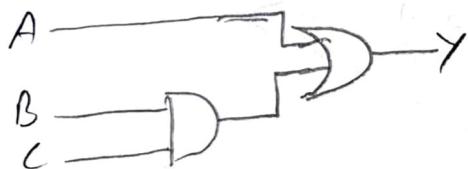
$$Y = \overline{\bar{A}(\bar{B}\bar{C})} = \bar{\bar{A}} + (\bar{\bar{B}}\bar{\bar{C}}) = A + BC \quad (\text{De Morgan})$$



Døgnsnotat Yorkhous.

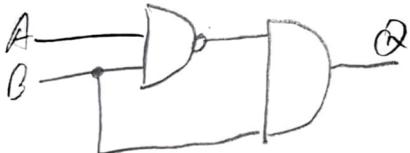
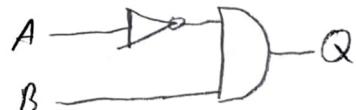
$$\begin{aligned} (\bar{A}, B) B &= (\bar{A} + \bar{B}) \cdot B \\ &= \cancel{\bar{A}B} + \cancel{B} \cdot \cancel{B} \\ &= \bar{A}B \end{aligned}$$



- $Q = \overline{\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}}$

$$= ABC$$

- $X = \overline{AB}(\bar{A} + C) + (\bar{A}B)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$ de morgan tilde sproblematisk.



$$X = \bar{A} + B + (\bar{A}\bar{C}) + (\bar{A}B)(\bar{A}, B, C)$$

$$X = \bar{A} + B + \bar{A}\bar{C} + \cancel{\bar{A} \cdot \bar{A}, B \cdot \bar{B}, C} \quad [\bar{A}\bar{C} \neq \bar{A}\bar{C}]$$

$$X = \bar{A} + B + \bar{A}\bar{C} + \bar{A}BC$$

$$X = \bar{A}(1 + \bar{C} + BC) + B$$

$$\boxed{X = \bar{A} + B}$$

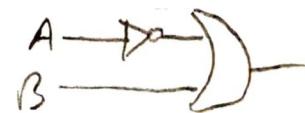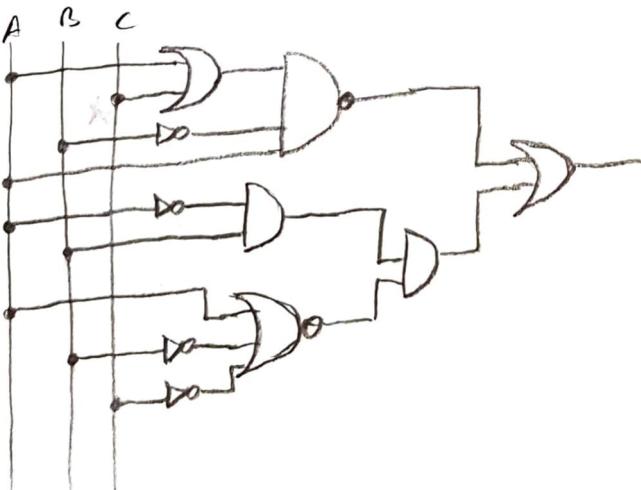

Minterm ve Maks term

X	Y	minterm	Indis	maks term	Indis
0	0	$\bar{X}\bar{Y}$	M_0	$\bar{X}+Y$	M_0
0	1	$\bar{X}Y$	M_1	$X+\bar{Y}$	M_1
1	0	$X\bar{Y}$	M_2	$\bar{X}+Y$	M_2
1	1	XY	M_3	$\bar{X}+\bar{Y}$	M_3

Karakteristik

$$\begin{cases} \text{Minterm} \rightarrow \text{corp} \rightarrow 1 \text{ okun} \\ \text{Maks term} \rightarrow \text{topla} \rightarrow 30 \text{ okun} \end{cases}$$

Minterm indis bulmak için
X ve Y'nin degerine 1 koy
Maks term için ise 0 koy
 $\bar{X}Y \Rightarrow \bar{1}1 = 01 = 1 \rightarrow M_3$

A	B	C	minterm	Indis	Maks term	Indis
0	0	0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	M_0	$A+B+C$	M_0
0	0	1	$\bar{A}\bar{B}C$	M_1	$A+B+\bar{C}$	M_1
0	1	0	$\bar{A}BC$	M_2	$A+\bar{B}+C$	M_2
0	1	1	$\bar{A}B\bar{C}$	M_3	$A+\bar{B}+\bar{C}$	M_3
1	0	0	$AB\bar{C}$	M_4	$\bar{A}+B+C$	M_4
1	0	1	ABC	M_5	$\bar{A}+B+\bar{C}$	M_5
1	1	0	$A\bar{B}C$	M_6	$\bar{A}+\bar{B}+C$	M_6
1	1	1	ABC	M_7	$\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}$	M_7

\Rightarrow Veyo islemine sıfır minterm kononik biremmini elde edindi?

A	B	$Q=F$	minterm
0	0	0	$\bar{A}\bar{B} \rightarrow M_0$
0	1	1	$\bar{A}B \rightarrow M_1$
1	0	1	$A\bar{B} \rightarrow M_2$
1	1	1	$AB \rightarrow M_3$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ A \rightarrow F \\ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ B \rightarrow F \\ \hline F = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + AB \end{array}$$

(Gorselde
sadece
11 form
oldu)

$$F = \sum(M_1, M_2, M_3) = \sum(1, 2, 3)$$

$$F = m_1 + m_2 + m_3$$

- Mintermlerin kononik birem listeleri ifade yaziileken islen sonucunun logik ifadesinde 1 olan mintermler degerlendirilir ve bu terimlerin toplamı kononik birem olusturur.

A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1 $\rightarrow AB$

$$F = AB + A\bar{B}$$

$$F = \sum(2, 3) = \sum(m_2, m_3)$$

$\Rightarrow F = \bar{a}b + \bar{a}c$ mintermleri kononik biremde elde edindi?

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$M_0 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$M_1$$

$$M_2 = \bar{A}\bar{B}C$$

$$M_3$$

$$M_4 = ABC$$

$$M_5$$

$$M_6 = A\bar{B}C$$

$$M_7 = A\bar{B}\bar{C}$$

$$F = \sum(1, 3, 6, 7) *$$

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

\Rightarrow ve islenmeli direk maxterm kononit bireminin elde edilmesi

A	B	Q	
0	0	0	$M_0 = A+B$
0	1	0	$M_1 = A+\bar{B}$
1	0	0	$M_2 = \bar{A}+B$
1	1	1	$M_3 = \bar{A}+\bar{B}$

• Maxtermlerin kononit biremine iliskin ifadeye gereksecegimiz sonucunun logik ifadesinde sifir olan maxtermler degismezdir ve bu terimlerin xor'um maxtermlerin kononit biremini olusturur.

$$F = (A+B)(A+\bar{B})(\bar{A}+B)$$

$$F = \prod(0, 1, 2)$$

$$F = \prod(M_0, M_1, M_2)$$

\Rightarrow Bir ornek sorunun maxterm kononit biremleri degerler

$$F_{\text{max}} = \prod(0, 2, 4, 5) *$$

$$F_{\text{max}} = (A+B+C) \cdot (A+\bar{B}+C) \cdot (\bar{A}+B+C) \cdot (\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$$

$\Rightarrow F = A+\bar{B}C$ dogrultuk tablosu olusturmadan element elegerende mintermslerin kononit biremini olustururuz.

$$F = A + \bar{B}C$$

$$A = A \cdot (\underbrace{B+\bar{B}}_1) = AB + A\bar{B}$$

$$\begin{aligned} \bar{B}C &= \bar{B}C(\underbrace{A+\bar{A}}_1) \\ &= A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C \end{aligned}$$










$$(AB + A\bar{B})(C + \bar{C}) = ABC + A\bar{B}C + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}$$

$$F = ABC + A\bar{B}C + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$F = \sum(7, 6, 5, 4, 1)$$

Temel logik elementlerinin veregeli / veya degili ne olusurlus?

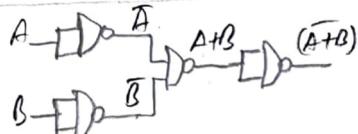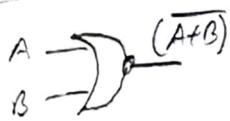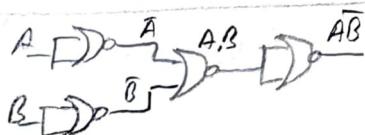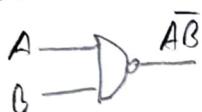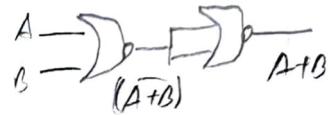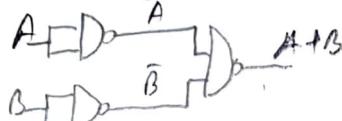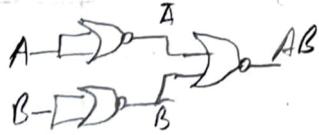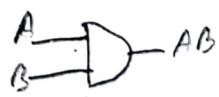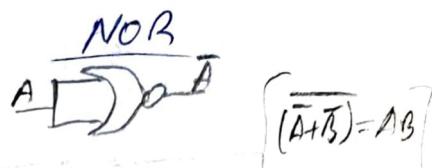
Temel lojik elementlerin vedeqil / veyaradegil ile olusumun məsi.



$$\Rightarrow F = (\bar{A}\bar{B}) + (\bar{A}B) + (A\bar{C}) \quad \text{vedeqil kəpələr yaxşı gəcənligi təmizlər!}$$


2 kez deqil (1 kez de mərgə)
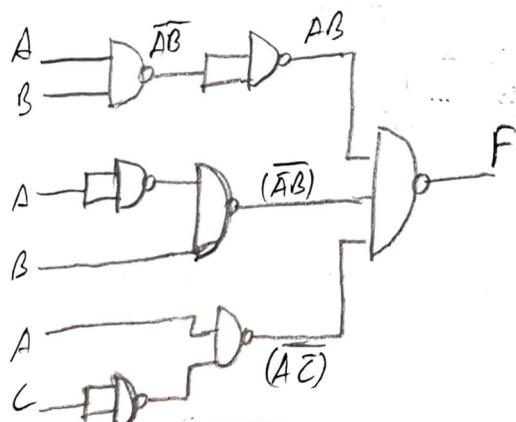
$$F = \overline{(\bar{A}\bar{B})(\bar{A}B)(A\bar{C})}$$



$$\Rightarrow F = (A+B)(A+B-bar)(A-bar+C-bar) \quad \text{veyaradegil}$$
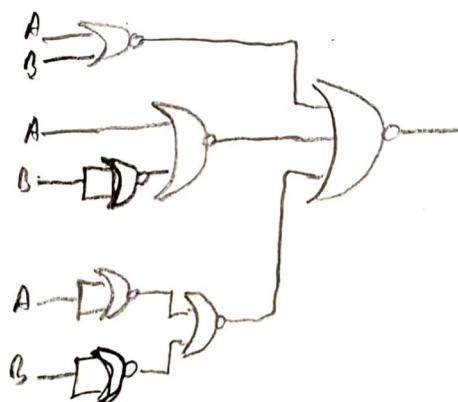
$$\bar{F} = \overline{(A+B)(A+B-bar)(A-bar+C-bar)}$$



KARNAUGH HARİTALARI

X	Y	monterm
0	0	$\bar{X}\bar{Y}$
0	1	$\bar{X}Y$
1	0	$X\bar{Y}$
1	1	XY

X	Y	0	1
0		M_0	M_2
1		M_1	M_3

X	Y	0	1
0		m_0	m_1
1		m_2	m_3

X	Y	Z	r _{xy}
0	0	0	M_0
0	0	1	M_1
0	1	0	M_2
0	1	1	M_3
1	0	0	M_4
1	0	1	M_5
1	1	0	M_6
1	1	1	M_7

X	Y	0	1
0		$\bar{X}\bar{Y}$	$\bar{X}Y$
1		$X\bar{Y}$	XY

X	Y	Z	\bar{Y}	\bar{Y}
0	0	0	00	01
0	0	1	00	01
0	1	0	11	10
0	1	1	11	10
1	0	0	10	11
1	0	1	10	11
1	1	0	10	11
1	1	1	10	11

X	Y	Z	0	1
0	0	M_0	M_1	
0	1	M_2	M_3	
1	0	M_4	M_5	
1	1	M_6	M_7	


X	Y	Z	W	$M_0 \rightarrow XY\bar{Z}\bar{W}$
0	0	0	0	$M_0 \rightarrow XY\bar{Z}\bar{W}$
0	0	0	1	M_1
0	0	1	0	M_2
0	0	1	1	M_3
0	1	0	0	M_4
0	1	0	1	M_5
0	1	1	0	M_6
0	1	1	1	$M_7 \rightarrow \bar{X}YZW$
1	0	0	0	M_8
1	0	0	1	M_9
1	0	1	0	M_{10}
1	0	1	1	M_{11}
1	1	0	0	M_{12}
1	1	0	1	M_{13}
1	1	1	0	M_{14}
1	1	1	1	$M_{15} \rightarrow XYZW$

X	Y	Z	00	01	11	10
0	0	M_0	M_2	M_3	M_1	
0	1	M_4	M_5	M_6	M_7	
1	1	M_8	M_{10}	M_{11}	M_{12}	M_{13}
1	0	M_9	M_{11}	M_{10}	M_6	M_7
1	1	M_{14}	M_{15}	M_{13}	M_{12}	M_{11}

$$\Rightarrow Q = ABC + \bar{A}\bar{B}C + BC$$

Karnaugh haritasına indirgelm.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

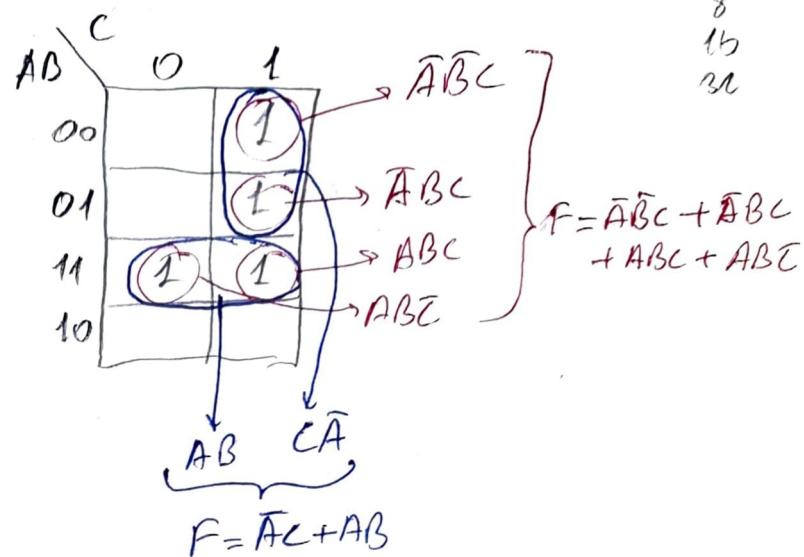


KARNAUGH HARİTALARINDA GRUBLAMA

- Grublma 2ⁿ sayısına uygun yapılır. N sütünden böller
- Gopraz grublma olmaz (fler kondisyonde gopraz olmaz)
- Disorsal eleman olmuyorsa gebilde grublendirilir.
- Maximum eleman sahibi grublar yapılmaya cezisidir.


\Rightarrow Veya islemleri Kile indirge

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


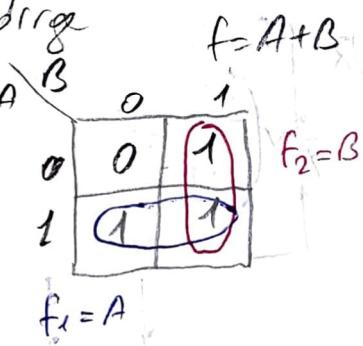


$$f = f_1 + f_2 = A + B$$

miniterme giri

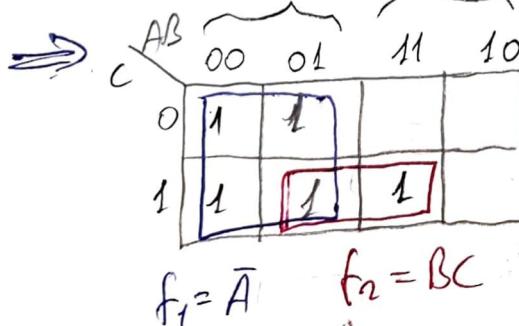

$$f = f_1 + f_2 = \bar{A} + BC$$

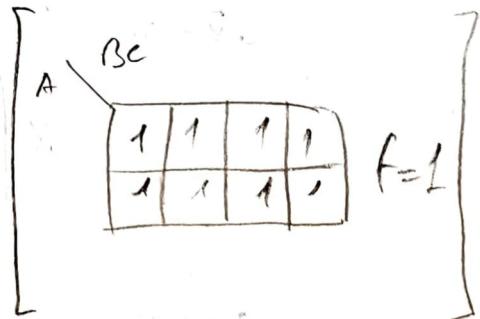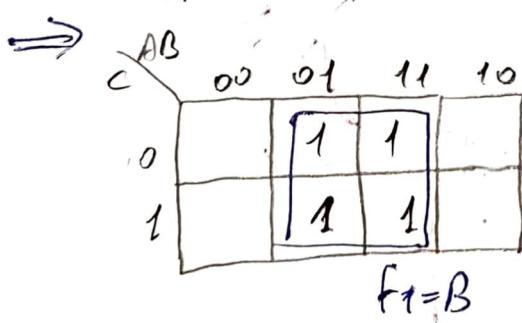

\Rightarrow

	AB	00	01	11	10
0	A	1			
1	B	1	1	1	1

$f_1 = \bar{B}$ $f_2 = CA$

$$f = f_1 + f_2 = \bar{B} + CA$$

	ABC	00	01	11	10
A	0	1	1	1	1
B	1	1	1	1	1
C	0	1	1	1	1

$f_1 = C$ $f_2 = B$

\Rightarrow

	AB	C	0	1
0	00			1
1	01		1	
2	11	1	1	
3	10	1	1	

$f_1 = A$ $f_2 = C$

\Rightarrow

	AB	CD	00	01	11	10
0	00					1
1	01		1	1		
2	11				1	
3	10		1			

$f_1 = \bar{A}\bar{B}C\bar{D}$
 $f_2 = \bar{A}BD$
 $f_3 = ABC\bar{D}$
 $f_4 = A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$

\Rightarrow

	AB	CD	00	01	11	10
0	00					
1	01				1	1
2	11		1	1		
3	10		1	1		1

$f_1 = A\bar{C}$ $f_2 = \bar{A}C$
 $f_3 = \bar{B}CD$

$$f = f_1 + f_2 + f_3$$

$$f = \sum (f_1, f_2, f_3)$$

$$f = \bar{A} + \bar{B}C + \bar{B}D$$

\Rightarrow

	AC	00	01	11	10
0	00				
1	01				
2	11		1	1	1
3	10		1	1	1

$f_1 = \bar{A}$
 $f_2 = \bar{B}C$
 $f_3 = \bar{B}D$

\Rightarrow

AB\CD	00	01	11	10
00	1			
01		1		
11		1	1	
10	1			1

$$f_1 = \overline{BD}$$

$$f_2 = BD$$

$$f = f_1 + f_2 = \overline{BD} + BD$$

\Rightarrow

AB\CD	00	01	11	10
00				
01				
11	1	1	1	1
10	1		1	1

$$f_1 = PB$$

$$f_2 = PC$$

$$f_3 = AD$$

$$f = f_1 + f_2 + f_3$$

$$= AB + AC + A\bar{D}$$

\Rightarrow

AB\CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1			1
11	1		1	1
10	1	1	1	1

$$f_2 = S$$

$$f_1 = \overline{B}$$

\Rightarrow

AB\CD	00	01	11	10
00	(1)	(1)	(1)	(1)
01	(1)	(1)	(1)	(1)
11	(1)		(1)	(1)
10				

Always odd.

$$f_4 = BC\bar{D}$$

$$f_1 = \overline{AC}\bar{D}$$

$$f_3 = \overline{A}\bar{C}D$$

$$f_2 = B\bar{C}D$$

\Rightarrow

AB\CD	00	01	11	10
00	0			0
01	0	0		0
11				
10	0			0

$$f_2 = B+\bar{D}$$

$$f_1 = A+\bar{D}$$

$$f_3 = A+\bar{B}+C$$

(maxterm gone)

$$f = f_1 + f_2 + f_3$$

$$f = (A+\bar{D})(B+\bar{D}), (A+\bar{B}+C)$$

$$\Rightarrow f(A, B, C, D) = \prod (0, 2, 4, 6, 8, 10) \text{ mintermlerine göre hıdriye...}$$

$$f = \sum (1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15) \leftarrow \text{minterm}$$

AB	CD	00	01	11	10
00		1	1		
01		1	1		
11		1	1	1	1
10		1	1		

$$f = f_1 + f_2 = D + AB$$

maxterm'e göre:

AB	CD	00	01	11	10
00		0			0
01		0			0
11					
10		0			0

$$f_1 = f_4, f_2 = (A+D), (B+D)$$

Fark Etmemeyen Durumlar için Karnaugh Haritaları

X : minimum olacak şekilde tane sayınları artırmayaçık şekilde
hıdriyene de kullan. En az X i kullan.

$$\Rightarrow f(A, B, C, D) = \sum (1, 3, 7, 11, 15) \quad X = d = \sum (0, 2, 5)$$

AB	CD	00	01	11	10
00		X	1	1	X
01		X	1		
11			1		
10			1		

$$f_1 = \bar{A}D$$

$$f_2 = CD$$

\Rightarrow Bir reçlete 560 milyon tane 4 parçalı




Gofunkun soflandırılmış durumlarla
bir tane per yaradır. Gofunkun
soflandırılmış durumlarla işte
aslıyla karnaugh haritalarında
soflayınır.

A parçası	105
B parçası	125
C parçası	202
D parçası	128

A	B	C	D	f	f ₂
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	X
0	1	1	0	1	X
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	X
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1

105 125 202 128

150 150 100 100

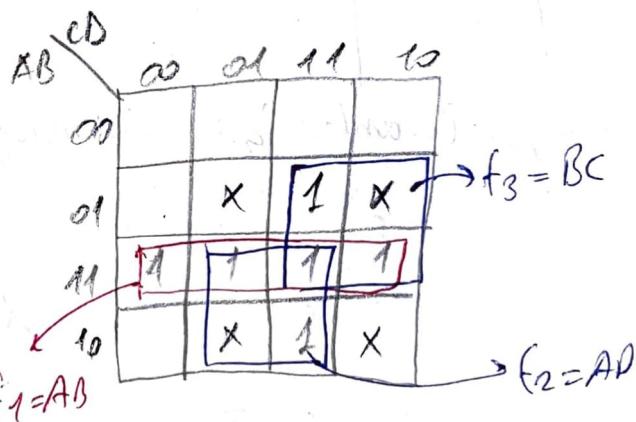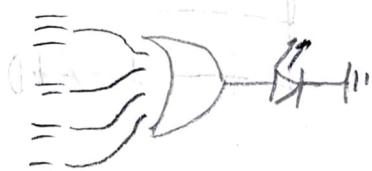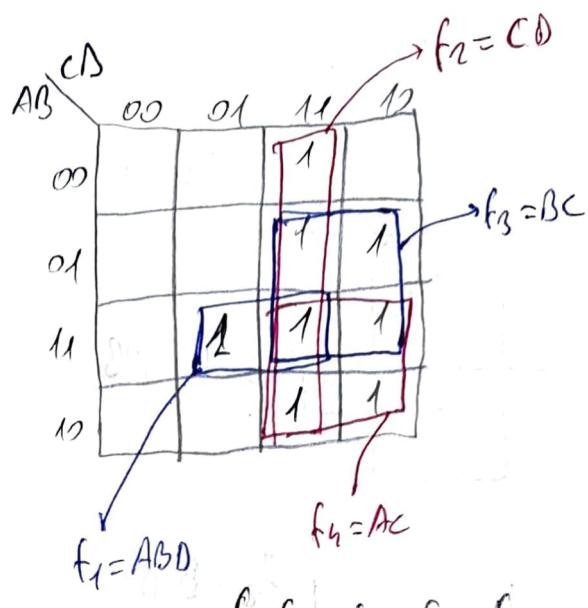

Kombinasyonel Logik Devre

Temel logik kapitolarından oluşan ve devrenin çıkışlı doğrudan girişlerin farklı durumlarında göre belirlenen birleşik montaj devreleri denir.

- Kombinasyonel Logik Tasarım Esasları

1- Problem belirlenir

2- Giriş ve çıkış degrəstəri sayıları tespit edilir

3- Doğruluk tablosu oluşturular

4- Girişlerin sırası boolean fonksiyon oluşturular

5- Sadelesme yapılır

6- Logik Devre çizilir


1- Kodlayıcı, Kod Çeviri / 2- Çeketlayıcı (Verilogda) / 3- Aşlayıcı

4- Komparsatör (Comparator) / 5- Aşkenetlik Sistemi (Topolojisi ...)

ENCODER (Kodlayıcı)

Kodlayıcı devrelerde verilen bir sinyal girişlerden sadece 1 tane aktif olur.

☞ 4 girişli 2 çıkışlı Kodlayıcı Devre

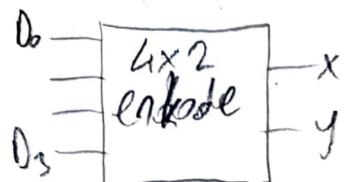

D_3	D_2	D_1	D_0	X	Y	
0	0	0	1	0	0	11
0	0	1	0	0	1	00
0	1	0	0	1	0	01
1	0	0	0	1	1	10



8 girişte



$D_3 D_2$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1			
11				
10	1			

$$X = \bar{D}_3 \bar{D}_2 \bar{D}_1 \bar{D}_0 + D_3 \bar{D}_2 \bar{D}_1 D_0$$

$$Y =$$

Youtube → computerphile
entropi → yoslu

Encoderli Kodlayıcı

D_3	D_2	D_1	D_0	X	Y
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1X	0	1
0	1	1X	1X	1	0
1	1X	1X	1X	1	1

en soldaki en sonuncı bit


$D_3 D_2$	00	01	11	10
00
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

Sadece X rast; (X termi soldugu yerler)


$$f_X = D_2 + D_3$$

$$f_1 = D_2$$


$$f_2 = D_3$$

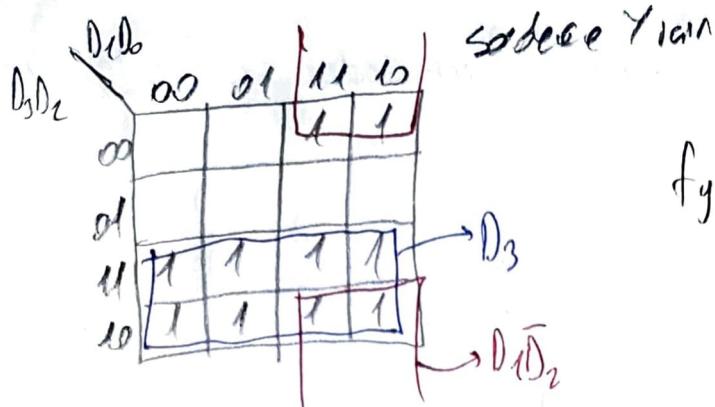


DEKODER (Kod grotow)

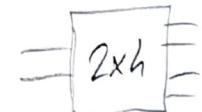

A	B	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

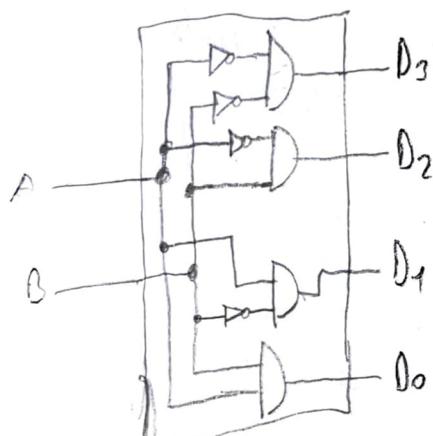

Encoder:

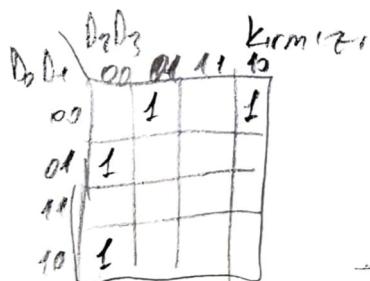


→ 11 Kirmizi

A	B	D ₀
0	0	1




Dekoder:

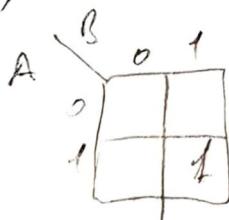

gruppe kannough
horizontale Mengen



Enable:

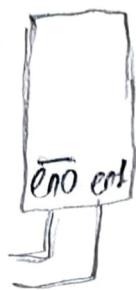1 son fazlar olabilir genelde en az 3 tane
Entegrinin en fazla 4 tane dijital çıkışının enable



Enable \rightarrow Yetkilendirme girişi

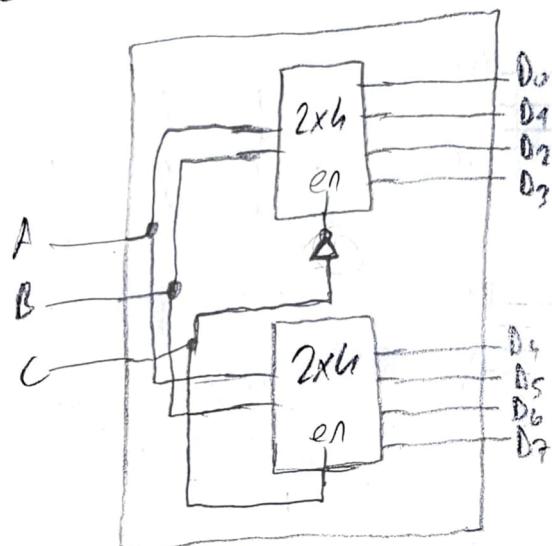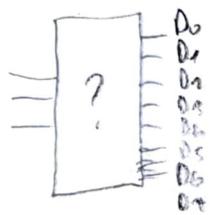\Rightarrow Yetkilendirme girişin 2x4 kod assocasyonu ile 3x8 kod assocasyonu elde ediniz?




	C	A	B	D0	D7
I	0	0	0	1	-
	0	0	1	-	-
	0	1	0	-	-
	0	1	1	-	-
	1	0	0	-	-
	1	0	1	-	-
II	1	1	0	-	-
	1	1	1	-	-

C giriş enable kontrolündür.

\Rightarrow 2x4 ten 4x16 ekde et?




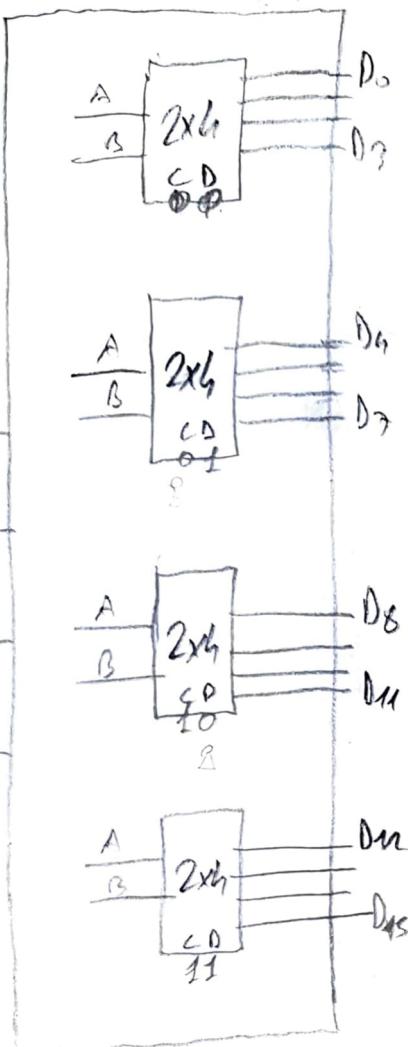

4×16




D	C	B	A	D_0	D_4	D_8	D_{12}
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1

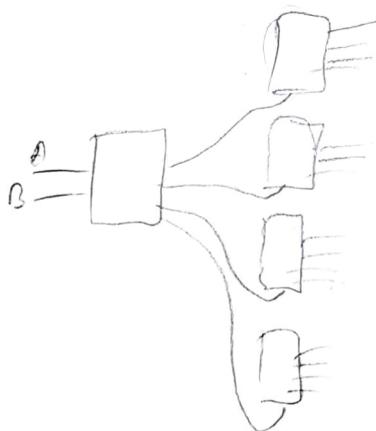$78 \times 72 - 0 \} \text{ Asya estege bin depilisi}$
 $78 \times 72 - 1 \}$



Dekoder-Mux-Sellex
Tosatron Sensu
Bırırtılışme (Bırırtılış)

MUX (GOKTAZYICILAR)

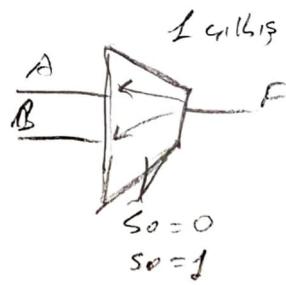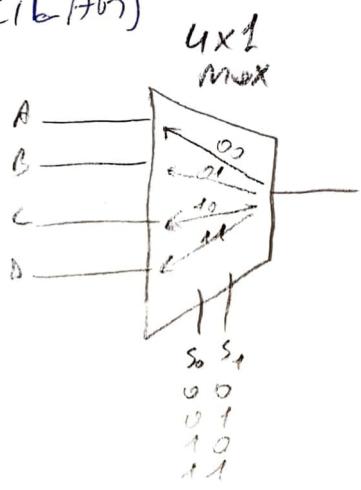
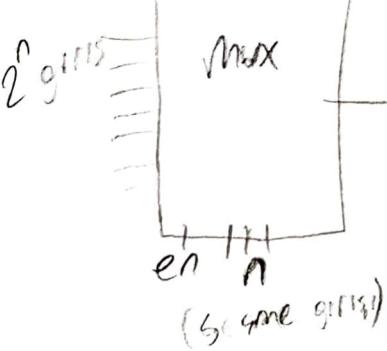


S_1	S_0	F
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D


S	F
0	A
1	B

segme girişinde
gore


2x1 mix

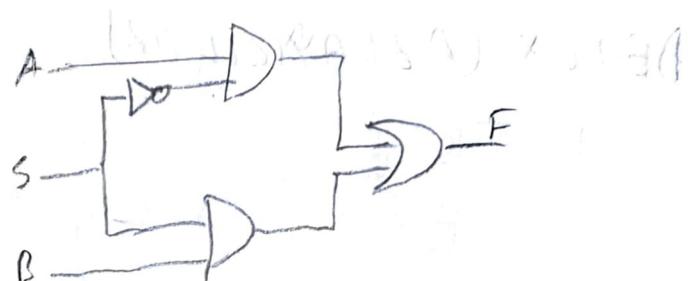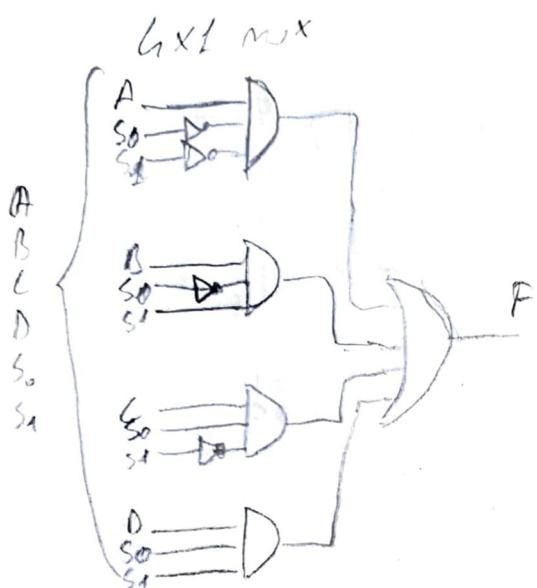

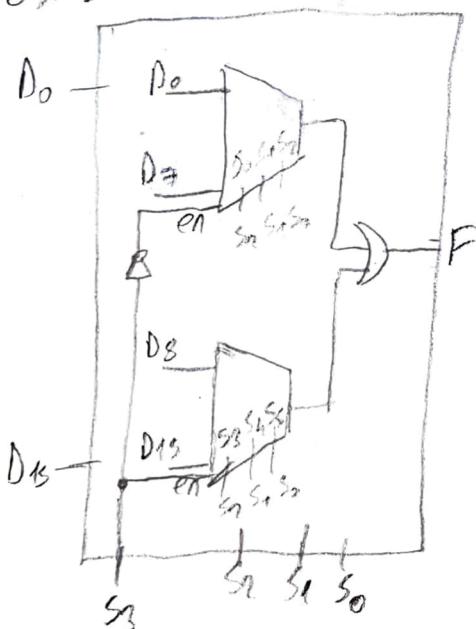$\Rightarrow 8 \times 1$ mix de 16×1 mix elde edilebilir.



Viz.
 f sonucunu a, b, c, d'ye göre bul?

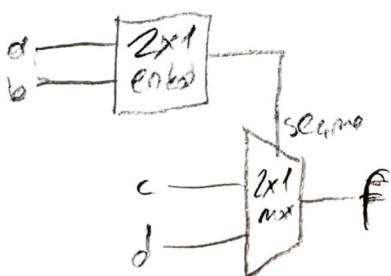

$$01 \rightarrow c0 \\ 10 \rightarrow d1$$



A	B	C	D	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

\rightarrow Karnaugh
matrisi
gibi

AB	CD	00	01	11	10
00	00				
01	11	1	1		
11					
10	11	1	1		

$$f = f_1 + f_2$$

DEMUX (AZLAYICI'LAR)

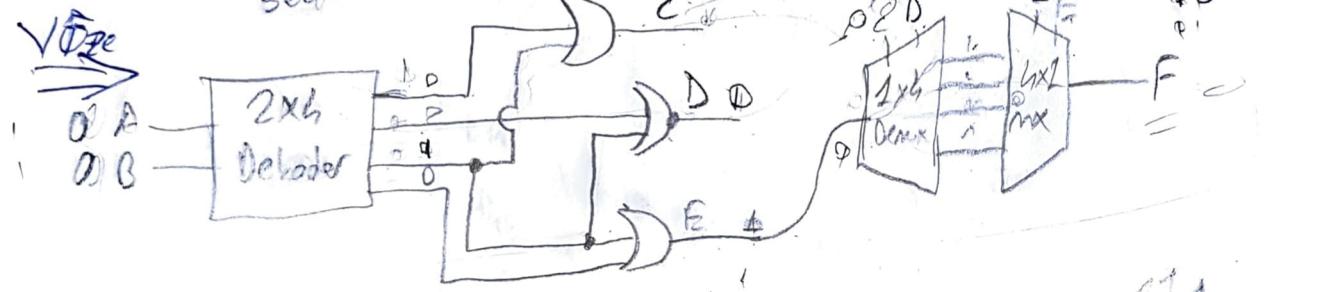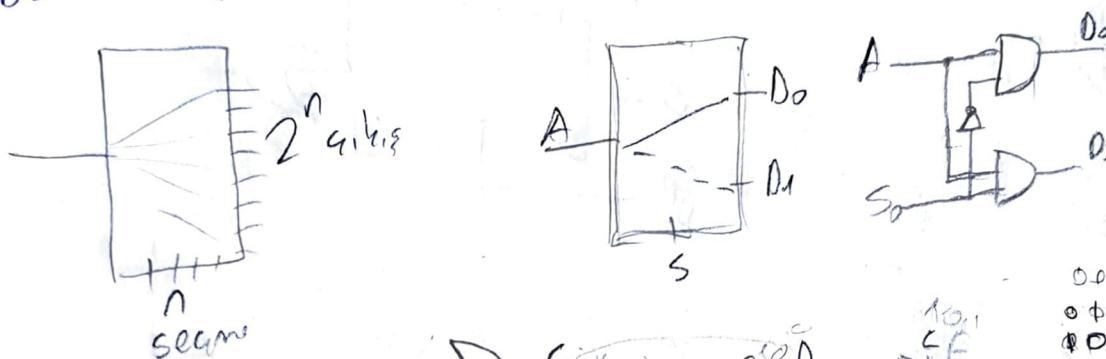


AB . C D E

E 0 1 0 1 0 1 0


A	B	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	C	D	E	F ₀	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅
00	00	1	0	0	0	1	1	0	0000	0000	0	0	0	0
01	01	0	1	0	0	0	1	0	0000	0000	0	0	0	0
10	10	0	0	1	0	0	0	1	0000	0000	0	0	0	0
11	11	0	0	0	1	0	0	1	0000	0000	0	0	0	0

A	B	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

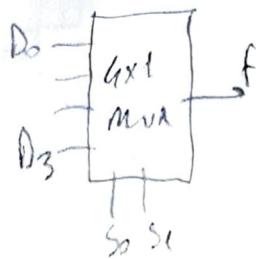Ques $f(A, B, C) = \sum (0, 2, 4, 6, 7)$ codece Maxterm $\rightarrow f = \bar{B} \bar{C}$



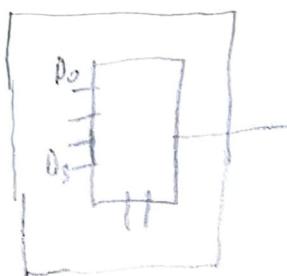Through haversine $\Rightarrow f = \bar{B} \bar{C}$




A	B	C	f
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$f = \bar{A} \bar{B} + A \bar{C}$$

(and OR) output logic

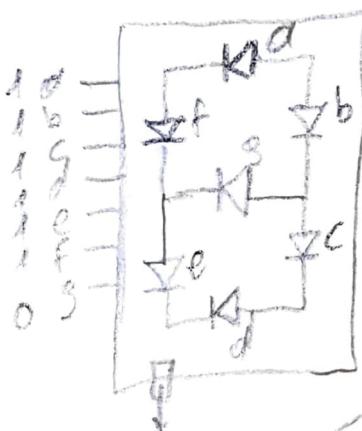
\Rightarrow Paralel Götsege (7 Segment Display)




$$\begin{array}{c} 0011111 \\ (3) \quad F \end{array} \text{ Hex}$$

Key Pad		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

(2667)

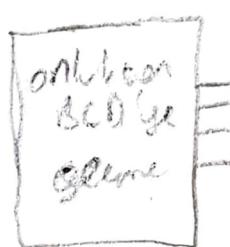

Onut	BCD	BCD	7 segment Kodüller
0	0000	0000	0000000
1	0001	0001	1000000
2	0010	0011	0100000
3	0011	0100	0010000
4	0100	0101	0001000
5	0101	0110	0000100
6	0110	0111	0000010
7	0111	1000	0000001
8	1000	1001	1111111
9	1001	1010	1111000

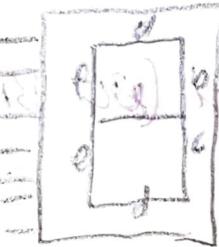

Mikroistemci
Bileşenler ve
Birimler Fikri

Onut	A	B	C	D	9	f	e	d	c	b	a
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
2	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1
3	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
4	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
6	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1

BCD



2667

Karsılaştırmalar

2 Bit Karsılaştırmacı

A	B	$A=B$	$A \neq B$	$A > B$	$A < B$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0

$A \neq B$

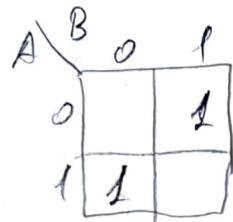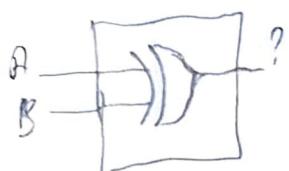

$$f = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} = A \oplus B$$



Arithmetik İşlem Devreleri

Yarım Toplayıcı (1 bit)




A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

YT (HA) (Half Adder)

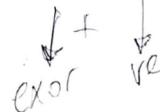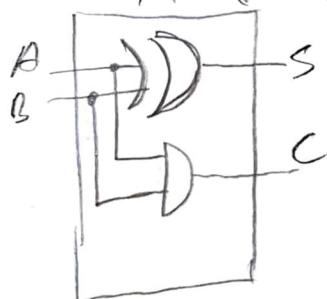


Carry \rightarrow e (de)
Sum \rightarrow T (ta)

Tam Toplayıcı (3 bit)

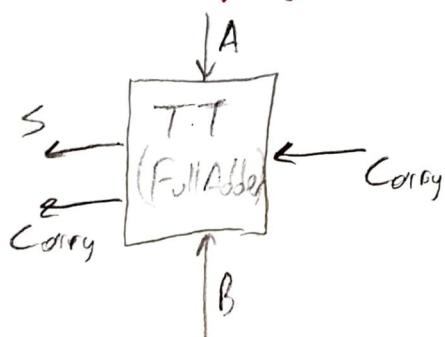


A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

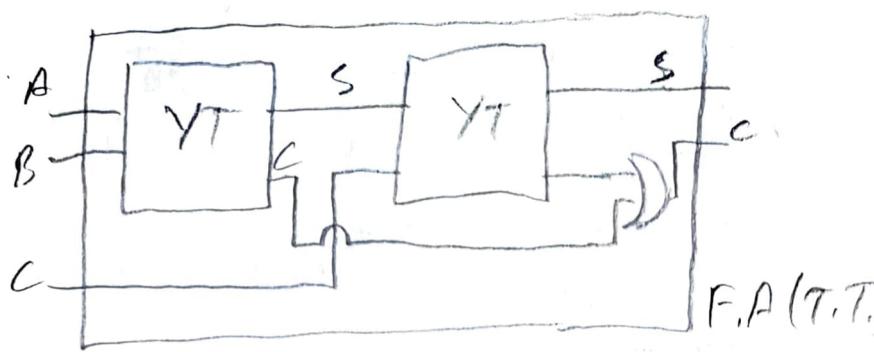


F.A (7.7.)

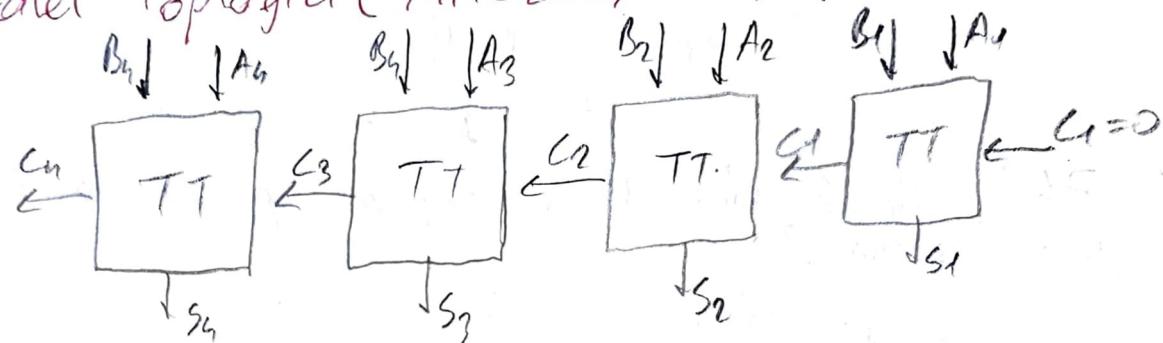
Parallel Topology (74HC283, 7483, 74LS83, 74LK83)


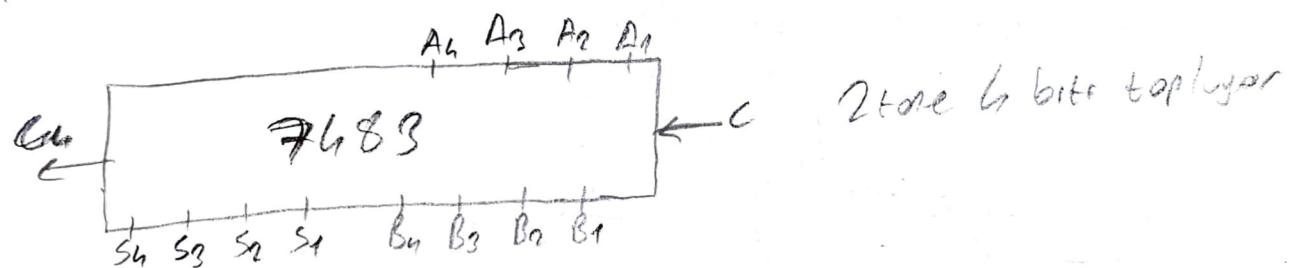
$$\begin{array}{r}
 B_4 \quad B_3 \quad B_2 \quad B_1 \\
 + A_4 \quad A_3 \quad A_2 \quad A_1 \\
 \hline
 C_4 \quad S_4 \quad S_3 \quad S_2 \quad S_1
 \end{array}$$



$$\begin{array}{r}
 B_8 \quad B_7 \quad B_6 \quad B_5 \quad | \quad B_4 \quad B_3 \quad B_2 \quad B_1 \\
 + A_8 \quad A_7 \quad A_6 \quad A_5 \quad | \quad A_4 \quad A_3 \quad A_2 \quad A_1 \\
 \hline
 S_8 \quad S_7 \quad S_6 \quad S_5 \quad | \quad S_4 \quad S_3 \quad S_2 \quad S_1
 \end{array}$$

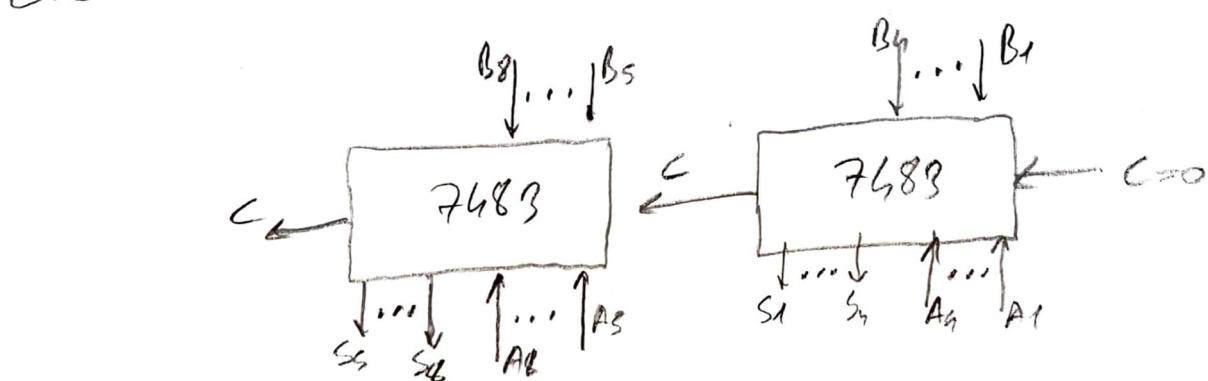


BCD Toplayıcı

$$\begin{array}{r}
 4 \\
 + 3 \\
 \hline
 7
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 0100 \leftarrow \text{BCD} \\
 + 0011 \leftarrow \text{BCD} \\
 \hline
 0111 \leftarrow \text{BCD}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 6 \\
 + 7 \\
 \hline
 13
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 0110 \\
 0111 \\
 + 1101 \\
 + 0110 \\
 \hline
 10011
 \end{array}$$

$$8+6=15$$

sonuç 6 16 topa
(DA konusu)

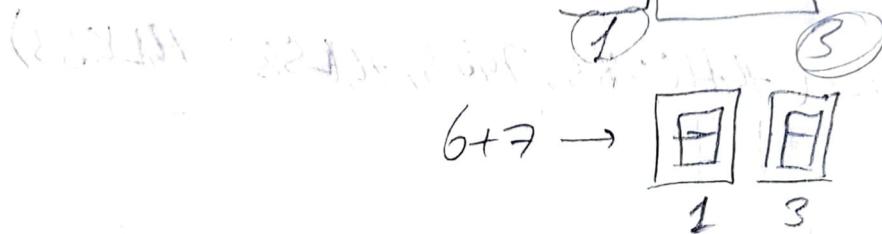


ODEV 7483 ile 2 adet BCD sayıyı toplayan devreyi
gerçeleştirmeniz?



C	S ₄	S ₃	S ₂	S ₁	
	0	0	0	0	
	:				
	1	0	0	1	→ 9
	1	0	1	0	↓
	1	0	1	1	
	1	1	0	0	
	1	1	0	1	
	1	1	1	0	
	1	1	1	1	
	1	0	0	0	0

AKF223


Tetikleme Sinyali (Clock Pulse)

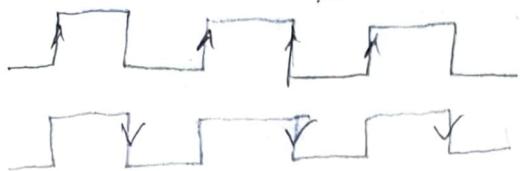


Flip-Flop

Bellek elementleri dir. Tek basına bilgi saklayabilirler. Koşu devreleri ile birebir olarak bilgi saklama kapasitelerini gösterirler. 4 tip flip-flop özellikleri vardır. RS, JK, T, D

RS Flip-Flop

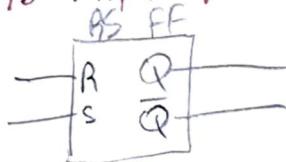


Set - Reset

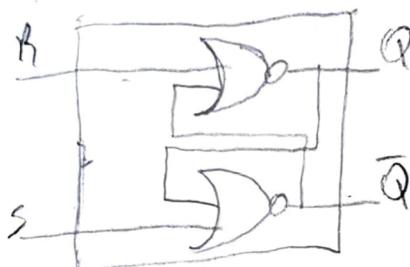

S	R	Q	\bar{Q}
0	0	Q_t	\bar{Q}_t
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	Tanımsız (X)	

Tetikleme RS FF

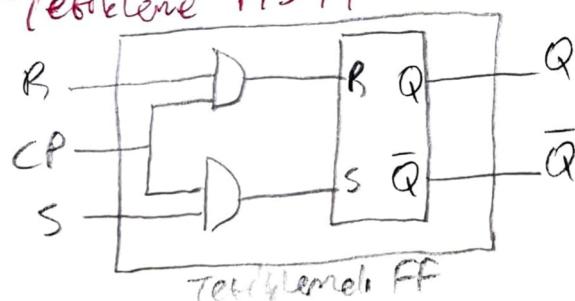



CP	S	R	Q_{t+1}	\bar{Q}_{t+1}
↓	X	X	Q_t	\bar{Q}_t
↑	0	0	Q_t	\bar{Q}_t
↑	0	1	0	1
↑	1	0	1	0
↑	1	1	Tanımsız (X)	

Q_t	S	R	Q_{t+1}	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	1	
0	1	1	Tanımsız (X)	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	1	0	1	
1	1	1	Tanımsız (X)	

SR	00	01	11	10
Q	0	0	X	1
Q	1	1	X	0

$$Q_{t+1} = S + \bar{R}Q_t$$


JK Flip-Flop

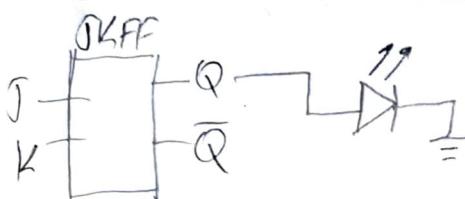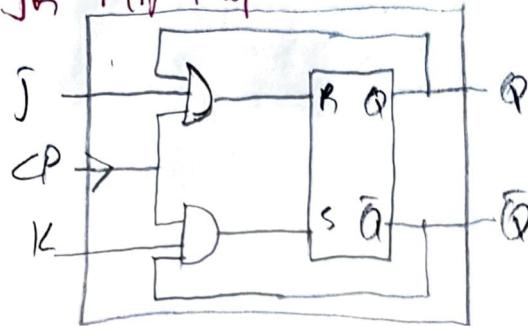

CLK	J	K	Q_t	\bar{Q}_t
\downarrow	X	X	Q_t	\bar{Q}_t
↑	0	0	Q_t	\bar{Q}_t
↑	0	1	0	1
↑	1	0	1	0
↑	1	1	\bar{Q}_t	Q_t


Q_t	J	K	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

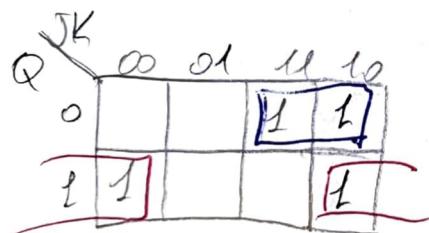// Gökis tersle (11 de yap)
// Durumu mukafatla (00 da yap)



$$f = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$



B.S. R.S.

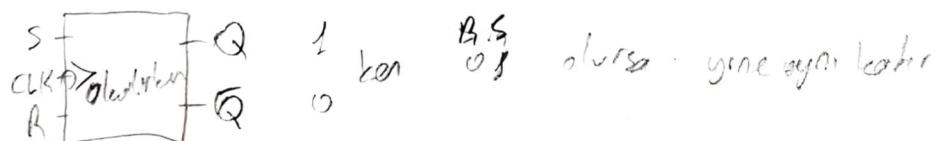

R	S	Q		\bar{Q}	
		Q	\bar{Q}	Q	\bar{Q}
0	0	Q	\bar{Q}	\bar{Q}	Q
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	—	—	—	—



aynisi kahr.

D T flip Flop

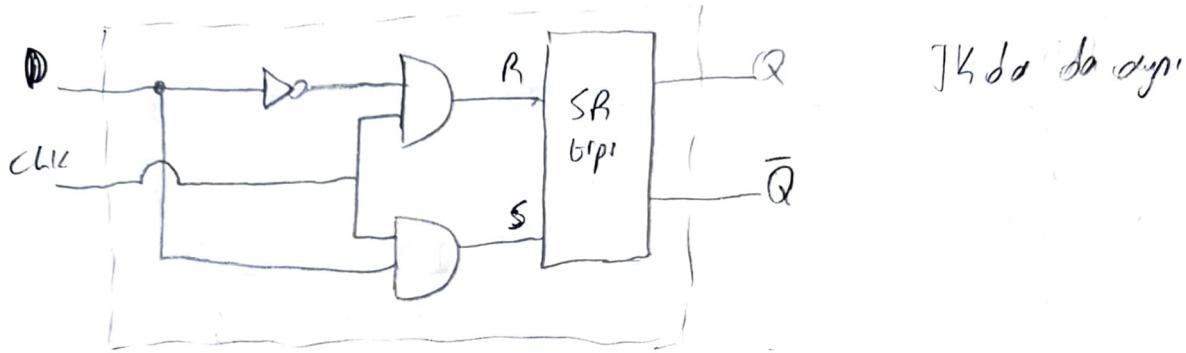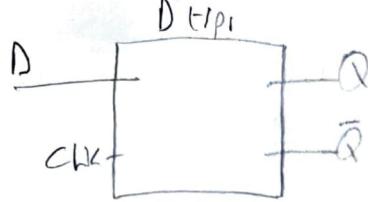

CLK	D	Q	\bar{Q}
X	X	..	
↑ 0	0	0	1
↑ 1	1	1	0

T flip Flop (Toggle)

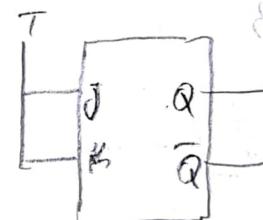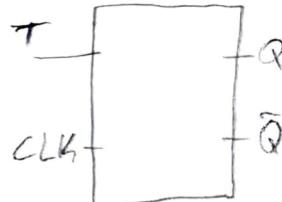

CLK	T	Q	\bar{Q}
soit jde	X	Q	\bar{Q}
↑ 0	0	Q	\bar{Q}
↑ 1	1	\bar{Q}	Q

Denum Grees Tablosu

$Q(t)$	$Q(t+1)$	J	K	\Rightarrow	<u>JK</u>
0 → 0	0	0/1	0/1		0 X
0 → 1	1	1/1	0/1		1 X
1 → 0	0	0/1	1/1		X 1
1 → 1	1	0/1	0/1		X 0



$$\begin{array}{c} \text{SET} \\ \overbrace{\text{JK}}^{\text{00}} \\ \text{10} \end{array}$$

$Q(t)$	$Q(t+1)$	S	R	\Rightarrow	$S \ R$
0	0	0%	1%		0 X
0	1	1%	0		1 0
1	0	0	1		0 1
1	1	1%	0%		X 0


$Q(t)$	$Q(t+1)$	D	oncelik durum onemi
0	0	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	1	1	

$Q(t)$	$Q(t+1)$	T	
0 - 0	0	0	terilenmiş
0 - 1	1	1	terilenmiş
1 - 0	1	1	terilenmiş
1 - 1	0	0	terilenmiş

ARDISIL DEVRELER

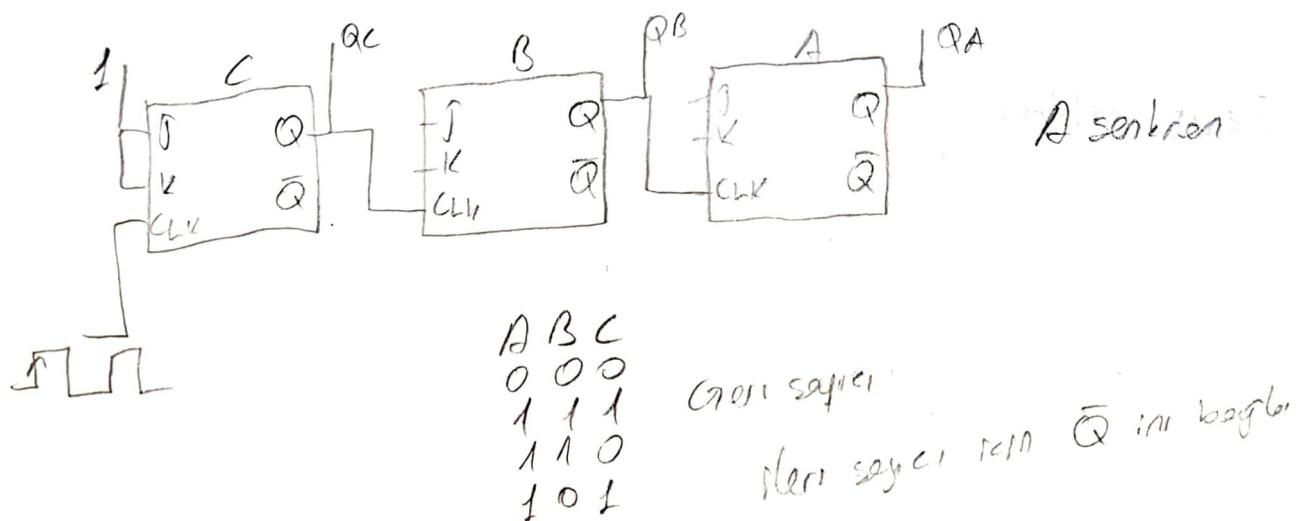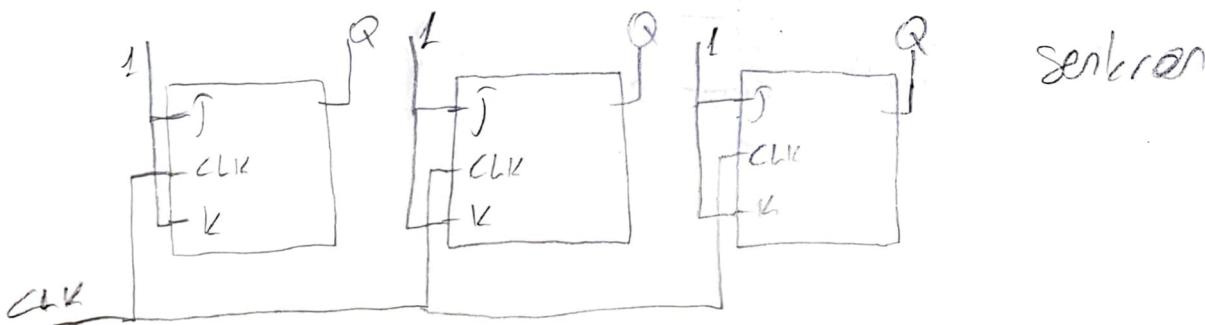

⇒

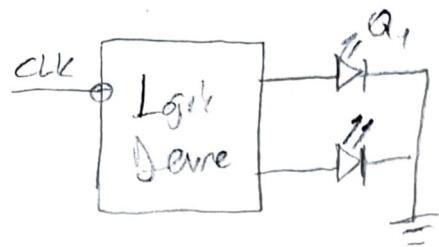

CLV	Q ₁	Q ₂
0	0	1
0	0	0
1	0	0
1	1	1
0	1	1

(work book) ve işe

başta da durum belli et

Gelişte bir blok semasi ve adlıma program verilen devreys flip-flop lar kullanılarak (RS-JK-D-T) ne olsun olsun?

2 çıkışlı 2 tane FF var.

Q ₁	Q ₂	S ₁	R ₁	S ₂	R ₂
0	1	0	X	0	1
0	0	1	0	0	X
1	0	X	0	1	0
1	1	0	1	X	0
0	1				

F_1 F_2

S ₁	Q ₁	Q ₂
0	0	1
1	X	0

$S_1 = \overline{Q}_2$

R ₂	Q ₁	Q ₂
0	0	X
1	0	1


$R_2 = Q_2$

S ₂	Q ₁	Q ₂
0	0	0
1	X	1

$S_2 = Q_1$


R ₁	Q ₁	Q ₂
0	0	0
1	X	1

$R_1 = \overline{Q}_1$

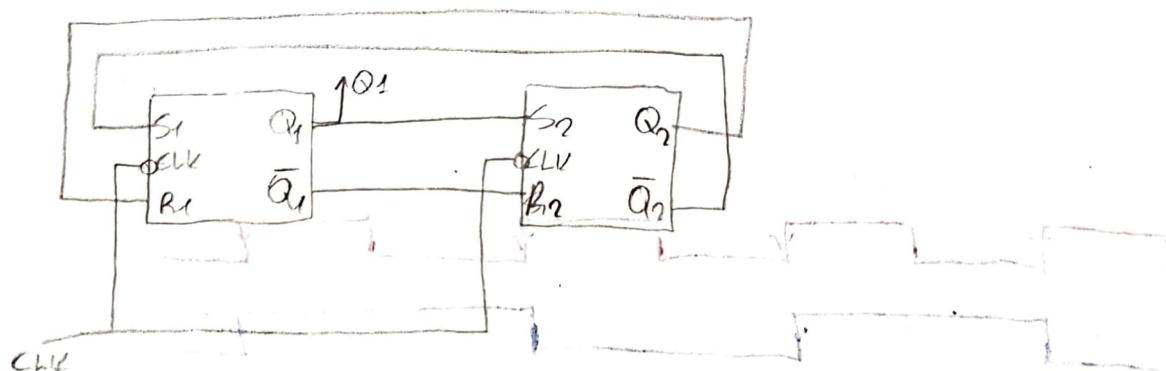




J-V ran ofm'

Sayıcılar (Asenkron)

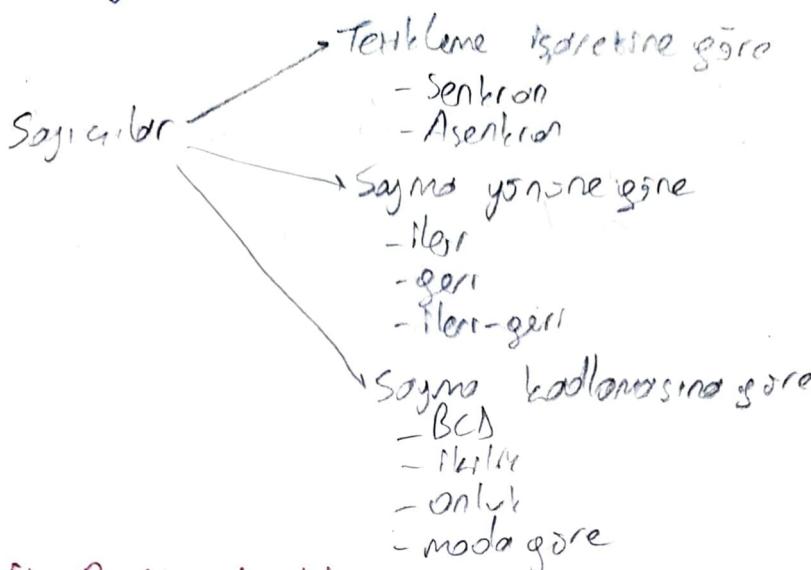


iki Bitti Asektron Sayıcı.


CLK	Q _B	Q _A
0	1	0
1	1	1
2	1	0
3	1	1

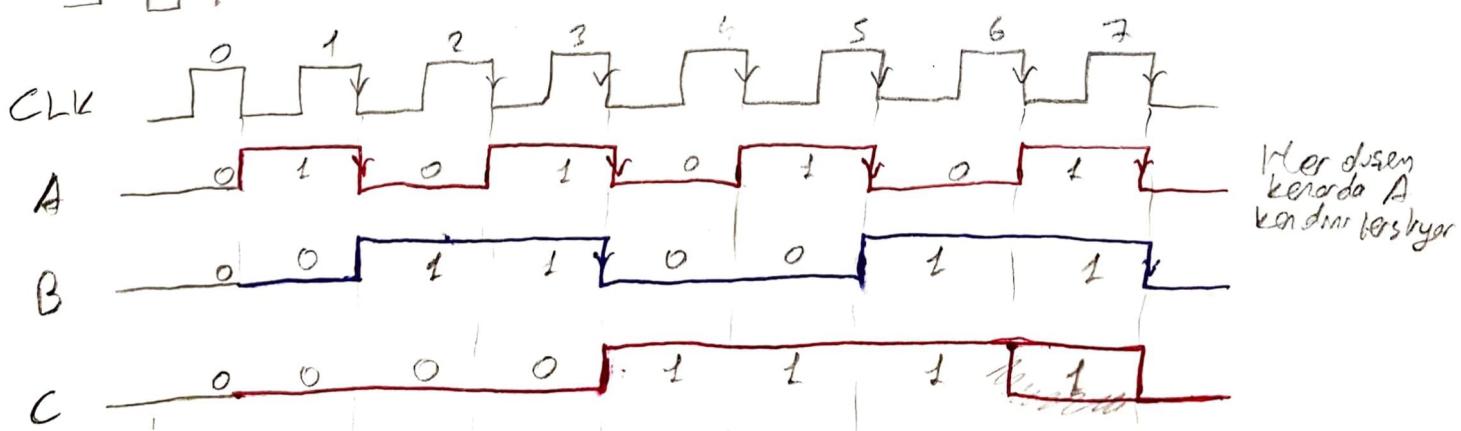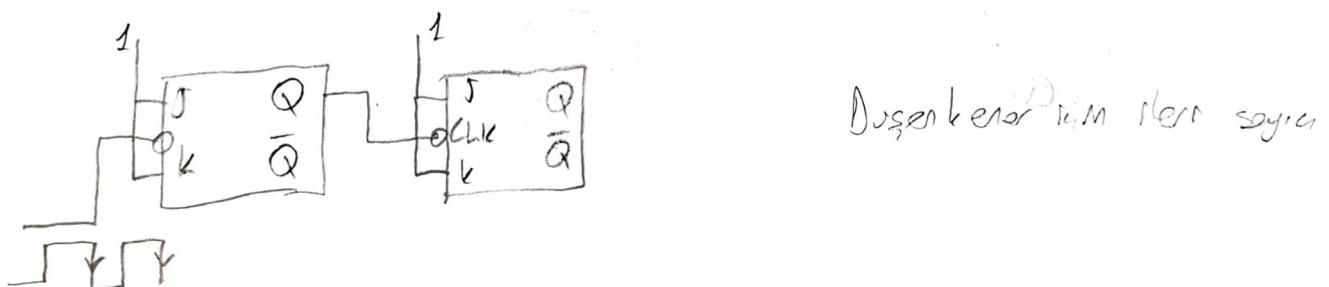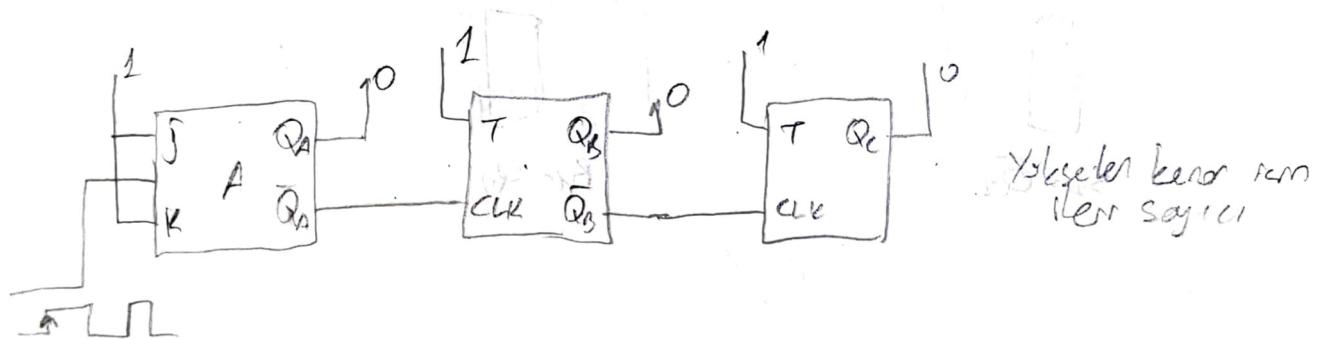


3 Bitlik Asenkron Sayıcı

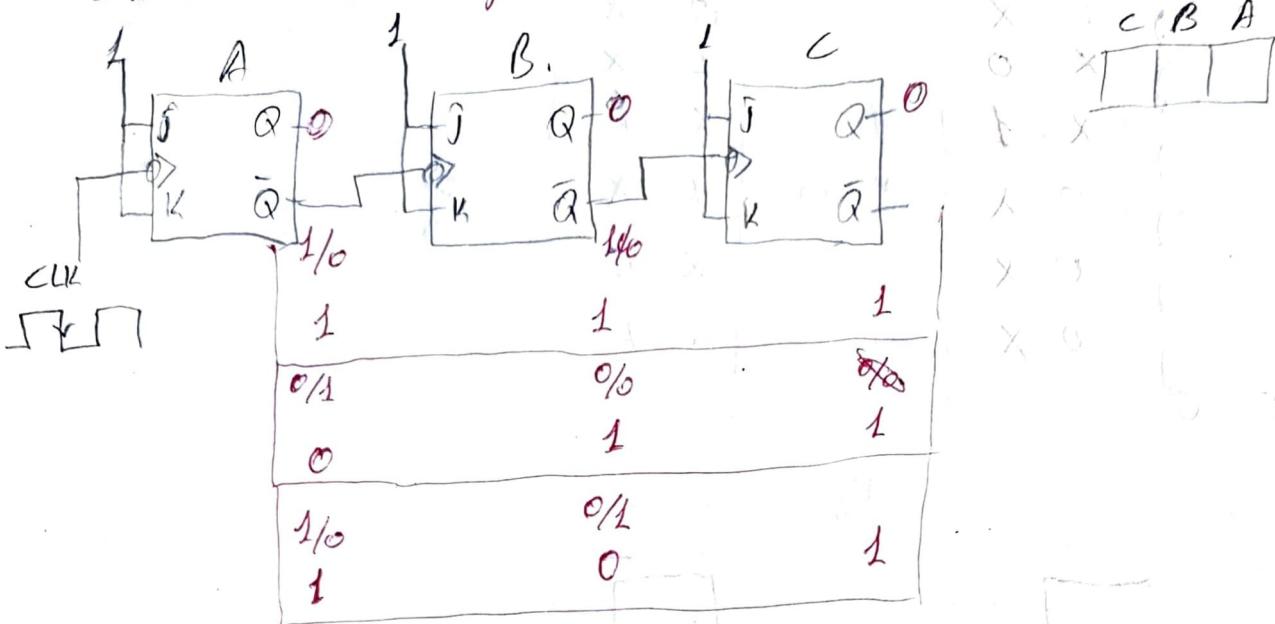

Sıfırlandı Asenkron Sayıcı

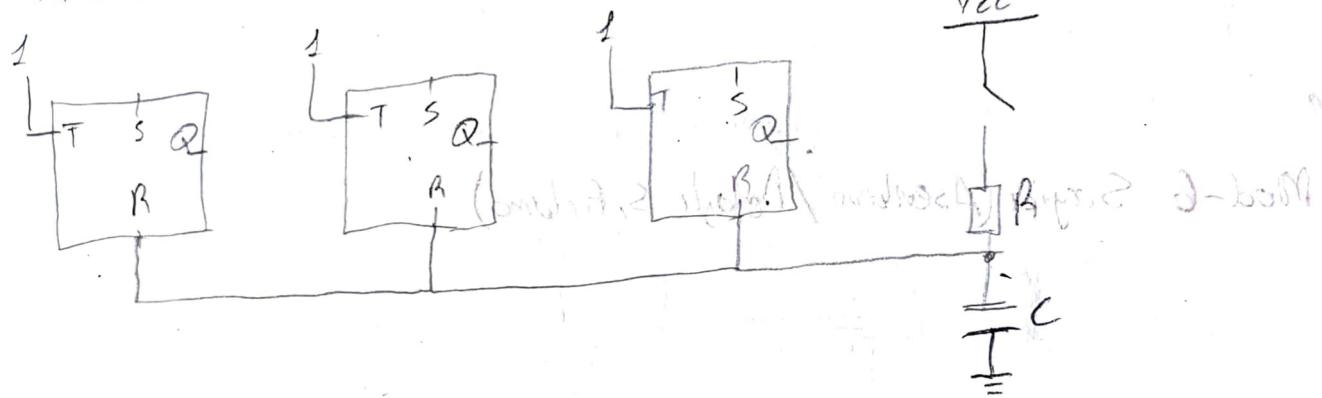


Ornek 3'ten logik devre

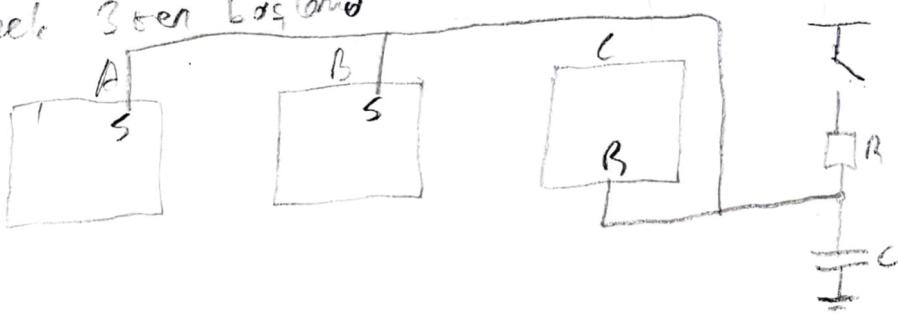

$C \ B \ A$
0 1 1

\Rightarrow Sıfırın 1, 10 ornek

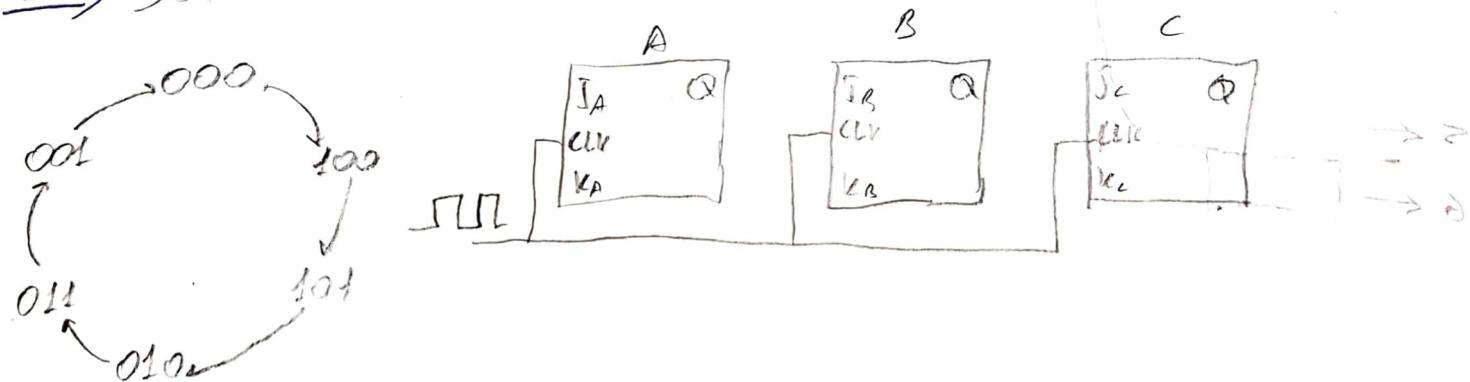

Q_C	Q_B	Q_A	J_C	K_C	J_B	K_B	J_A	K_A	J_K	Q
0	0	0	1	X	0	X	0	X	00	Q
1	0	0	X	0	0	X	1	X	01	0
1	0	1	X	1	1	X	X	1	11	1
0	1	0	0	X	X	0	1	X	10	X
0	1	1	0	X	X	1	X	0		
0	0	1	0	X	0	X	X	1		
0	0	0	0	X						

J_A

Q_B	Q_A	00	01	11	10
0	0	X	X	X	X
1	1	X	X	X	X

$$J_A = Q_C + Q_B$$


K_A

Q_B	Q_A	00	01	11	10
0	0	X	1	0	X
0	1	X	1	X	X

$$K_A = \bar{Q}_B$$


J_B, J_C, K_B, K_C tamde aynı seyler yap denrej kira

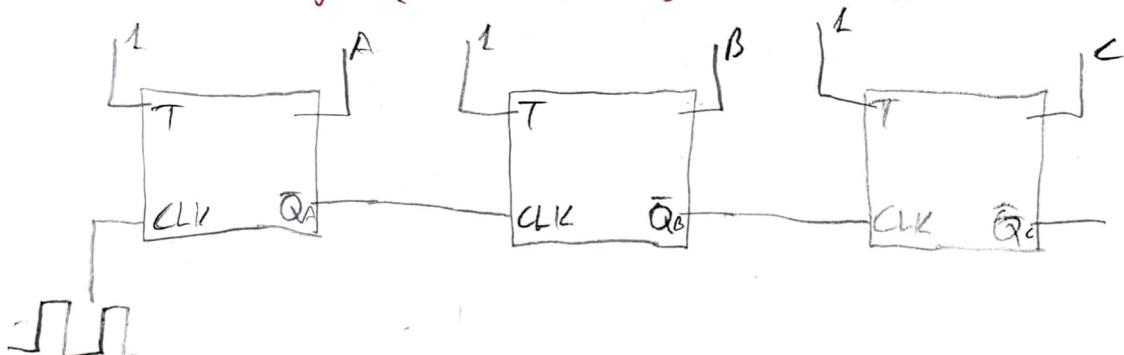Mod-6 Sayıcı (Asenkron / Döktüklü Sayılama)




C	B	A
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1

S	C	B	A
6	1	1	0

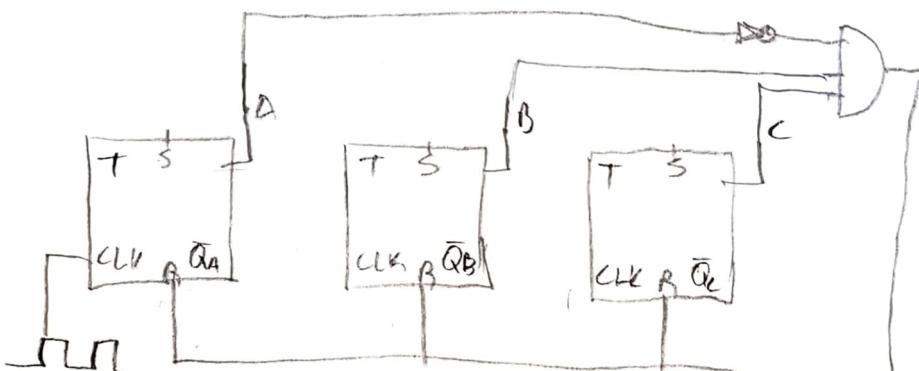


Mod-10 IGM

D	C	B	A
0	0	0	0
0	0	0	1
		1	
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0

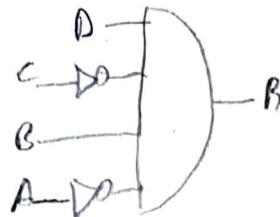

Senkron

$Q_2 Q_B Q_A$

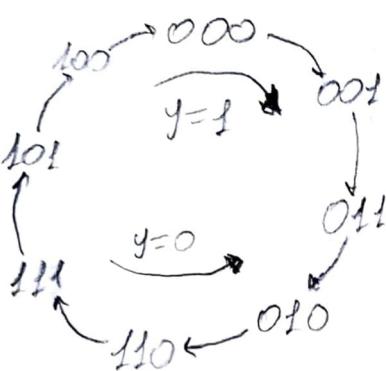

<u>Y</u>	<u>Q_A</u>	<u>Q_B</u>	<u>Q_C</u>	<u>J_C</u>	<u>K_C</u>	<u>J_B</u>	<u>K_B</u>	<u>J_A</u>	<u>K_A</u>
1	0	0	0	0	X			1	X
1	0	0	1	0	X			X	0
1	0	1	1	0	X			X	1
1	0	1	0	1	X			0	X
1	1	1	0	X	0			1	X
1	1	1	1	X	0			X	0
1	1	0	1	X	0			X	1
1	1	0	0	X	1			0	X

<u>Y</u>	<u>Q_A</u>	<u>Q_B</u>	<u>Q_A</u>	<u>J_C</u>	<u>K_C</u>	<u>J_B</u>	<u>K_B</u>	<u>J_A</u>	<u>K_A</u>
0	0	0	0					0	X
0	1	0	0					1	X
0	1	0	1					X	0
0	1	1	1					X	1
0	1	1	0					0	X
0	0	1	0					1	X
0	0	1	1					X	0
0	0	0	1					X	1
0	0	0	1					0	X

JA 1900


YQc	∞	01	11	10
∞	$0 \quad X \quad X \quad 1$			
01	$1 \quad X \quad X \quad 0$			
11	$0 \quad X \quad X \quad 1$			
10	$1 \quad X \quad X \quad 0$			

$$J_A = \bar{Y} \bar{Q}_2 Q_1 + \bar{Y} Q_2 \bar{Q}_1 + Y Q_2 Q_1 + Y \bar{Q}_2 \bar{Q}_1$$


Y'g: ondertor kabel editie

KAYDEDIR CILUBA


I- Bilgisayar Yükleme ve Göre

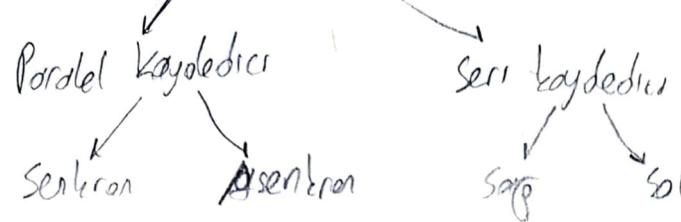

II- Bilgisayar Çıkışları Göre

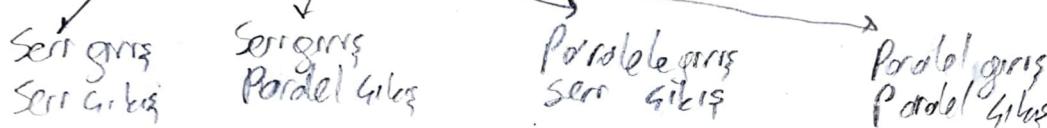


Parallel giriş Parallel çıkış

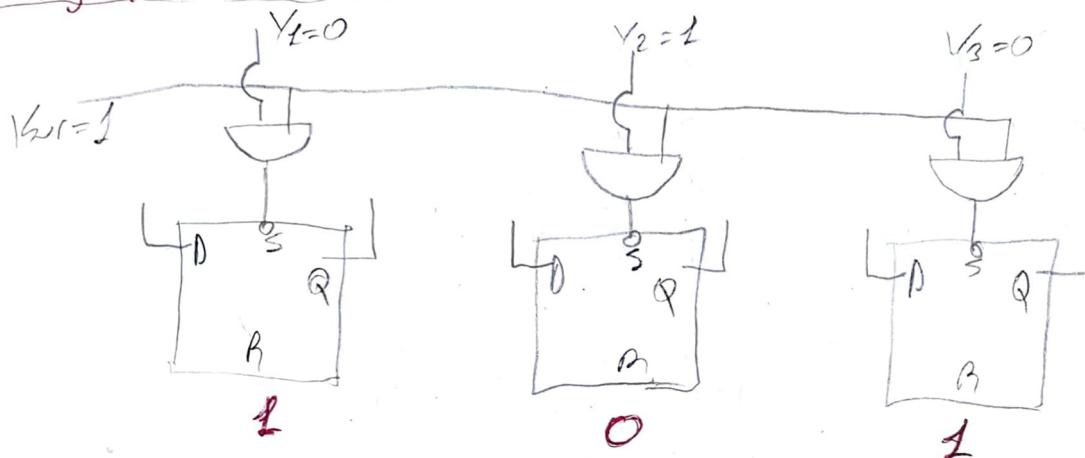


1101 yapan
1111 kaydedici

Sentron Sofa doğruları Kaydedici

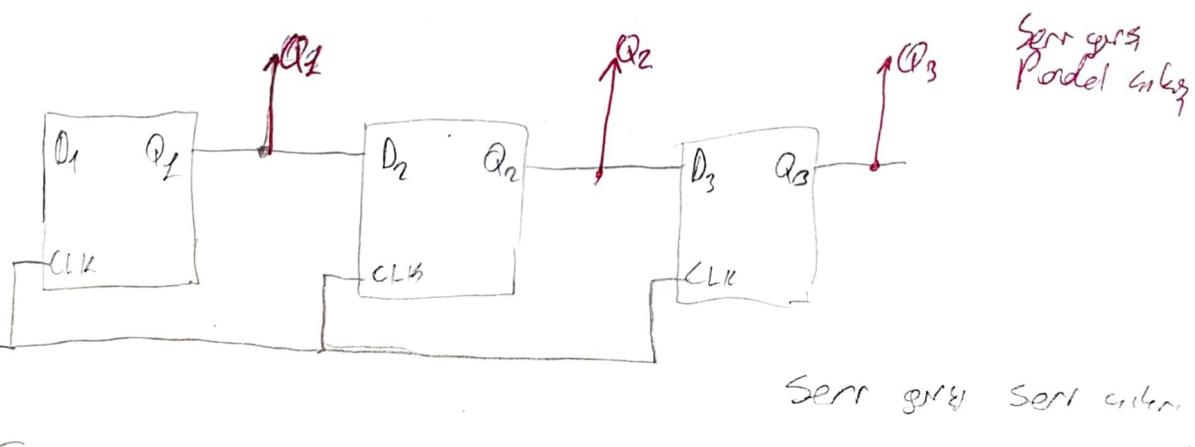


Seri giriş seri çıkış

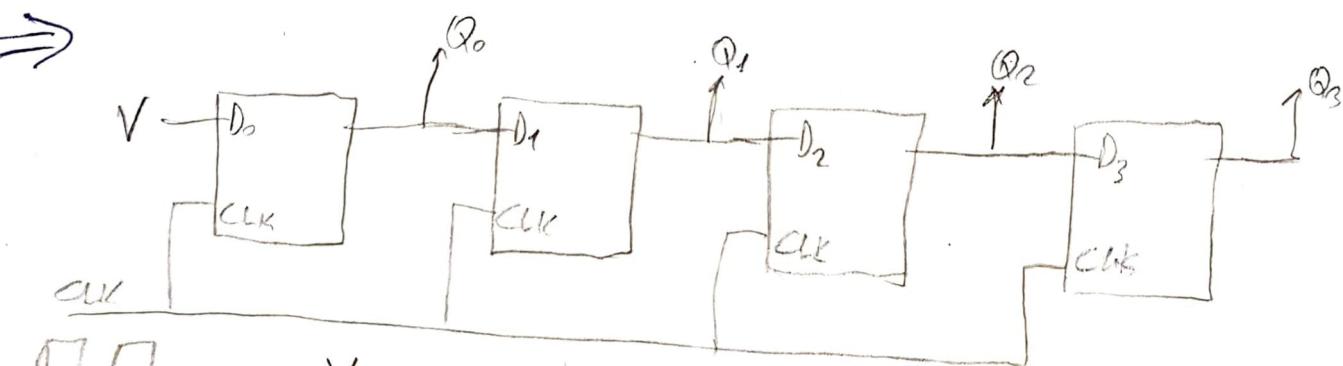

1010 bilgisini bu FF'lar yuble?

<u>CLK</u>	<u>V</u>	<u>D₀</u>	<u>D₁</u>	<u>D₂</u>	<u>D₃</u>
-	-	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0

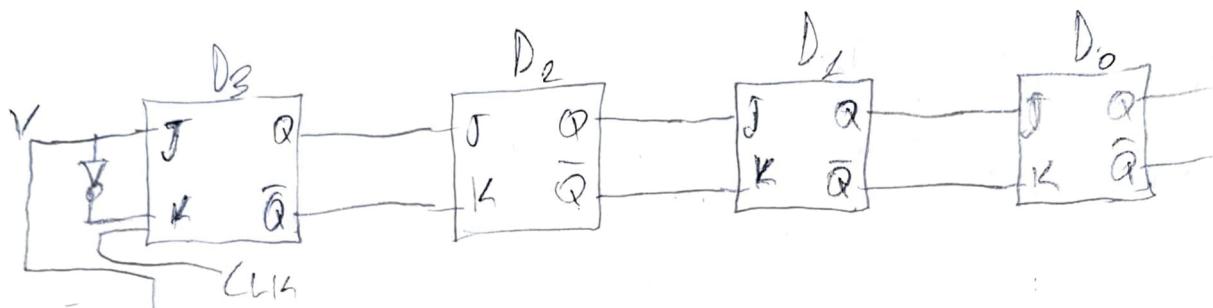6. bölümde Sayı Kaynaklı Kısıtlı Dörtlü Deresimli Geniş (JK ile) (sentron)
 1001 değerinin uygunlanması durumunda 6. kaydırma pulse
 sonucunda FF'lerde olusacak değer gösteriniz? $D_3 D_2 D_1 D_0$
 1010



<u>CLK</u>	<u>V</u>	<u>D₀</u>	<u>D₁</u>	<u>D₂</u>	<u>D₃</u>
-	-	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0

0 0 0 0

1 0 0 1

1 0 0 1

0 0 1 0

0 1 1 0

0 1 0 0

~~YAZILIS~~ SAYISAL DEVRE TASARIMI

Sayı Sistemleri

1- Onluk sayı sistemi $0 \rightarrow 9$

$$D_n = d_n 10^n + d_{n-1} 10^{n-1} + \dots + d_0 10^0 + d_{-1} 10^{-1} + \dots$$

Digital Fundamentals

Hilbert Tekniği

Sayısal Sayısal Devreler

Flip-flop

Counter

Vorwärts und rückwärts

Deutsche Schreibweise

2- Binary (Nebel) Sayı Sistemi

$$n\text{bit} \rightarrow 2^n$$

$$\text{MSB } \underbrace{(011001)}_2 \rightarrow \text{LSB}$$

$$(23)_{10} = (10111)_2$$

$$(23,6)_{10} \rightarrow (?)_2$$


$$\begin{array}{r} 256 \quad 16 \\ A \quad F \\ \hline 10 \quad 15 \end{array} = (?)_{10}$$

$$256A + 16F = 2560 + 16 + 15 = 2531$$

Bölme ve Çerna (8'lük Sistem)

0/0	$0 \cdot 0 = 0$
0/1	$0 \cdot 1 = 0$
1/0	$1 \cdot 0 = 0$
1/1	$1 \cdot 1 = 1$

ÖĞRENCİNİN	PUAN CETVELİ								SON NOTU
Adı Soyadı :	1	2	3	4					
Numarası :									
Soruların Program Çıktısı İlişkisi	P.Ç.1	P.Ç.2	P.Ç.1	P.Ç.1					

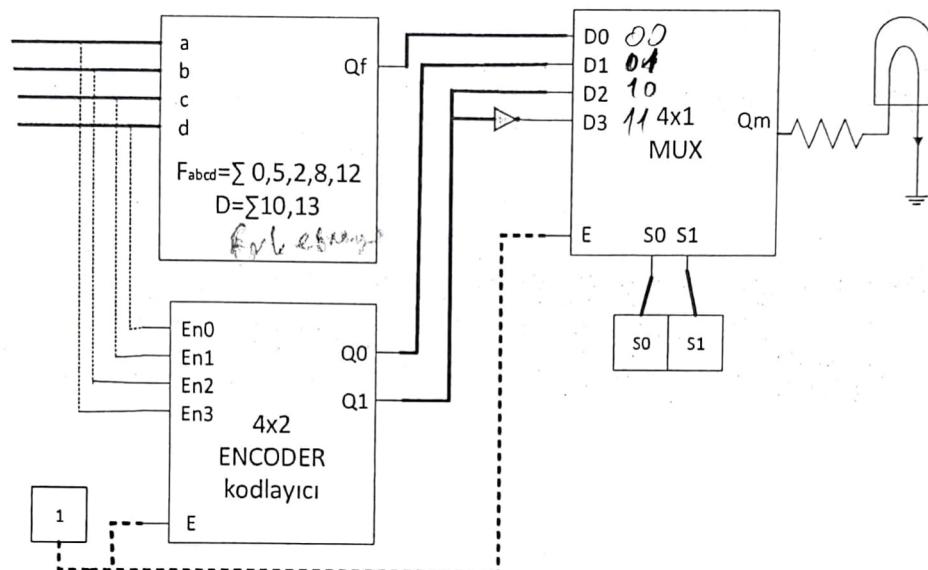

Soru1: a,b,c,d girişlerine sahip şekildeki ilk blokta verilen f fonksiyonunu mintermleri dikkate alarak yazınız ve karnough yöntemiyle sadeleştirerek mintermler şeklinde yazınız ve sadeleştirilmiş fonksiyonun devresini çiziniz. 25p

Soru2: Devre çıkışına bağlanmış LED'in yanmasını sağlayan Qm çıkış fonksiyonunu, S0 ve S1 seçme girişlerini ve a,b,c,d yi içerecek şekilde yazınız. (Qm çıkış fonksiyonunu boolean olarak yazınız.) 25p

Soru3:

$$K=(7F)_{16} \quad L=(172)_8 \quad M=(0101)_{\text{GRAY kodu}} \quad N=(01010)_5 \text{ te } 2 \text{ kodu}$$

$$R=K-L \quad T=M+N$$

R sonucunun ikili sayı sistemindeki karşılığındaki 4 biti ($R_3 R_2 R_1 R_0$),

T sonucunun ikili sayı sistemindeki karşılığındaki 4 biti ($T_3 T_2 T_1 T_0$),

T ve R değerlerinin ikili sayı sistemi karşılıklarını bulunuz. ($R=K-L$, $T=M+N$) K-L işlemini 1'e tümleyen metoduyla hesaplayınız. 25p

Soru4: $F = AC'D + A'BD + A'B' + BCD + A'BD' + BCD'$ fonksiyonunu boolean cebri kullanarak sadeleştiriniz ve sadeleştirilmiş fonksiyonu sadece VE-DEĞİL kapıları kullanarak devresini çiziniz. 25p

$$M = 72532$$


$$N = 03250$$

$$M-N \equiv M+N'$$

YAZ #3
OKULU


$$N' = 10^5 - 3250 = 96750$$
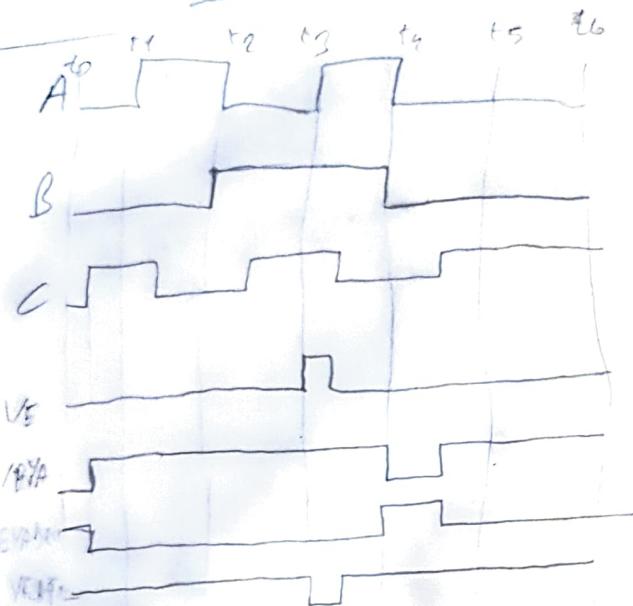
$$\begin{array}{r} 72532 \\ 3250 \\ \hline 69282 \end{array}$$



A, B, C ye göre sinyal sıklıkları

A	B	C	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

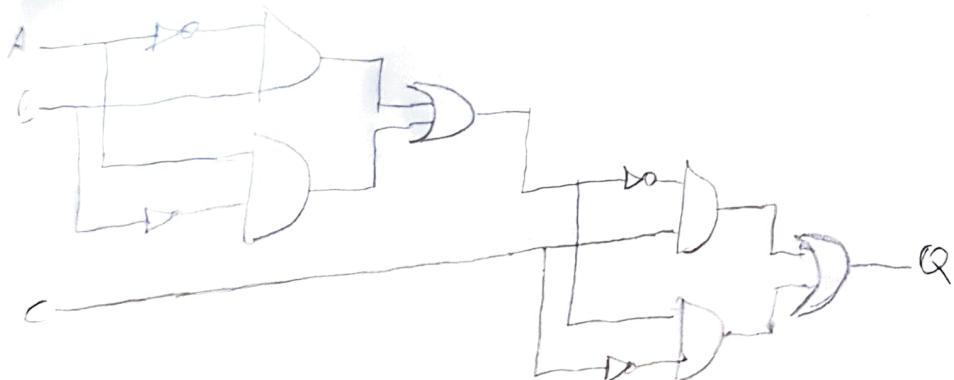

A, B, C ye göre Σ sıfır mıdır?

~~1100101~~

$$\begin{array}{r}
 101 \\
 0010 \\
 101 \\
 \hline
 100 \\
 101 \\
 \hline
 1000 \\
 101 \\
 \hline
 0,11
 \end{array}$$

1

101

0

001

0

101

1

001

$$\begin{array}{r}
 1101 \\
 101 \\
 0010 \\
 101 \\
 \hline
 10,0 \\
 101 \\
 \hline
 0001
 \end{array}$$

10,1

$$\begin{array}{r}
 16 \\
 5 \\
 21 \\
 128 \\
 \hline
 143
 \end{array}$$

$$(225)_8 = (\quad)_{BCD}$$

$$2 \times 64 + 2 \times 8 + 5 = 163$$

$$(163)_{10} = (000101001001)_{BCD}$$

$\downarrow ()_{10}$

$$\boxed{(1100111011100)}_{BCD}$$

3 3 11 11

$$\rightarrow \boxed{(1100111001001)}_{BCD}$$

3 3 3 3

\downarrow 16 bitlere

3'lik Boyut olmaz (Yazılım)

ASCII / BARCODE / GRAY Kodu \rightarrow 16 bitli!!!
 (minimum bit doğruluğu 16 sıradan garanti leşti.)
 (boyutlu kodlarda high. sıradan)

r tamleyen

$$\begin{array}{c}
 (1101001011100)_2 \\
 \downarrow \downarrow \downarrow \\
 (0010110100100)_2
 \end{array}$$

Wolter 9.01.2018

14 SAAT

$$y = \overline{A, BC}$$


① logik Kette

② De Morgan

$$\overline{A}$$

$$A + A'B = A + B$$

$$A(A' + B) = AB$$

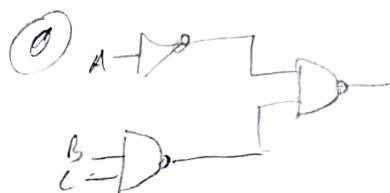


② $\overline{A} + \overline{B}C = A + BC$




$Q = AB + BC + \overline{A}\overline{B}C \rightarrow$ Tabelle davor

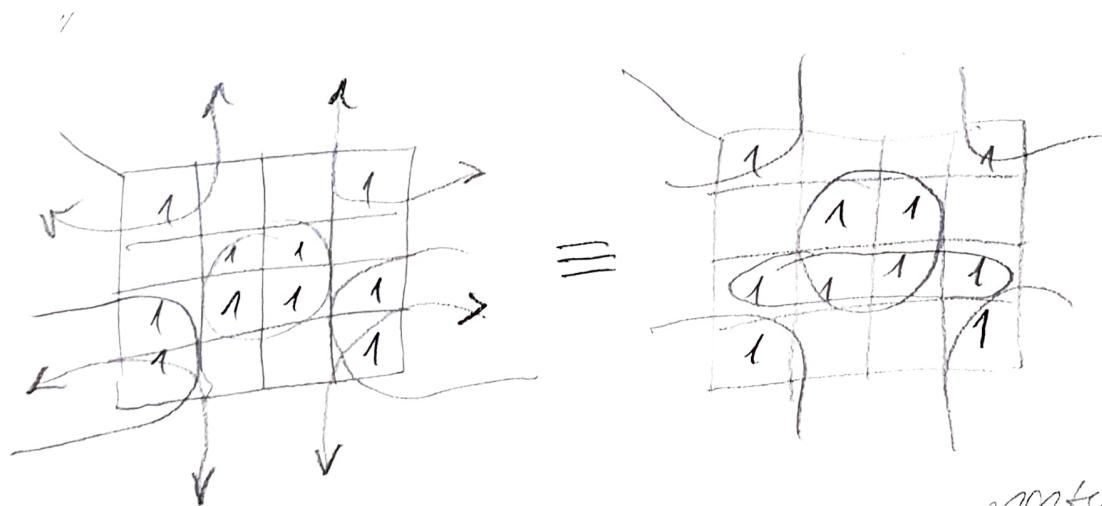$f = (\overline{A} + B)(A + C)(B + C) \rightarrow$ maxterms bei



Maxterm

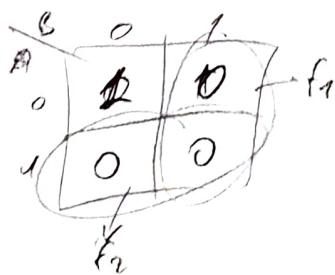

$$\begin{aligned} F &= f_1 \cdot f_2 \\ &= \overline{B} \cdot \overline{A} \\ F &= \overline{AB} = (A+B) \end{aligned}$$

maxterm

A Karnaugh map with three variables A, B, and C. The top row is labeled A=00 and A=01. The middle row is labeled A=10 and A=11. The left column is labeled B=00 and B=01. The right column is labeled B=10 and B=11. The bottom row is labeled C=00 and C=01. All cells in the map are marked with 0s, except for the cell where A=0, B=0, and C=1, which is marked with a 1. This represents the maxterm $A'B'C$.



$$\begin{aligned} F &= f_1 \\ &= \overline{AB} \end{aligned}$$

$$D_1 \quad \begin{matrix} 2 \times 1 \\ f(Q) \\ E \end{matrix}$$

$$D_2 \quad \begin{matrix} 2 \times 1 \\ f(Q) \\ E \end{matrix}$$

• Verhältnisse günstig 2×6 bei gesuchter 16 3×8 bedarfsoptimal

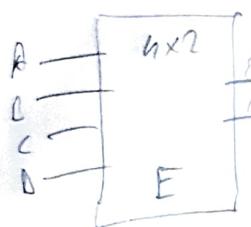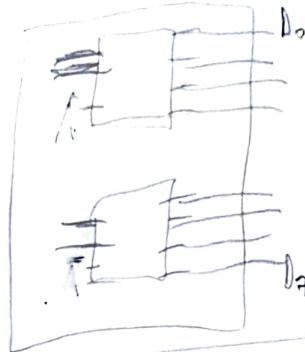$A B C$
 $0 0 0$
 $0 0 1$
 $0 1 0$
 $0 1 1$
 $1 0 0$
 $1 0 1$
 $1 1 0$
 $1 1 1$



$$Q_A = \bar{Q}_1 \quad D_3 \quad D_2 \quad D_1 \quad D_0$$

$$Q_B = Q_1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1$$

$$Q_C = \bar{Q}_2 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0$$

$$Q_D = Q_2 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0$$

$$Q_1 = \bar{D}_3 D_2 \bar{D}_1 \bar{D}_0 + D_3 \bar{D}_2 \bar{D}_1 \bar{D}_0$$

$$Q_2 = \bar{D}_3 \bar{D}_2 D_1 \bar{D}_0 + D_3 \bar{D}_2 \bar{D}_1 D_0$$

$$Q_1 \quad Q_2$$

$$0 \quad 0$$

$$0 \quad 1$$

$$1 \quad 0$$

$$1 \quad 1$$




S ₁	S ₀	Q
0	0	I ₀
0	1	I ₁
1	0	I ₂
1	1	I ₃

$$Q = \bar{S}_1 \bar{S}_0 I_0 + \bar{S}_1 S_0 I_1 + S_1 \bar{S}_0 I_2 + S_1 S_0 I_3$$

$$f_{ABEL} = \sum(1, 3, 6, 8, 13, 15)$$

8x1 mux 16 getaktet bestimmt

A	I ₀	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇
0	①	2	③	④	5	6	7	
1	⑧	⑨	10	11	12	13	14	15
A	1	0	A	A	0	0	A	


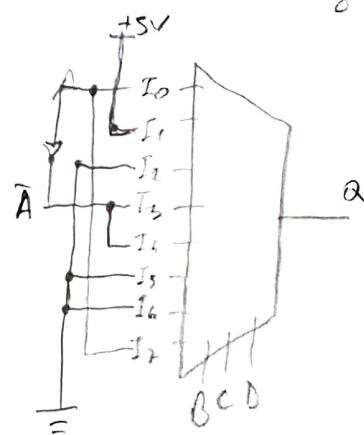


$$Q_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_2 D$$

$$Q_1 = S_1 \bar{S}_2 D$$

$$Q_2 = \bar{S}_1 S_2 D$$

$$Q_3 = S_1 S_2 D$$

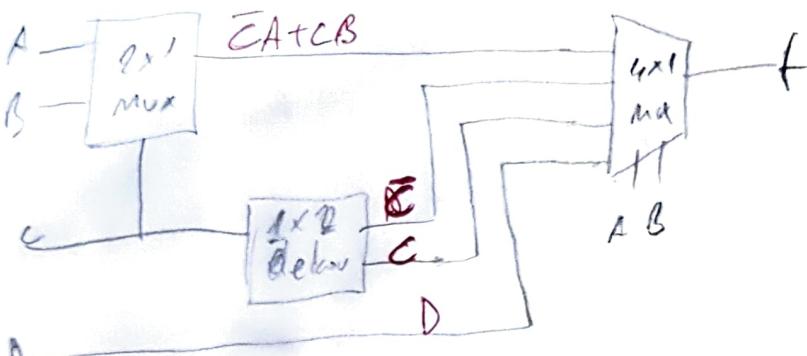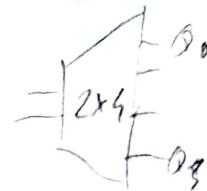

$$f = \overline{AB} (\overline{CA} + CB) + \overline{ABC} + A\overline{BC} + ABD$$

3 bitlik bir stade 4 különkiye olusturacaktır. Bu islem her különkiyenin sealmess ve bilgisi sadece istenilen különkiye (kötümess) gelebilece olacak. Demux ile gerekçeli


Tel- Sayı

7483 ($\times 2$ adet) BCD toplayıcı devresi tarzları (ODER)

Gökhan Devreler


A	B	Fist	Borsa
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Holt subb (HS)

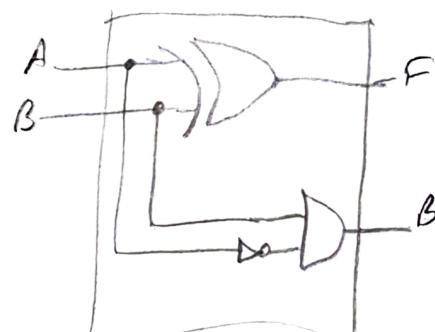

exor

A	B	C	F	B
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

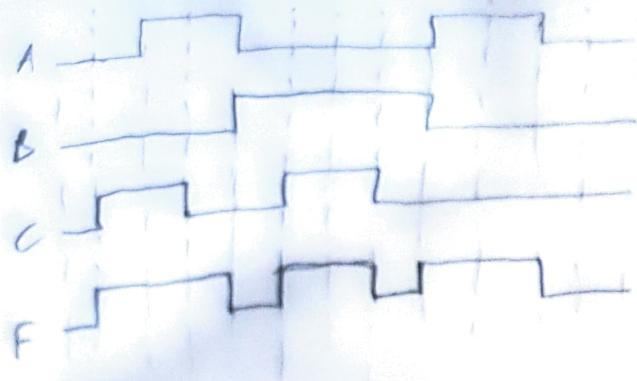

$$F = \sum(1, 3, 4, 5, 7)$$

Truth table for the logic circuit:

A	B	C	m	o1	u	to
0	0	0	1	1	1	
1	0	0	1	1	1	
0	1	0				
1	1	0	1	1	1	
0	0	1				
1	0	1	1	1	1	
0	1	1				
1	1	1	1	1	1	

$$F = C + AB$$

Riesel Basis

$$\begin{array}{cc} A & S \\ 1 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{cc} Q & \bar{Q} \\ 0 & 1 \end{array}$$

Set Latin

$$\begin{array}{cc} h & s \\ 1 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{cc} Q & \bar{Q} \\ 1 & 0 \end{array}$$

Durchgangstabellen

Q_A	Q_B	J	K	S	R	D	T
0	0	0	X	0	X	0	0
0	1	1	X	1	0	1	1
1	0	X	1	0	1	0	1
1	1	X	0	X	0	1	0

• 23,540

$$\begin{array}{r|rr}
23 & 2 & 11 \\
11 & 2 & 5 \\
5 & 2 & 2 \\
\hline
2 & 2 & 1
\end{array}$$

$$\begin{array}{r}
0,540 \\
\hline
1,080
\end{array} \quad \begin{array}{r}
0,080 \\
\hline
0,160
\end{array} \quad \begin{array}{r}
0,160 \\
\hline
0,32
\end{array} \quad \begin{array}{r}
0,32 \\
\hline
0,64
\end{array} \quad \begin{array}{r}
0,64 \\
\hline
1,280
\end{array} \quad \dots$$

10111,10001

$$1. A + \bar{A} = 1$$

$$A \cdot \bar{A} = 0$$

$$1 \cdot A = A$$

$$1 \cdot \bar{A} = \bar{A}$$

$$0 \cdot A = 0$$

$$(A+B)(A+C) = A+(BC)$$

$$\bar{A}\bar{B} = \bar{A} + \bar{B}$$

$$(\bar{A}+\bar{B}) = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

Stack Machines

Ans

$$S = \bar{A}L + A\bar{B}$$

Ans of S after
two clock. C

$$C_0 = AB$$

$$F = \bar{C}D + C\bar{D}$$

$$B_0 = \bar{A}B$$

$$I_1 = Q_1$$

$$I_2 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_2 \bar{Q}_3$$

$$I_3 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_2$$



$$K_1 = Q_2$$

$$K_2 = Q_1 Q_3$$

$$K_3 = Q_1 \bar{Q}_2 Q_3$$

$$F_2 = \bar{A}\bar{B} (\bar{C}D + C\bar{D}) + AB (\bar{A}B)$$


A	B	C	D	S	C_0	F	B_0	F_1	F_2	F_3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0

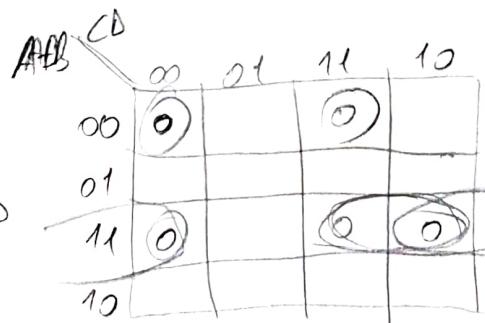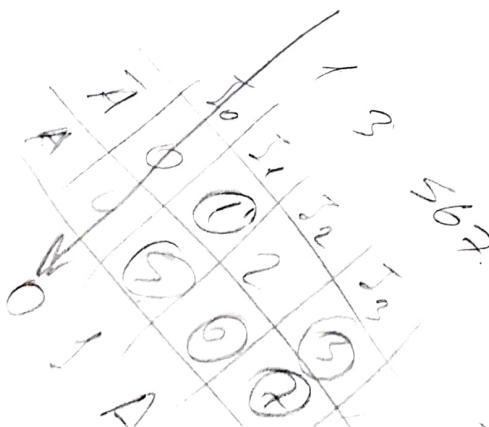

$$A + B + C + D$$

$$(A' + B' + C') \cdot (A' + B' + D) \cdot (A + B + C + D) \cdot (A + B + C' + D')$$

Final ans

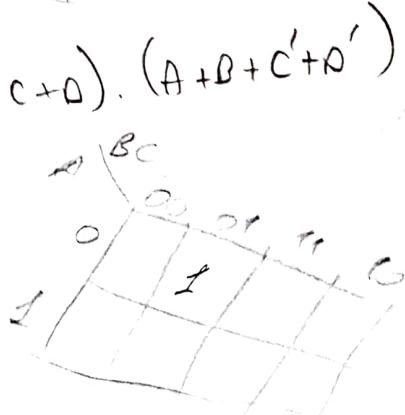

- JK-FF (7476 x 2 tane)
- fetli perkonax veya PCB
- P1
- Button x1
- Kondensator
- Yökselen veya Dosen Verar
- BCD kod araci & 7 segment display
(7467)

J	K
00	0X
01	1X
10	X1
11	X0

B1501.00037

1 5 0 3 7

İleri sayıa

0	1	2	3	4
Q1 Q2 Q3				
0	0 0 1	↓		
1	1 0 1	↓		
2	0 0 0	↓		
3	0 1 1	↓		
4	1 1 1	↓		
0	0 0 1	↓		

S1	R1	S2	R2	S3	R3
1	0	0	X	*	0
0	1	0	X	0	1
0	X	1	0	1	0
1	0	X	0	*	0
0	1	0	1	X	0

S1 / Q1 Q2 Q3

	00	01	11	10
0	0 0	1 1		
1	0 0			

$$S_1 = \bar{Q}_1 Q_3$$

R1 / Q1 Q2 Q3

	00	01	11	10
0	X	0 0		
1		1 1		

$$R_1 = Q_1 Q_3$$

S2 / Q1 Q2 Q3

	00	01	11	10
0	1	0 X		
1	0 0			

$$S_2 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1$$

R2 / Q1 Q2 Q3

	00	01	11	10
0	0 X	0		
1	X 1			

$$R_2 = Q_1 Q_3$$

S3 / Q1 Q2 Q3

	00	01	11	10
0	1 X	X X		
1	0 X			

$$S_3 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_2$$


R3 / Q1 Q2 Q3

	00	01	11	10
0	0 0	0		
1	1 0			

$$R_3 = Q_1 \bar{Q}_2 Q_3$$

$$R_1 = R_2$$

CLK

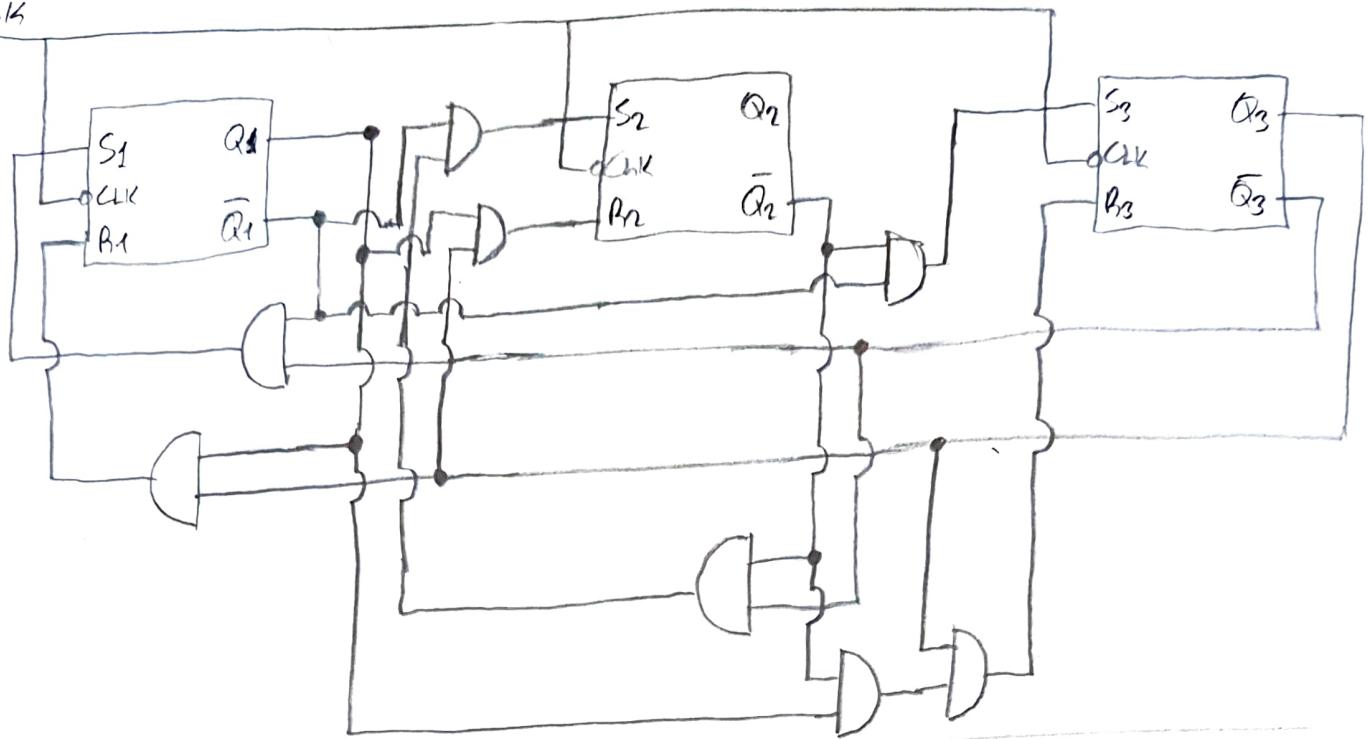

Q_1	Q_2	Q_3	J_1	K_1	J_2	K_2	J_3	K_3
0	0	1	1	X	0	X	X	0
1	0	1	X	1	0	X	X	1
0	0	0	0	X	1	X	1	X
0	1	1	1	X	X	0	X	0
1	1	1	X	1	X	1	X	0
0	0	1						

$J_1 / Q_2 Q_3$

	00	01	11	10
0	0	1	1	X
1	X	X		

$J_1 = Q_3$

$K_1 / Q_1 Q_2 Q_3$

	00	01	11	10
0	X	X	X	
1	1	1		

$K_1 = Q_3$

$J_2 / Q_1 Q_3$

	00	01	11	10
0	①	0	X	
1	0	X		

$J_2 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_2 \bar{Q}_3$

$K_2 / Q_1 Q_2 Q_3$

	00	01	11	10
0	X	X	0	
1	X	1		

$K_2 = Q_1 Q_2 Q_3$

$J_3 / Q_1 Q_2$


	00	01	11	10
0	①	X	X	
1	X	X		

$J_3 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_2$

$K_3 / Q_1 Q_2 Q_3$

	00	01	11	10
0	X	0	0	
1	1	0		

$K_3 = Q_1 \bar{Q}_2 \bar{Q}_3$

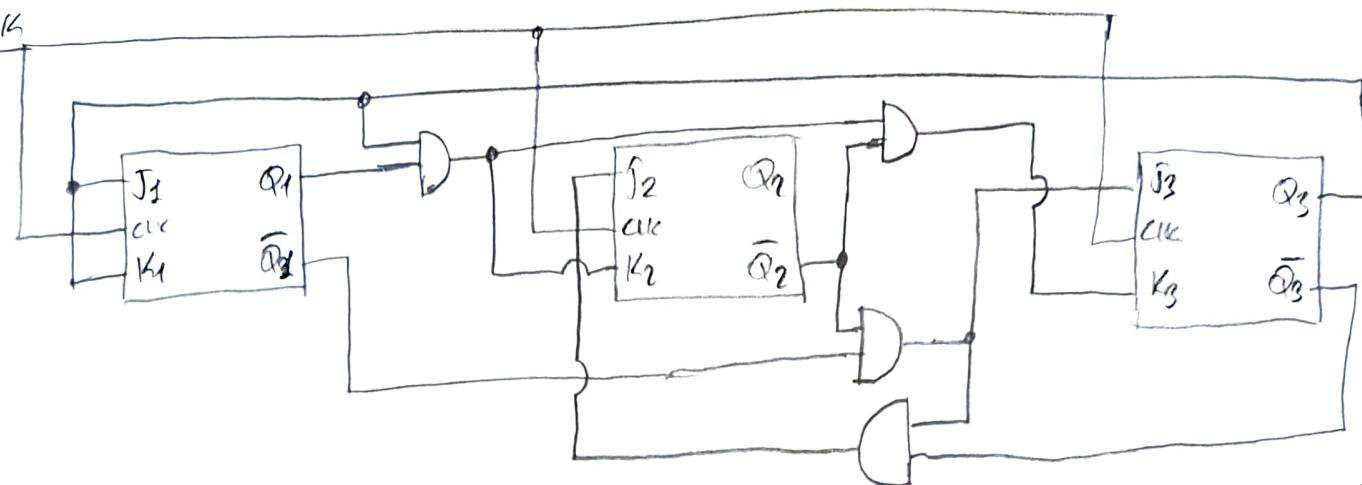


✓ 2 tone 7476

(JK FF)

✓ 1 tone 7447

(BCD/Dekoder)

Soketler

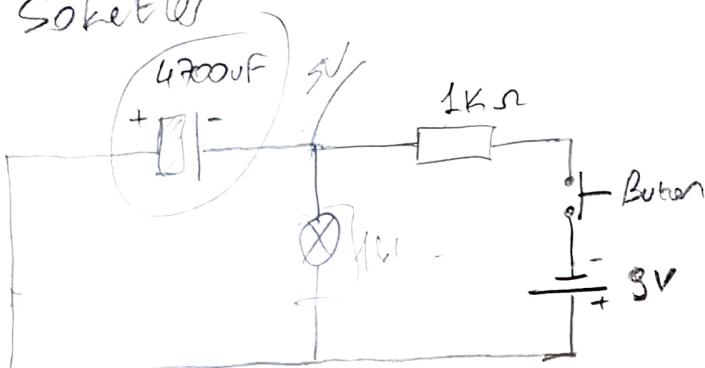

- 1 Vc (8plock)

- 9Vp1 8p1 p1

Kontroll
Grenzen
1 pulsat
1 Switch

200 μs + 100 μs

220 Ω

330 Ω

2k2



111
Q1 Q2 Q3

detekt

Vorlesung FF 16 2123. 09. 2020 dan (asynchronous signal)


	$Q_1 Q_2$	D_1	D_2
0	00	0	1
1	01	1	0
2	10	1	1
3	11	0	0
	00		

D	00	0
01	01	1
10	10	0
11	11	1

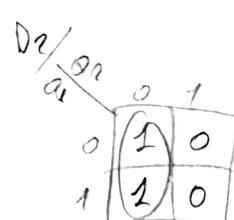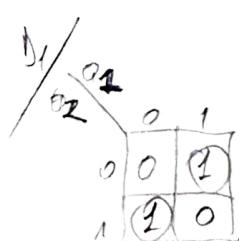

$$D_1 = Q_1 \bar{Q}_2 + \bar{Q}_1 Q_2$$

$$D_2 = \bar{Q}_2$$

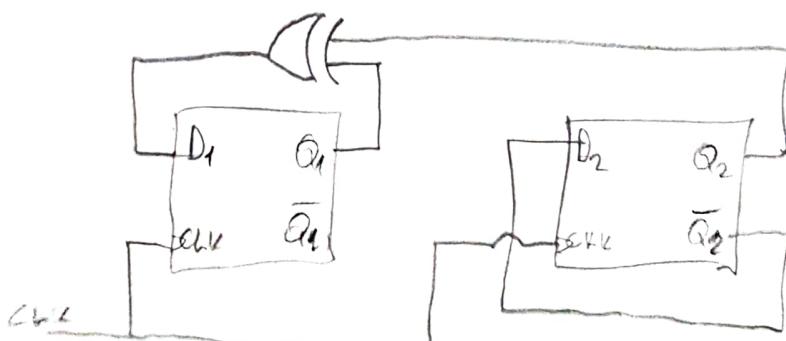

$$\tau = \frac{1}{RC}$$

$R \uparrow$ $C \uparrow$ $\tau \downarrow$



22 μF ✓
22 μF ✓
4700 μF ✓

$\mu \rightarrow 10^{-6}$ ✓
 $n \rightarrow 10^{-9}$
 $p \rightarrow 10^{12}$

k_2

x	Q ₁	Q ₂
0	0	0
0	1	0
0	1	1
0	0	0
1	1	1
1	0	1
1	0	0
1	1	1

000
010
1
1
—

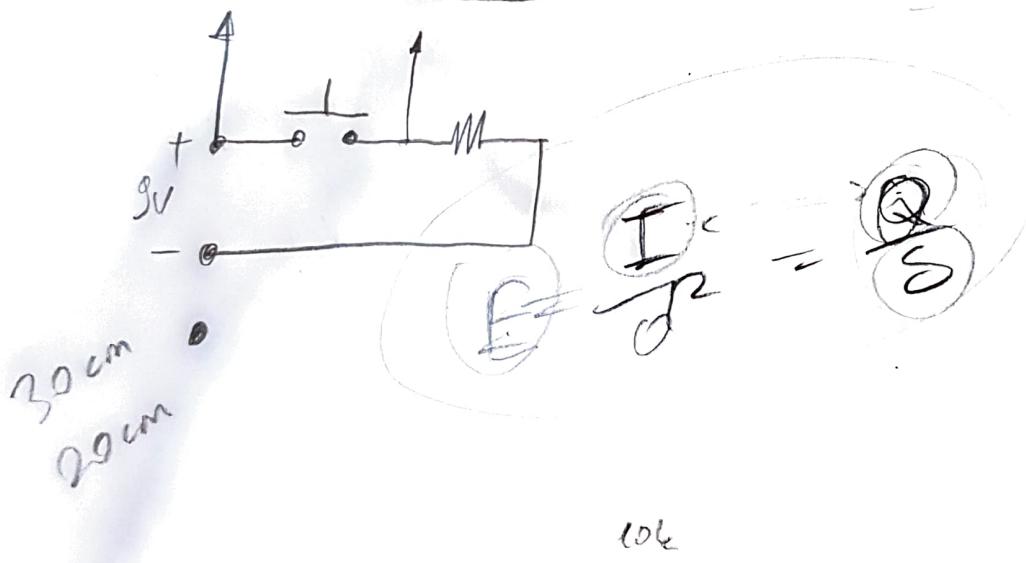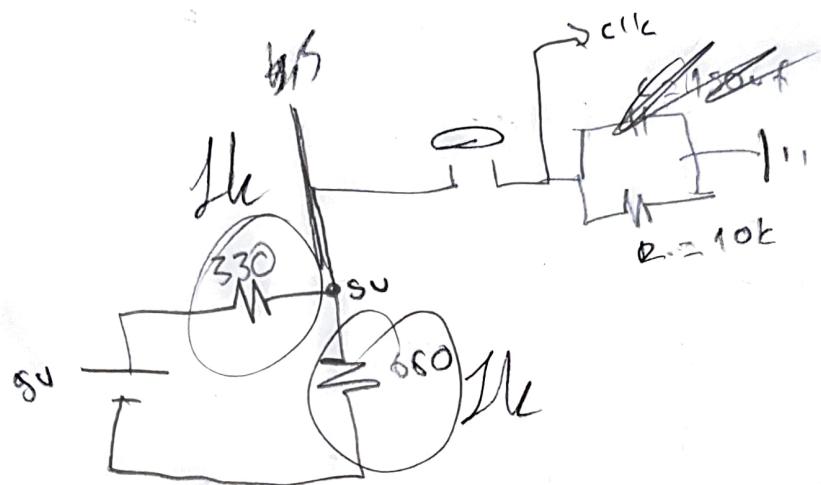

$$\frac{W_{AC}}{2} = \frac{A_{v2}^2}{2}$$

100

clock

600

Kilometers

985

1 start/stop (Anhänger)
2 off/on screen (Button)
3 on top/bot (Button)
4 wrong gate (Button)

5 alarm (Buzzer)
6 pil (Buzzer)

7 Bogof Led (Movement)
8 door button

$$X = \overline{D} D H I$$

$$Y = \overline{D} D H I$$

$$K_1 = \overline{D} D H I$$

$$K_2 = D$$

button A
button B
 $K_1 = C$

$$A B C D \leftarrow (Y)^2$$

$$A B C D \Rightarrow (Y)_2$$

$$X \Rightarrow 32$$

$$X = 0011$$

$$Y = 0111$$

SA	00	00	01	11	10
00	1	1	1	1	X
01	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1

Led B

1 Bogof Led (Movement)
2 door button

3 alarm

$$K_1 = \overline{D} D H I$$

$$f_1 = \overline{S} \overline{A} K_2$$



$$f_2 = \overline{S} \overline{A} \overline{K_1} \overline{K_2}$$

$$f_3 = A \overline{K_1}$$

$$f_4 = A \overline{K_2}$$

$$f = \overline{S} \overline{A} K_2 + \overline{S} K_1 \overline{K_2} + A \overline{K_1} + A \overline{K_2}$$
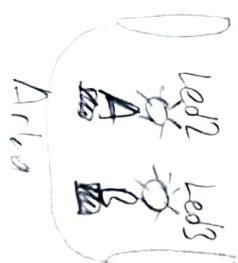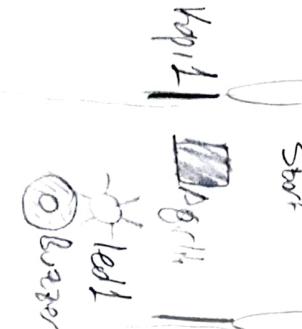
$$f = \overline{S} (\overline{A} K_2 + K_1 \overline{K_2}) + A (\overline{K_1} + \overline{K_2})$$



S	A	K ₁	K ₂
00	0	0	0
01	0	0	1
10	0	1	0
11	1	1	1

S	A	K ₁	K ₂
00	0	0	0
01	0	0	1
10	0	1	0
11	1	1	1

S	A	K ₁	K ₂
00	0	0	0
01	0	0	1
10	0	1	0
11	1	1	1

Alarm

$$f_1 = S \overline{K_1} \overline{K_2}$$



$$f_2 = S A \overline{K_2}$$



$$f_3 = S A \overline{K_1}$$

$$f = S \overline{K_1} \overline{K_2} + S A \overline{K_2}$$

$$f = S \overline{K_1} \overline{K_2} + S A (\overline{K_1} + \overline{K_2})$$
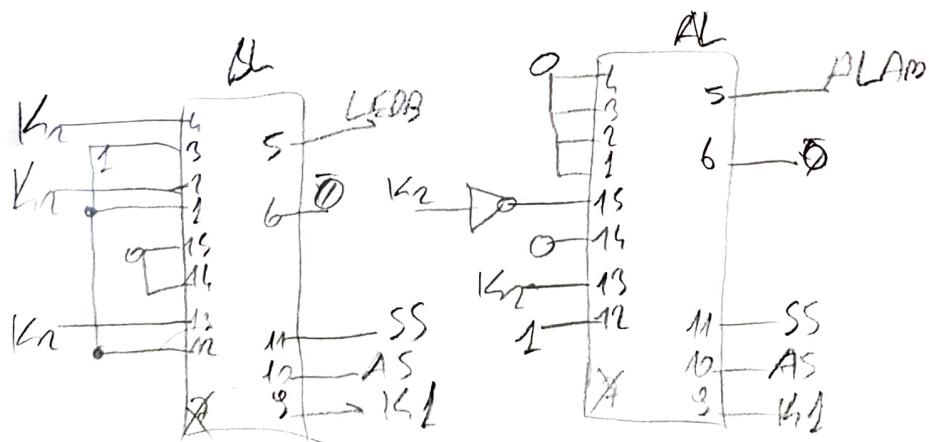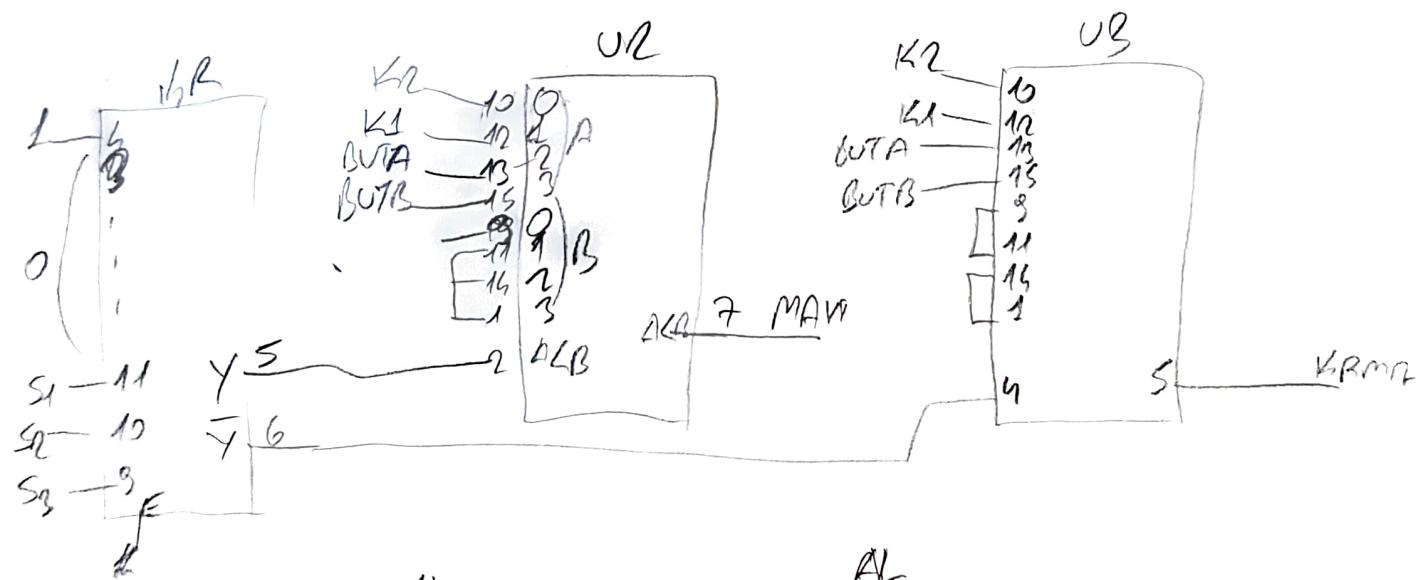
$$f = S (\overline{K_1} \overline{K_2} + A (\overline{K_1} + \overline{K_2}))$$



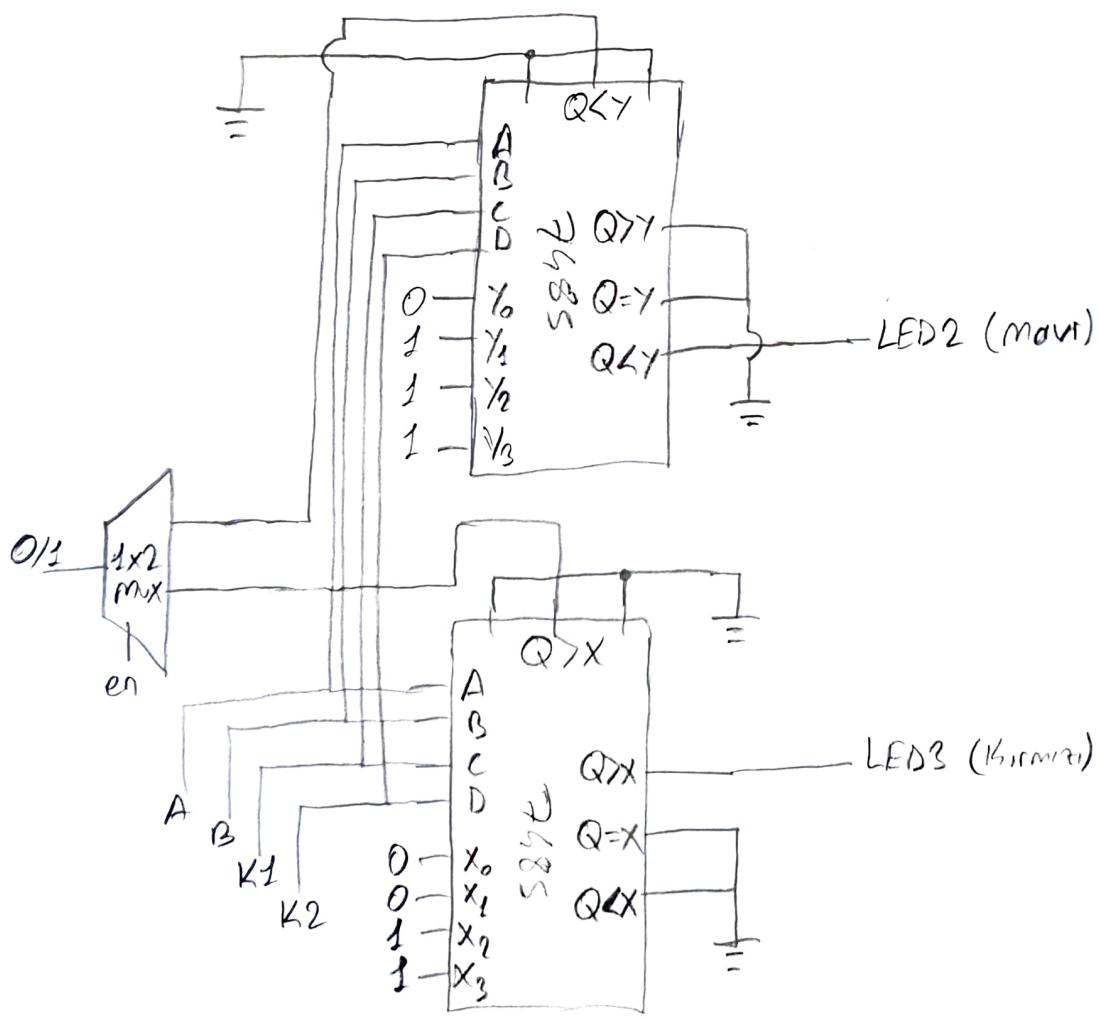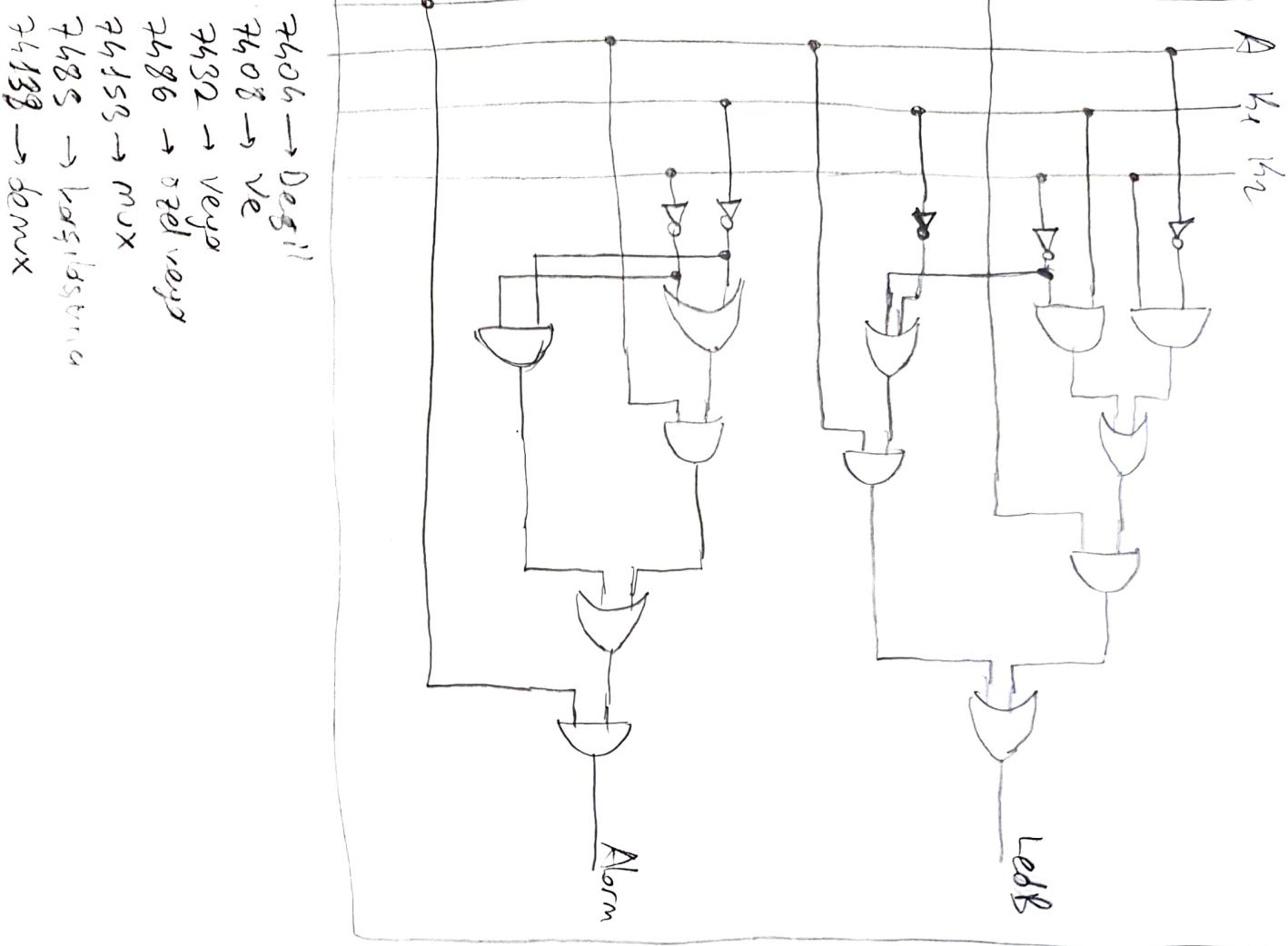

$$f_1 = \overline{A+B+C'} + A'B'C' + (A'B+AB')$$

$$f_1 = \underbrace{A'B'C}_{fx} + \underbrace{A'B'C'}_{fy} + \underbrace{A'B+AB'}_{fz}$$

$$f_2 = \overline{ABC} + \overline{AB'C} + \overline{ABC'}$$

$$f_2 = \underbrace{ABC}_{fx} + \underbrace{AB'C}_{fy} + \underbrace{ABC'}_{fz}$$

A	B	C	
0	0	0	f_x
1	0	1	0
1	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	0
0	0	0	0
0	0	0	f_y
1	0	0	1
0	1	0	0
1	0	1	0
0	1	1	1
0	0	1	f_z

$$f_2 = \overline{AB+C} + (A'+C')(AB).(B'C)$$

$$f_2 = \underbrace{(A'+B').C'}_{fx} + \underbrace{A'ABC'C}_{fy} + \underbrace{ABC'C'}_{fz}$$

A	B	C	
0	0	1	f_x
1	0	1	0
1	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	1
0	0	0	f_y
0	0	0	0
0	0	0	f_z

$$f_4 = \overline{A+B+C'} + (A'+B')C' + AC$$

$$f_4 = \underbrace{A'B'C}_{fx} + \underbrace{A'C'+B'C'}_{fy} + \underbrace{AC}_{fz}$$

A	B	C	
0	0	0	f_x
1	0	1	0
1	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	0
0	0	0	f_y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	f_z
1	0	1	1
1	1	0	1
0	1	1	0
0	0	1	f_w

$$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}(1-C) + A\bar{B}$$