
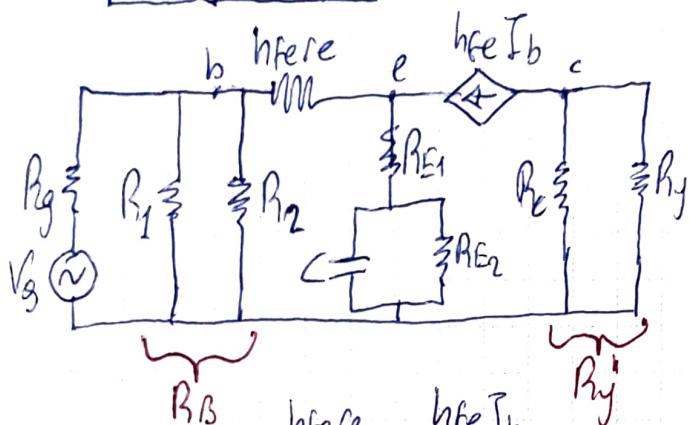
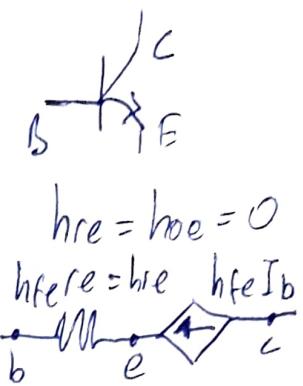


## Koprulu Kondansatörün Etkisi

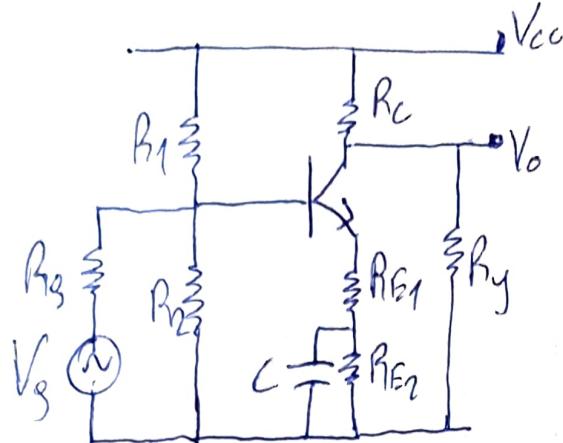

$$R_{Th} = R_g' = R_B \parallel R_g'$$

$$V_{Th} = V_g' = V_g \frac{R_B}{R_B + R_g}$$

$$K_{VK} = \frac{V_o}{V_g}$$

$$V_o = -R_y' hfe I_b$$


$$V_g' = R_g' I_b + hfe r_e I_b + Z_E (hfe + 1) I_b$$

$$V_g' = [R_g' + hfe r_e + (hfe + 1) Z_E] I_b$$

$$K_{VK} = ? \neq \frac{-R_y' hfe}{R_y' + hfe r_e + (hfe + 1) Z_E} \cdot \frac{R_B + R_g}{R_B}$$

$Z_E$  empedansını 5 donanımdan bul

### Miller Dengeleme

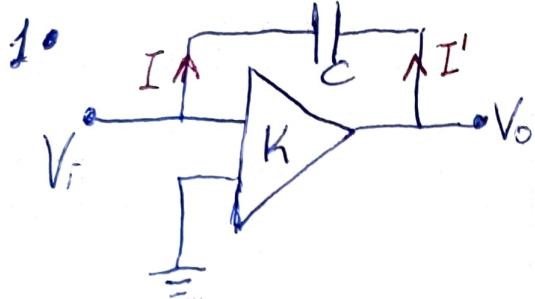


$$I = \frac{V}{Z} \quad Z = \frac{1}{j\omega C}$$

$$I = j\omega C(V_{in} - V_{out})$$

$$I' = j\omega C(V_o - V_{in})$$

2.

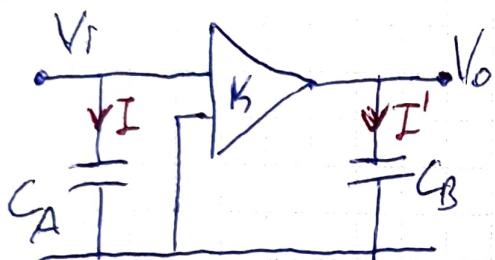

$$I = j\omega C_A V_i$$

$$I' = j\omega C_B V_o$$

• 1'den

$$V_o = KV_i$$



$$I = j\omega C(1-K)V_i$$

$$I' = j\omega C\left(1 - \frac{1}{K}\right)V_o$$

$$C_A = C\left(1 - \frac{1}{K}\right)$$


$$C_B = C\left(1 - \frac{1}{K}\right)$$

### Yüksek Frekans Cevabı

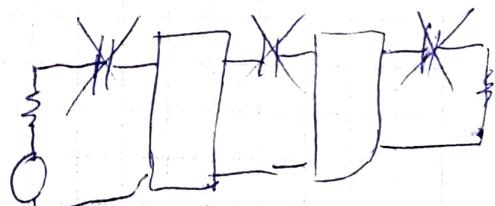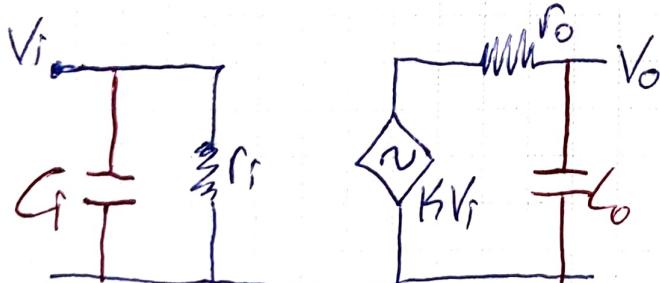


10  $\mu$ F  $\rightarrow$  10 kHz       $Z = \frac{1}{2\pi 10^4 10^5} = 1,52$  k<sub>150</sub> k<sub>100</sub> k<sub>100</sub>

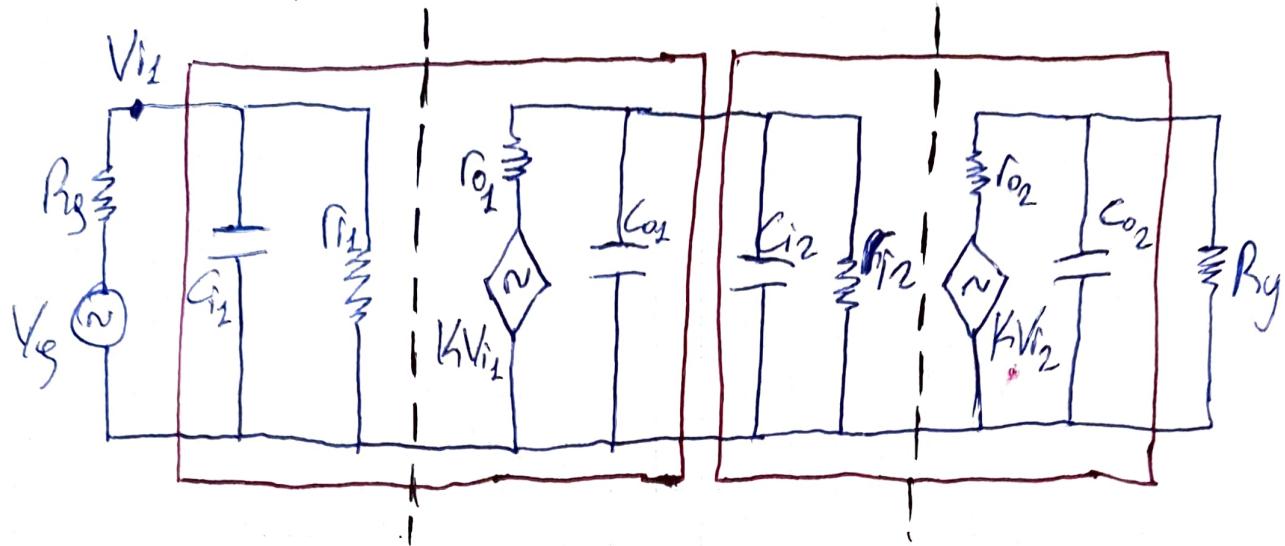$\rightarrow$  100 kHz       $Z = \frac{1}{2\pi 10^{-5} 10^2} = 0,15 \Omega$



Temel Devre:

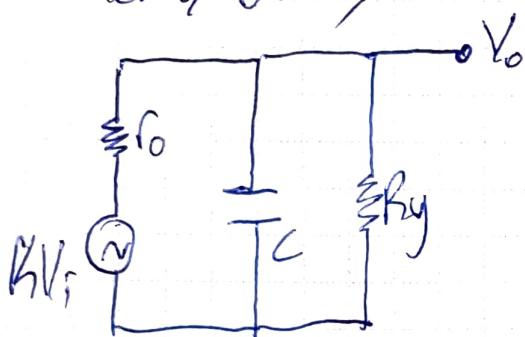

$$V_0 = K \cdot V_1 \cdot \frac{R_y}{R_0 + R_y + sC R_0 R_y}$$

$$K(s) = \frac{V_0}{V_1} = K \cdot \frac{R_y}{R_0 + R_y} \cdot \frac{1}{s + \frac{R_0 + R_y}{C R_0 R_y}}$$

$$K_{V_0} = K \cdot \frac{R_y}{R_0 + R_y}$$

$$S_K = - \frac{R_0 + R_y}{C R_0 R_y}$$

$$\left[ \frac{R_0 + R_y}{R_0 R_y} = \frac{1}{R} \right]$$

$$R_0 / R_y = R$$

$$S_K = - \frac{1}{R C}$$

$$K_V(s) = K_{V_0} \frac{-S_K}{s - S_K}$$

$$W_K = -S_K = 1/R_C$$

$$K_V(s) = K_{V_0} \frac{W_K}{s + W_K}$$

$$f_K = \frac{W_K}{2\pi} \quad (\text{kesim frekansı})$$

$$f_K = \frac{1}{2\pi R C}$$

Euro

Dolar

1/201

Kesim konusu frekansı transistorin durus PCB'ye  
forklift ile devreden.



$$f_k = \frac{1}{2\pi R C}$$

- frekans doğrultusunu ise;

$$S = j\omega \text{ olur}$$

$$K_v(j\omega) = K_{v_0} \frac{\omega_k}{j\omega + \omega_k}$$

- Modülasyon ve fazını bulursak;

$$R_v(j\omega) = |K_v(j\omega)| = \frac{K_{v_0} \omega_k}{\sqrt{\omega^2 + \omega_k^2}}$$

Orta frekansı referans olarak sıfır olduğunda  
 $\frac{|K|}{K_{v_0}}$  bulun

- Normalize fazı;

$$\frac{K_v(\omega)}{K_{v_0}} = \frac{\omega_k}{\sqrt{\omega_k^2 + \omega^2}}$$

$$= \frac{f_k}{\sqrt{f_k^2 + f^2}}$$

$$f_k = \frac{\omega_k}{2\pi} \quad f = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$\varphi(\omega) = \varphi_0 - \arctan \frac{\omega}{\omega_k}$$

Normalize fazı dB cinsinden olursa ne olur?

$$20 \log \frac{K_v(\omega)}{K_{v_0}} = 20 \log (f_k) - 20 \log (f_k^2 + f^2)^{1/2}$$

$$= 20 \log (f_k) - 10 \log (f_k^2 + f^2)$$

Euro

Dolar

$f > f_k$  olursa

$$\begin{aligned} 20 \log \frac{K_v(\omega)}{K_{v_0}} &= 20 \log(f_k) - 10 \log(f^2) \\ &= 20 \log(f_k) - 20 \log(f) \\ &= -20 \log\left(\frac{f}{f_k}\right) \end{aligned}$$

$f = f_k$

$$20 \log \frac{K_v(\omega)}{K_{v_0}} = -3 \text{dB}$$

$f < f_k$


$$20 \log \frac{K_v(\omega)}{K_{v_0}} = 0$$

$$f > f_k \quad \phi(f) = \phi_0 - \frac{\pi}{2}$$

$$f = f_k \quad \phi(f) = \phi_0 - \frac{\pi}{4}$$

$$f < f_k \quad \phi(f) = \phi_0$$

frekansa bağlı  
 faz değişimleri

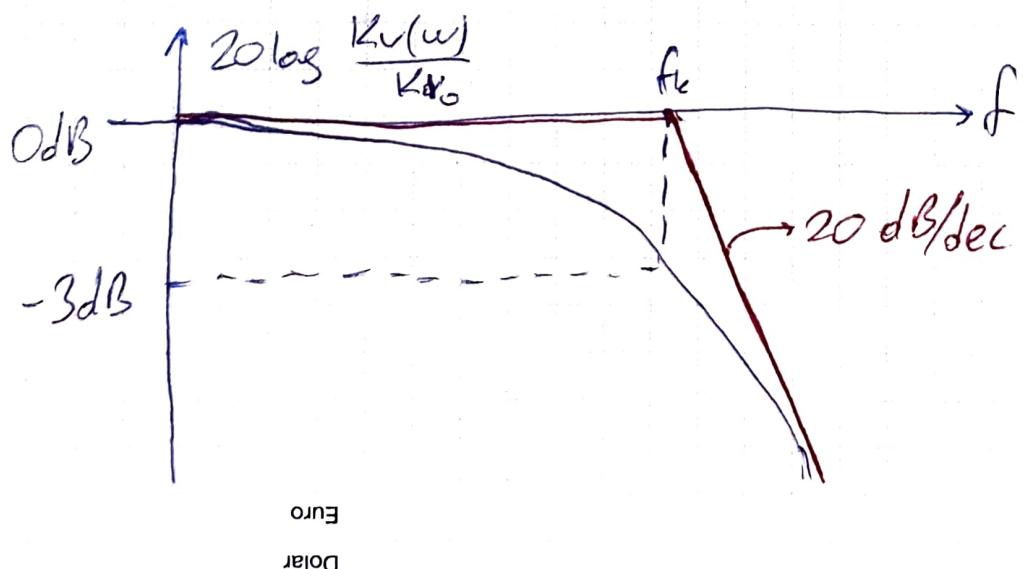

10 kat korona  
veyibinde 20 dB  
yükselebilir

Alaok Frekans Çevirisi

$$K_V(s) = K_{V_0} \frac{s}{s + j\omega_k}$$

$$K_V(j\omega) = K_{V_0} \frac{j\omega}{j\omega + j\omega_k}$$

$$K_V(\omega) = |K_V(j\omega)| = K_{V_0} \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + \omega_k^2}}$$

$$\phi(\omega) = \phi_0 + \frac{\pi}{2} - \text{Arctg} \frac{\omega}{\omega_k}$$

$$K_V(f) = K_{V_0} \frac{f}{\sqrt{f^2 + f_k^2}}$$

$$\text{Kesim frekansı} \Rightarrow \frac{K_{V_0}}{\sqrt{2}}$$

$$f_1 = f_k = \frac{1}{2\pi(R_o + R_y)C}$$

$$f_2 = f_k = \frac{1}{2\pi R C} \quad \xrightarrow{R_o // R_y}$$

Yolsek Frekans Çevirisi

$$K_V(s) = K_{V_0} \frac{\omega_k}{s + j\omega_k}$$

$$K_V(j\omega) = K_{V_0} \frac{\omega_k}{j\omega + j\omega_k}$$

$$K(\omega) = |K_V(j\omega)| = K_{V_0} \frac{\omega_k}{\sqrt{\omega^2 + \omega_k^2}}$$

$$\phi(\omega) = \phi_0 - \text{Arctg} \frac{\omega}{\omega_k}$$

$$K_V(f) = K_{V_0} \frac{f_k}{\sqrt{f^2 + f_k^2}}$$

Euro

Dolar

/201

## Gök Kartal Kuvvetlendiricilerde Frekans Çevirisi

$$K_V = K_{V1}, K_{V2}, K_{V3}, \dots, K_{Vn}$$

n karto<sup>lu</sup> kuvvet

- Alçak frekans;

$$K_V(f) = K_{Vo} \frac{f^n}{(f^2 + f_k^2)^{n/2}}$$

$$K_V(f) = \frac{K_{Vo}}{\sqrt{2}} \text{ ise kesme gider.}$$

$$\frac{K_{Vo}}{\sqrt{2}} = K_{V2} \frac{f_2^n}{(f_2^2 + f_k^2)^{n/2}}$$

$$f_2^n \sqrt{2} = (f_2^2 + f_k^2)^{n/2}$$

Kare ol

$$f_2^{2n} \cdot 2 = (f_2^2 + f_k^2)^n$$

n derece kare ol


$$f_2^{2n} \sqrt{2} = f_2^2 + f_k^2$$

$$f_2^2 (\sqrt{2} - 1) = f_k^2$$

$$f_2^2 = \frac{f_k^2}{(\sqrt{2} - 1)}$$

$$f_2 = \frac{f_k}{\sqrt{2 - 1}}$$

Dolar Euro

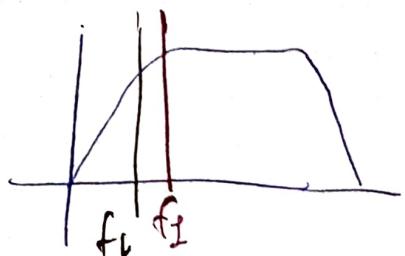


• Yolsek frekansı;

$$K_v(f) = K_{v_0} \frac{f_k^n}{(f^2 + f_k)^{n/2}}$$

$$f_2 \text{ rkm} \rightarrow K_v(f) = \frac{K_{v_0}}{\sqrt{2}}$$
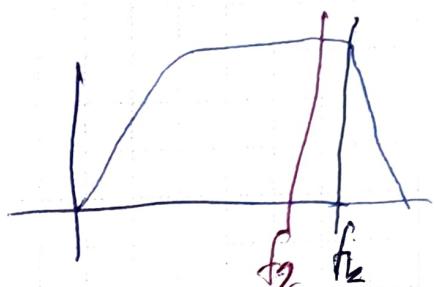
$$\boxed{f_2 = f_k (2^{\frac{n}{2}} - 1)^{\frac{1}{2}}} \quad \boxed{f_2 < f_k}$$



• Birbirine yakin kutup frekansları;

$$f_{k1}, f_{k2}, f_{k3}, \dots$$

$$f = \sqrt[n]{f_{k1} \cdot f_{k2} \cdot f_{k3} \cdots f_{kn}}$$

Küm frekansları geometrik ortalaması, sadece verilen frekansların koltlu kutup ile aynı.

1-Alçak frekanslar  $f_1$  bu ortalamadaki frekanslardan ( $f_k$ ) en boyugundan daha boyuktur.

2-Yolsek frekansları  $f_2$  ise bu  $f_k$ 'ler arasında en boyugundan daha yüksek olmalıdır.

3-Alçak frekans değerlerinden çok boyut, yolsek frekans değerlerinden çok yüksek bir  $f_k$  var ise bu da baskin frekans denir.  $f_2 \approx f_{\text{baskin}}$  ise  
 $f_2 \approx f_{\text{baskin}}$  olur.


Euro

Dolar

1201

Tek kutup (tek kolt) gibi  
İşlem yapılır.

ÖRNEK:

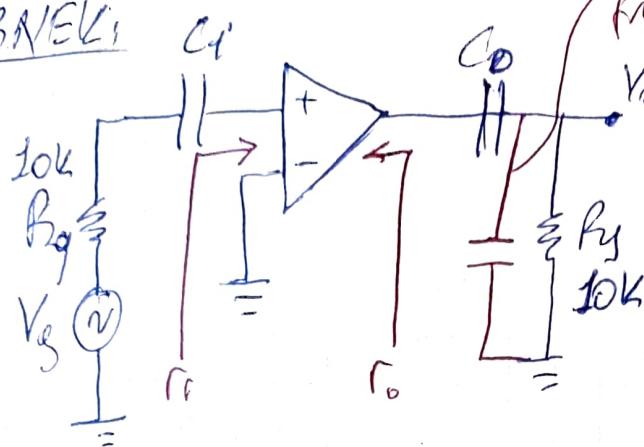

$$K(\omega) = K_{V_o} \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$$

$$\omega_c = 10^6 \pi$$


$$K_{V_o} = 100$$

$$\frac{100}{110} = \frac{V_f}{V_g} \cdot \frac{V_o'}{V_f} \cdot \frac{V_o}{V_o'} = \frac{R_f}{r_o + R_f}$$

$$\frac{1}{2\pi R C} = 20 \text{ Hz}$$

$\hookrightarrow r_o + R_f$

ÖRNEK:

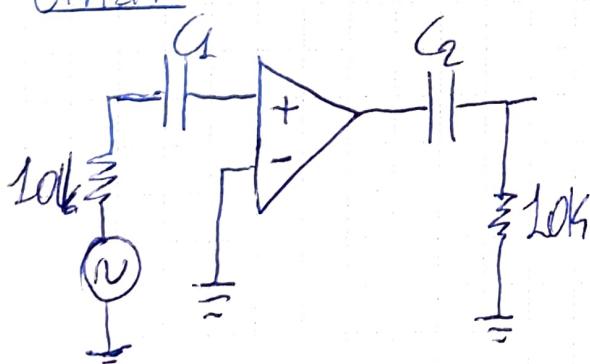

$$\frac{V_o'}{V_f} = K(s) = \frac{10^8 \pi}{s + 10^6 \pi}$$

$$r_i = 100k \quad r_o = 10k$$

$$C_f = 100\text{pF} \quad C_o = 10\text{pF}$$

$$\text{orta frekans} \rightarrow \frac{V_o}{V_g} = ?$$

$$f_1 = 20 \text{ Hz} \text{ egm } 40 \text{ dB/dec ise}$$

$$G = ? \quad C_2 = ?$$


$$K(s) = K_{V_o} \frac{w_i}{s + w_i} = \frac{10^8 \pi}{s + 10^6 \pi}$$

$$w_i = 10^6 \pi$$

$$K_{V_o} w_i = 10^8 \pi$$

$$K_{V_o} = 10^2 = 100 = \frac{V_o'}{V_i}$$
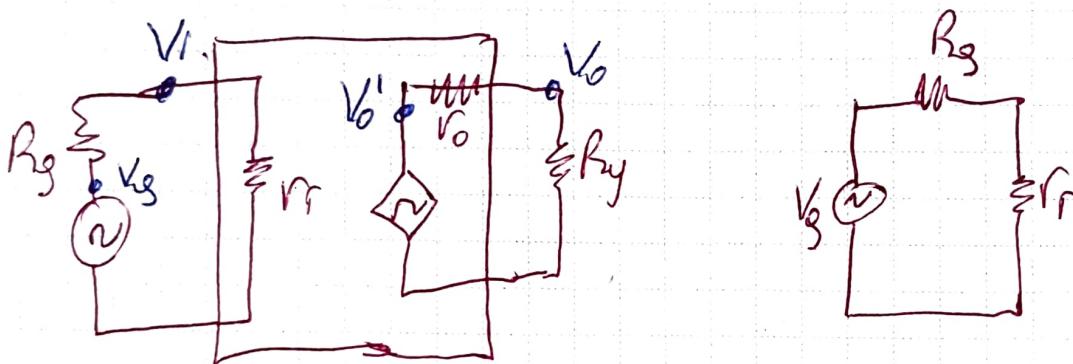
$$\frac{V_o}{V_g} = \frac{V_r}{V_g} \cdot \frac{V_o'}{V_r} \cdot \frac{V_o}{V_o'}$$




$$\frac{V_r}{V_g} = \frac{n}{R_r + R_g}$$

$$\frac{V_o}{V_g} = \frac{n}{R_r + R_g} \cdot 100 \cdot \frac{R_f}{R_o + R_f}$$

$$\frac{V_o}{V_g} = \frac{100}{110} \cdot 100 \cdot \frac{10}{20}$$

$$\frac{V_o}{V_g} = 45,45$$

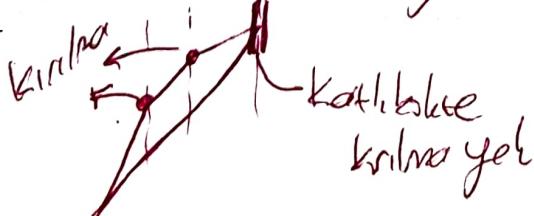İşgârîye orolar olsun ostel olur böylece koth lâk.



$$f_1 = \frac{f_k}{\sqrt{\sqrt{2}-1}} \text{ (Alt kesim)} \quad f_2 = f_k \sqrt{\sqrt{2}-1} \text{ (Üst kesim)}$$

$$f_k = f_1 \sqrt{\sqrt{2}-1} = 20 \sqrt{2^{1/2}-1} = 12,87 \text{ Hz}$$


$$f_{kC1} = \frac{1}{2\pi R C_1} ; \quad 12,87 = \frac{1}{2\pi 110k \cdot C_1}$$

$\boxed{C_1 = 112,4 \mu F}$

$$f_{kC2} = \frac{1}{2\pi R C_2} ; \quad 12,87 = \frac{1}{2\pi 20k C_2}$$

$\boxed{C_2 = 618,3 \mu F}$

ÖRNEK:

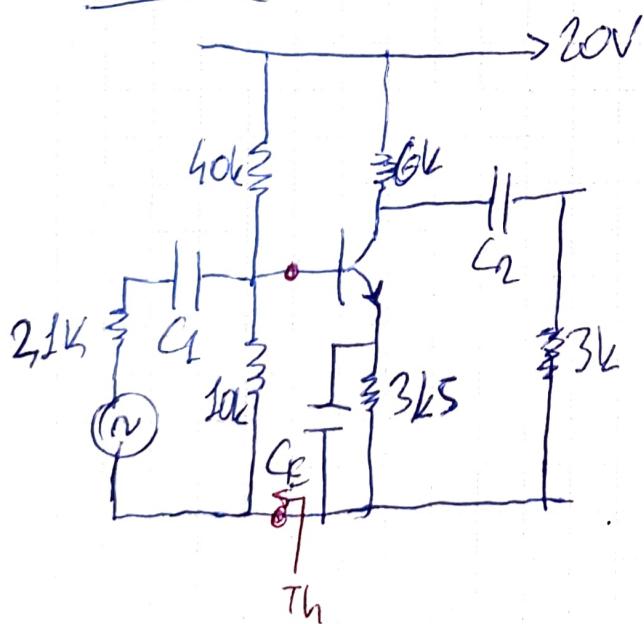

$$h_{FE} = 100 \quad V_{BE} = 0,6V$$

$$V_T = 25mV$$

$$C_1 = 10 \mu F$$

$$C_2 = 1 \mu F$$


$$C_E = 20 \mu F$$

Orta frekanslı katsı =? ( $K_V = ?$ )

$$K_{VK} = ?$$

$$\text{Alt kesim frekansı} = ?$$

Bode diyagramını çiziniz?

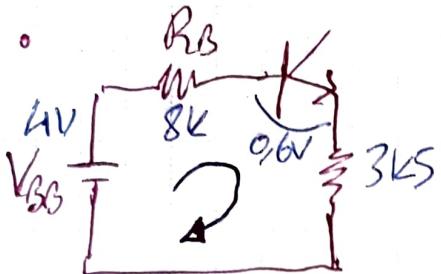

$$V_{BB} = 20 \frac{10}{60+10} = 6V$$

$$R_B = 10 // 10 = 5k\Omega$$



$$I_C = 8k\Omega I_B + 0,6 + 3,5k\Omega * 100 I_B$$

$$3,6 = 361,5k\Omega I_B$$

$$I_B = 9,86 \mu A$$

$$I_C = \approx 1mA$$
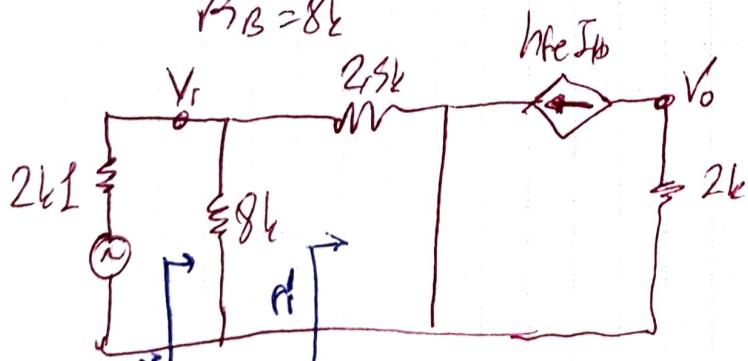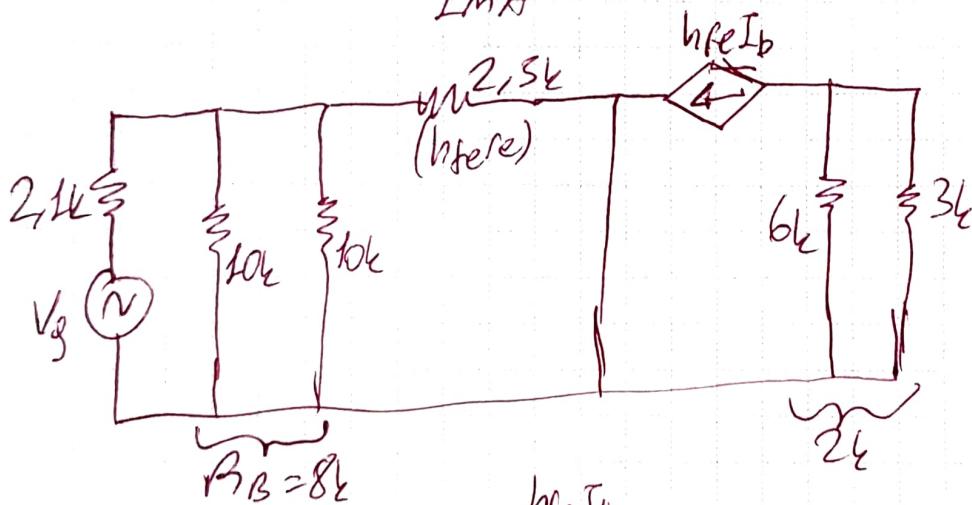
$$r_e = \frac{V_T}{I_C} = \frac{25mV}{1mA} = 25\Omega$$



$$V_o = -hfe I_b 2k\Omega = -200k I_b$$

$$V_i = 2,5k I_b$$

$$K_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-200k I_b}{2,5k I_b} = -80$$

$$V_{NE} = \frac{V_o}{V_g} = \frac{V_o}{V_I} \cdot \frac{V_I}{V_g} = -80 \frac{1}{1+R_g}$$

$$R_I = \frac{V_I}{I_b} = 2,5k$$

$$R_I = 2,5k // 8k = 1,8k$$

$$V_{NE} = -80 \frac{1,8}{1,8+2,1} = -38$$

$$f_{IC_1} = \frac{1}{2\pi R_I C_1} = \frac{1}{2\pi (1,8+2,1)k \cdot 10,10^{-6}} = 3,38 \text{ Hz}$$

$$f_{IC_2} = \frac{1}{2\pi (R_I + R_g) C_2} = \frac{1}{2\pi (6+3)k \cdot 10^{-6}} = 17,68 \text{ Hz}$$

$$f_{ICE} = \frac{1}{2\pi R_E C_E} \quad R_E = \frac{R_g' / h_{fe}}{h_{fe}} // R_E$$

Leddeğer deneysel en yüksek sinyal aralığı dene

$$R_g' = R_B // R_g = 8k // 2,1k = 1,66k$$

$$R_E = \frac{1,66k // 2,1k}{100} = 42,2$$


$$f_{ICE} = \frac{1}{2\pi 42,2 \times 20 \times 10^{-6}} = 184 \text{ Hz}$$

Euro


Dolar

Alt kesim frekansı 184 Hz dir.

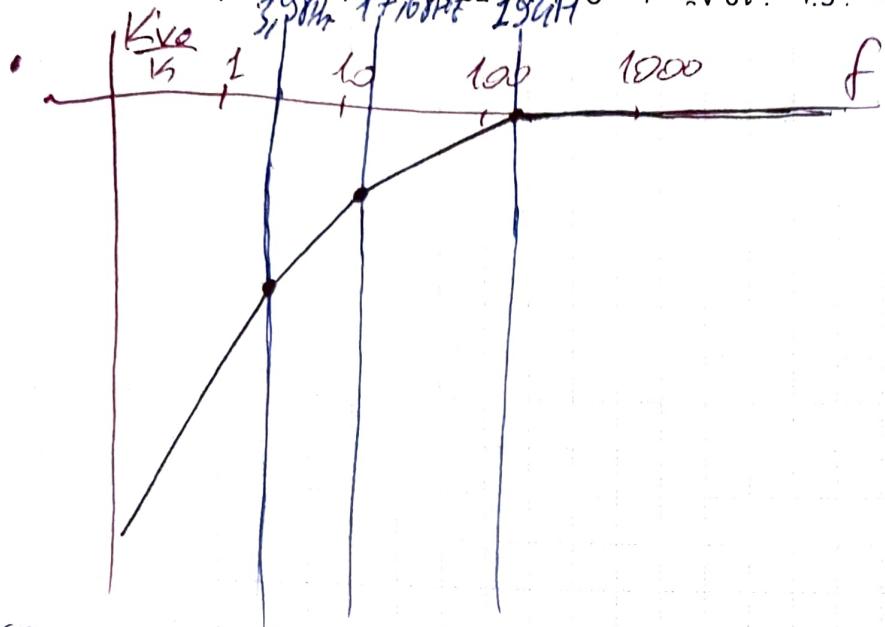Hepsisi birbirine yakın olursa geometrik ortalamasıdır.



ÖRNEK:

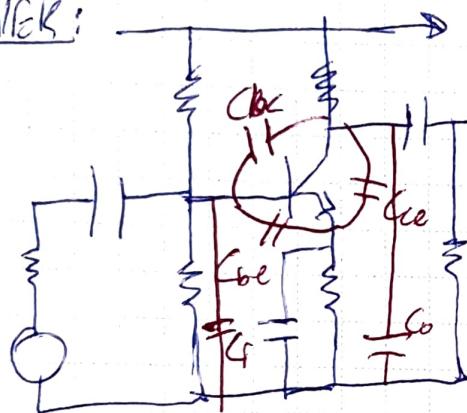

$$h_{FE} = 100 \quad V_{BE} = 0,6 \text{ V}$$

$$V_T = 25 \text{ mV}$$

$$C_L = 4 \mu\text{F} \quad C_{be} = 48 \text{ pF}$$

$$C_0 = 8 \text{ pF} \quad C_{bc} = 1,5 \text{ pF}$$

$$C_{ce} = 6 \text{ pF}$$

görüş reaksiyonun üst kesim frekansları  
etkisini meleymez.

$$f_2 = \frac{1}{2\pi R C}$$

$C_{bc} \rightarrow$  kondansatör  
Miller dowsom ile  
grısse yolda çıkış  
obterilir.

$$R = R_g \parallel r = 2,1 \parallel 1,8 \text{ k} \approx 1 \text{ k}$$

miller dowsomunu gırış tekerleğinde

$$C = C_L + C_{be} + (1-k) C_{bc}$$

↓  
-80

$$C = 4 \mu\text{F} + 48 \text{ pF} + 81 \times 1,5 \text{ pF} = 173,5 \text{ pF}$$

Euro

Dolar

1/201

$$f_2 = \frac{1}{2\pi \times 10^3 \times 173,5 \times 10^{-12}} = 0,92 \text{ MHz} = 920 \text{ kHz}$$

Cilt 2

$$R = R_1 // R_2 = 6k // 3k = 2k$$


$$C = C_0 + C_{ce} + \left(1 - \frac{1}{k}\right) C_{cb}$$

Miller donanım C131715 üzerindeki etkisi

$$C = 8p + 6p + \left(1 + \frac{1}{80}\right) 1,5p = 15,518 \mu\text{F}$$

$$f_{20} = \frac{1}{2\pi 2k \times 15,518 \times 10^{-12}} = 5,1 \text{ MHz}$$

Bode diagramı

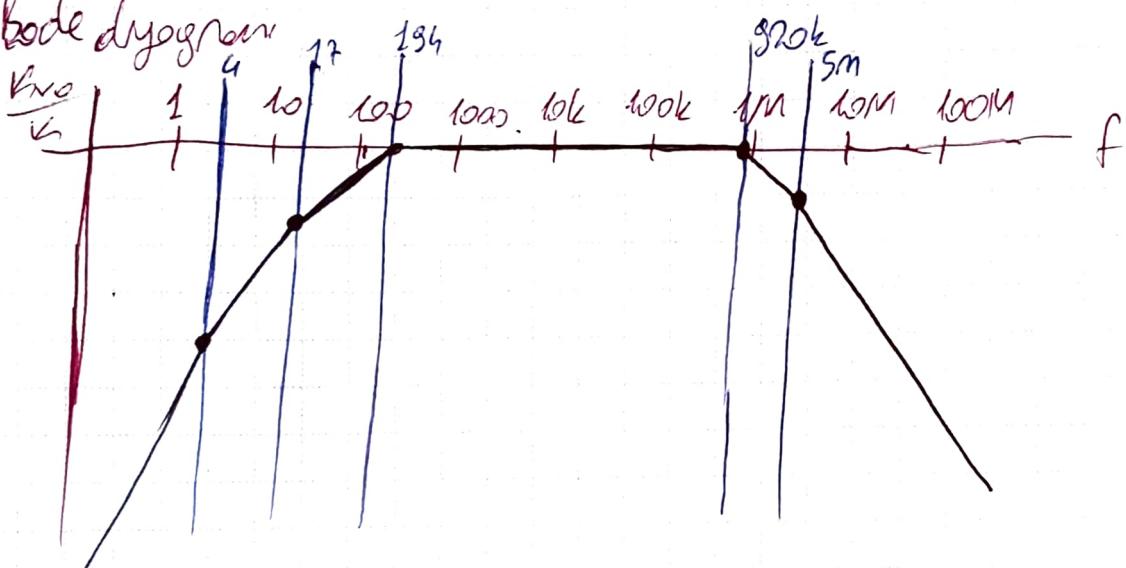

Euro

Dolar

