Ad, Soyad:

SA.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

No: Salon No: Hocaniz:

"Kopya almadım ve vermedim" **İMZA**:

ELEKTRİK MAKİNALARI II SÜRE 40 DAKİKADIR - Yanıtları boşluklara yazınız 1-8. soru-PÇ1

Bu sınav için yaklaşık çalışma süreniz ____ Saat

<u>Telefon + Hesap makinesi + Kaynaklar KAPALIDIR!</u>

Kısa Sınav 1 07.07.2017

2016-2017 Yaz


9. soru-PÇ2

(1)<10p> Kutupları elektro mıknatıslı olan bir senkron makinenin sembolünü çizip terminal uçlarını belirterek, motor ve jeneratör işletmesi için ayrı ayrı olmak üzere verilen ve alınan güçleri tanımlayınız (Pe, Pm, gibi).	= Gen Mot Use SG The property of dc
(2)<10p> Senkron makinede amortisör sargısının	1) Motorda asenkron olarak yolvermek için
kullanımına ilişkin 2 gerekçe yazınız.	kullanılır.
	2) Hem motor ve hem de jeneratörde, yük açısında oluşacak salınımları bastırmak için kullanılır.
(3)<10p> Senkron makinede az harmonikli hava	1) Yuvarlak rotorlu senkron makinede rotorun 2/3 ü
aralığı akı yoğunluğu elde etmek için kullanılan 2	oluklu, 1/3 oluksuz imal edilerek manyetik akıda
tasarım yaklaşımı yazınız.	oluşabilecek 3 ve 3ün katı harmonik akılar yok edilir.
	2) Çıkık kutuplu rotorda, kutup başlarına özel şekiller
	verilerek (farklı eğrilik yarıçapları ile) harmonik
(A) <10 a) Contains making 1 1 (' 1911 1 1	akılar azaltılır
(4)<10p> Senkron makinede boşta indüklenen emk	Senkron makinede gerilim stator oluklarına
(Ef) ifadesi transformatörde indüklenen emk ifadesinde hangi yönden farklıdır (Bu fark neden	dağıtılmış endüvi sargılarında indüklenir. Endüvi sargıları stator oluklarına dağıtılmıştır. Bu dağılma
kaynaklanır ve ilgili denklemde nasıl bir değişiklik	faktörü getirir. Ayrıca sargılar kirişlenmişde
getirir)?	olabilir. Bu da genel olarak değeri 1 den küçük olan
$Trafoda E = 4.44 \cdot \Phi_m \cdot f \cdot N$	bir sargı faktörü k_w getirir. Emk trafoya göre
Senk Makinede $E_f = 4.44 \cdot \Phi_m \cdot f \cdot N_a \cdot \frac{\mathbf{k_w}}{\mathbf{k_w}}$	küçülür.
$k_w < 1$	•

(5)<10p> Aşağıdaki büyüklük ve açıları tanımlayınız (açıların ayrıca hangi büyüklükten diğerine doğru ölçüldüğünü belirtiniz)

Ef: Boşta indüklenen endüvi emk'i	δ : Yük açısı. V_1 'den E_f 'ye doğru ölçülür.
Ea: Yüklü çalışmada oluşan endüvi reaksiyonu emk'ini	$ψ$: İç güç açısı. E_f 'den I_1 'e doğru ölçülür.
E: Yüklü çalışmadaki endüvi emk'ini (endüvi reaksiyonundan sonra, yük altında oluşan endüvi emk'i)	ϕ : Güç açısı. V_1 'den I_1 'e doğru ölçülür.

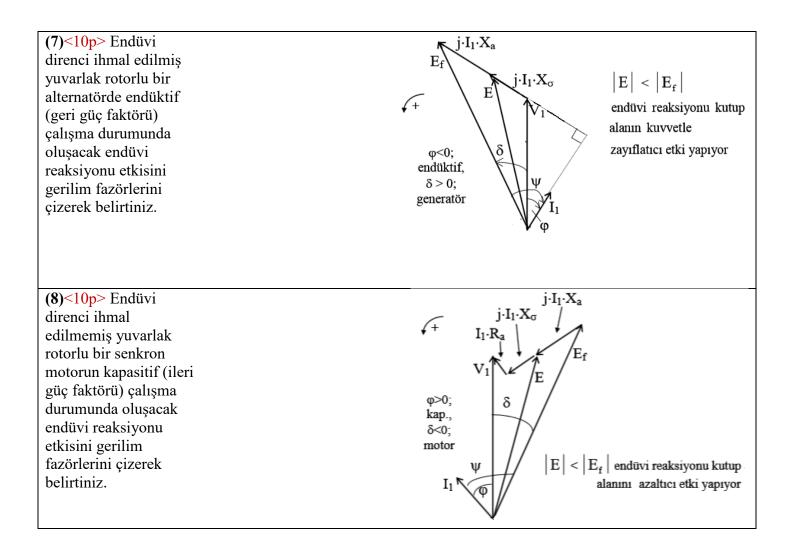(6)<10p> Bir senkron jeneratör öyle tasarlanmıştır ki, hiç endüvi reaksiyonu oluşmamaktadır (Doğru / Yanlış) (Doğru: Böyle bir makine yapılması mümkündür / Yanlış: Böyle bir makine yapılamaz)?



(9)<20p> Sabit gerilim ve frekanslı bir şebekede çalışan endüvi direnci ve kayıpları ihmal edilmiş bir senkron motorun uyarma akımı değiştirilmeden mekanik yükü yarı değerine düşmektedir. Bu durumda hangi büyüklükler nasıl değişir? (özellikle akım, güç açısı, yük açısı, moment içeren en az 2 değişim belirtilmeli)

Yanıt:

$$P = 3 \cdot V_1 \cdot \mathbf{I_1} \cdot \boldsymbol{Cos\phi} \quad Yarı \ değerine \ düşüyor; \ \mathbf{I_1} \cdot \boldsymbol{Cos\phi} \ \varsigma arpmı \ yarı \ değerine \ düşmeli$$

$$T = \frac{3 \cdot \mathbf{E_F} \cdot V_1 \cdot \boldsymbol{Sin\delta}}{\omega_s \cdot X_s} \quad Yarı \ değerine \ düşüyor; \ T \ ve \ Sin\delta \ yarı \ değerine \ düşmeli$$

Alternatif yanıt:

$$\begin{split} P &= 3 \cdot V_1 \cdot \mathbf{I_1} \cdot \textit{Cos}\phi \quad \textit{Yarı değerine düşüyor; } \mathbf{I_1} \cdot \textit{Cos}\phi \text{ çarpmı yarı değerine düşmeli} \\ P_m &= \textit{T} \cdot \omega_s \quad \textit{Yarı değerine düşüyor; } \omega \text{ sabit olduğundan } \textit{T yarı değerine düşmeli} \\ P_i &= \frac{3 \cdot \mathrm{E}_F \cdot V_1 \cdot \textit{Sin}\delta}{X_s} \quad \textit{Yarı değerine düşüyor; } \textit{Sin}\delta \text{ yarı değerine düşmeli} \end{split}$$