

S-1)Açık çevrim transfer fonksiyonu $G(s) = \frac{1}{s+1}$ olarak verilen sistem, ayrık zaman sayısal kontrolcü ile kontrol edilmek istenmektedir.

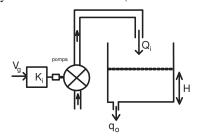- i) Kontrolcü D(z) olmak üzere kapalı çevrim kontrol blok diyagramını gerekli çevre birimleri ile birlikte çiziniz.
- ii) D(z)=1 olmak üzere, ayrık-zaman kapalı çevrim transfer fonksiyonunu elde ediniz. (Örnekleme zamanı T=0.1s)
- S-2) Yanda verilen sıvı seviye sistemini tanımlayan lineer olmayan diferansiyel denklem

$$\frac{dH(t)}{dt} = k_1 V_g - k_2 \sqrt{2gH(t)}$$
olarak verilmektedir.




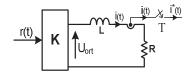- a) $H(t) = H_0$ ve $V_g(t) = V_0$ çalışma noktaları için sistemi lineerleştiriniz ve durum denklemini vektör matris formuları için sistemi lineerleştiriniz ve durum denklemini vektör matris formuları için sistemi lineerleştiriniz ve durum denklemini vektör matris formuları için sistemi lineerleştiriniz ve durum denklemini vektör matris formuları için sistemi lineerleştiriniz ve durum denklemini vektör matris formuları için sistemi lineerleştiriniz ve durum denklemini vektör matris formuları için sistemi lineerleştiriniz ve durum denklemini vektör matris formuları için sistemi lineerleştiriniz ve durum denklemini vektör matris formuları için sistemi lineerleştiriniz ve durum denklemini vektör matris formuları için sistemi lineerleştiriniz ve durum denklemini vektör matris formuları için sistemi lineerleştirini vektör matris sistemi lineerleştirini vektör m $\left(\frac{\Delta H(t)}{\Delta t} = A^* \Delta H(t) + B^* \Delta V_g(t)\right)$ yazınız ve transfer fonksiyonunu elde ediniz.
- b) Kontrolcü G_c(s) olmak üzere kapalı çevrim blok diyagramını çiziniz.
- **S-3**) Verilen şekilde r(t) = 2u(t), K=0.5, L=1H ve $R_L=1\Omega$ olmak üzere, ölçülen akım T=0.1s örnekleme zamanı ile örneklenmektedir.



- a) Gerekli denklemleri t-domeninde yazınız.
- **b)** I(z) ve i(k) 'yı elde ediniz.
- c) k=10 için i(10) akım değerini hesap ediniz.
- S-4) Yanda verilen sistem için

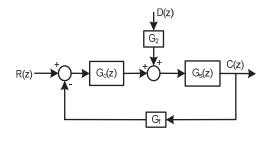a)
$$G_2(z) = \frac{1.5z + 0.35}{z - 0.5}$$
,
 $G_c(z) = \frac{6.06z + 5.3}{z - 1} G_f(z) = 1 \text{ ve } G_s(z) = \frac{0.04}{z - 0.95}$



olarak verilmektedir.

C(z) = ? ifadesini $G_s(z), G_2(z), G_f(z)$ ve $G_c(z)$ bağlı olarak elde ediniz.

b) R(z) = 0 ve bozucu giriş $D(z) = \frac{z}{z-1}$ olmak üzere $C_D(\infty) = C(\infty) = ?$ değerini hesaplayınız.

$$x(k) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left[(z-z_i)^m X(z) z^{k-1} \right]_{z=z_i} X(z) = \sum_{i=1}^{n} \left\{ \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}} \left[(s-s_i)^m X(s) \frac{z}{z-e^{sT}} \right]_{s=s_i} \right\}$$

$$A^* = \left[\frac{\partial f_1}{\partial H(t)}\right]_{H_0,V_0}, \quad B^* = \left[\frac{\partial f_1}{\partial V_g(t)}\right]_{H_0,V_0} \mathbf{C}(\infty) = \lim_{\mathbf{z} \to \mathbf{1}} (\mathbf{z} - \mathbf{1}) \mathbf{C}(\mathbf{z}) \qquad \text{Süre } \mathbf{100} \text{dk, } \textit{Başarılar...} \\ \text{Prof.Dr.Ayhan ÖZDEMİR}$$

Yrd.Doç.Dr.İrfan YAZICI