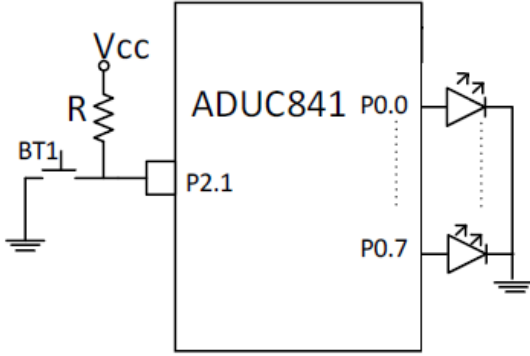


## Uygulama Soruları

S.1)



Yandaki şekilde verilen Aduc841 işlemcisinde ilk olarak P0' a bağlı olan bütün ledler söndürülmelidir.

BT1'e her basıldığında (basılıp-çekildikten sonra) P0'da bağlı olan ledler sağa doğru kayacak şekilde yakılmalıdır. P0.7 yandıktan sonra BT1'e tekrar basılması durumunda ledler söndürülmelidir.

1. basılma durumunda P0.0 yanmalı 2. Basılma durumunda P0.1 yanmalı P0.0 söndürülmelidir.

S.2) P0.0' da bulunan ledin 0.5 ms ile yanıp sönmelerini sağlayan asm kodlarını yazınız. (Kesme ya da yoklamalı olarak yapılabilir.)